

NORSK RADIOPRISTORISK FORENING



Nr. 2

2. Årgang

Mars 1986

MEDLEMSBLAD MED NYTT GAMMELT

HALLO HALLO

MEDLEMSBLAD FOR NORSK RADIOHISTORISK FORENING

Løssalgspris kr. 10,-

Redaksjonen består av : Tore Moe, Haakon Haug,
Jens Haftorn og Tor van der Lende.

Stoff til bladet sendes Tore Moe, Aamodtalleen 13, 2008 Fjerdingga.
Telefon privat 02-83 95 98 eller 02-60 50 90 på jobb.

Andre kontaktpersoner i NRHF :

Bergen (05)
Stein Torp 32 74 72 privat


Trondheim (07)
Jørgen Fastner 59 21 77 jobb

Trømsø (083)
Kjell Sundfær 86 5 86 jobb eller 70 8 27 privat



INNHOLD :

	side	
Siden sist	2	
Vårprogram 1986	2	
Referat fra årsmøtet	3	Nr. 2
Medlemsliste	4	
Huldra 3	5	2. Årgang
EB's radioproduksjon	9	
Armstrong Superregeneratorer	17	Mars 1986
"Moderne" kjeglehøitaler	20	
Kjøp/salg/bytte/meldinger	22	

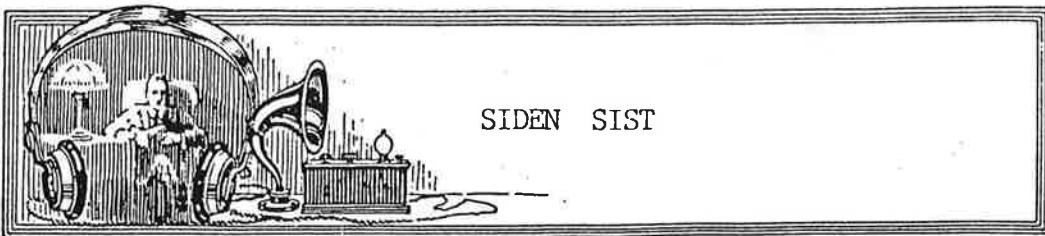

SIDEN SIST

Så er årsmøtet over. Jeg takker for gjenvalget og kommer altså til å bli sittende som formann i to nye år. På vegne av det nye styret vil jeg også rette en takk til Arnfinn Manders for en utmerket jobb som kasserer i 6 år. Samt alle de andre gjøremål det er å sitte i vårt styre. Så et velkommen til Haakon Haug som trer inn som ny kasserer. Han er jo ikke uerfaren i styresammenheng, han har vært med her før. To mann, Jac Dybwad og Erling Langemyr har meldt seg som "koister" for bladet vårt og det er jo særdeles velkomment ! Hvis flere kunne tenke seg å kopiere litt i ny og ne hører vi gjerne fra dem. Og sist, men ikke minst, vil vi gjerne ha bidrag til stoff. Helst selvskrevne saker selvfølgelig, men også passende artikler av gammel dato.

NRHF har nå litt over 100 medlemmer samt 4 firmamedlemmer. Disse tallene ønsker vi å øke. Blir vi mange nok får vi bedre betingelser med porto bl. annet. Jeg foreslår at alle forsøker å verve nye medlemmer. De som jobber i et radio/elektro-nikkfirma bør jo absolutt sørge for å få det med som firmamedlem. Inntektene betyr svært mye for foreningens drift. De som ønsker det kan få tilsendt en bunke informasjonsbrosjyrer om NRHF samt ekstra postgiroblanketter.

For å gjøre oss litt mer synlige i terrenget har vi nå bestilt medlemsnåler. Det blir en pen liten emaljert metallnål med opphevet skrift og emblem på dyprød bakgrunn. Pris kr. 30,-. Denne gang vedlegger vi postgiroblanketter for kontingensten. På denne kan tilføyes kr. 30,- og nålen kommer i posten. Altså: kontingen + nål = 50 + 30 = 80 kr.

Kontingensten er også i år kr. 50,- for personlige medlemmer og kr. 250,- for firmaer. Livstidsmedlemskap koster kr. 500,- som engangsbeløp.

KONTINGENTEN BES INNBETALT SÅ SNART SOM MULIG !

Jeg har sendt bladet vårt litt rundt om i verden, bl. annet til Australia og Holland. Og fått meget hyggelige svar tilbake. Vi kommer nå til å utveksle blader med de tilsvarende foreninger der. Fra Holland har Louis Meulstee sendt meg diverse meget interessante artikler om engelske militære radiosett fra krigen. Det er skrevet av han og er av ypperlig kvalitet. Det vil nok føre for langt å gjengi alt det her hos oss, men de som har spesiell interesse for denslags kan kontakte meg og bestille kopier.

TM

VÅRPROGRAM FOR 1986

Torsdag, 20. Mars, kl.1900: "Skrytekveld" (eller "ta med apparatkveld") på Teknisk Museum.

Torsdag, 24. April, kl.1900: Ekskursjon til Tryvannstårnet.

Torsdag, 15. Mai, kl.1900: Ekskursjon til televerkets lyttestasjon på Ski.

Lørdag, 7. Juni kl.1300: Auksjon (Teknisk Museum)

Søndag, 8. Juni, kl.1300: Loppemarked (Teknisk Museum)

For høsten er vi uten program, men har avsatt følgende datoer: 28.8, 25.9, 30.10 20.11 og 18.12.

Referat fra årsmøtet 05.02.86.

Det var som ventet tynt fremmøte, kun 13 stk.

Fra styret var det 2 som hadde meldt forfall: A. Manders og J. Haftorn.

Tore Moe redegjorde for året som hadde gått. Regnskapet og neste års budsjett ble gjennomgått. Regnskapet for 1985 ble godkjent. Budsjettet for 1986 ble redegjort for og godkjent.

Det ble vedtatt at vi skal si opp abonnementet på bladet "ELEKTRO". og samtidig sende skriftlig krav til de medlemmer som ikke har betalt, men fått bladet. Det kom inn forslag om mer annonsering for foreningen i bl.a. Youngstorvets Basar (Arbeiderbladet). Det kom også inn forslag om en trykt innmeldingsblankett i bladet vårt, til å klippe ut for medlemsverving. Det ble også foreslått livstidsmedlemsskap i foreningen for en viss sum.

Kontingensten for '86 ble foreslått beholdt uendret. Dette ble vedtatt.

Ingen kommentarer innkom til endring av lovene.

Valg. Arnfinn Manders, kasserer, var denne gang på valg, og hadde frasagt seg gjenvalg. Styret hadde forespurt Håkon Haug. Han var villig og ble valgt inn med akklamasjon. Tore Moe, formann, var også på valg, og ble enstemmig gjenvalgt.

Møtene vil fortsatt holdes på torsdager.

Møteprogrammet for vårsesongen ble kunngjort, og datoene for høstens møter fastsatt.

Vi ønsker forslag fra medlemmene om høvelige aktiviteter for høsten.

Har du noen forslag, så gi lyd.

Etter at møtet var hevet, fikk vi oss en hyggelig prat med kaffe og småkaker.

Tor van der Lende

På neste side bringer vi NRHF's medlemsliste. Vi ber alle granske denne nøye for mulige feil.


Vennligst påfør tlf.nr. privat/arbeid og ev. amatørsignatur på baksiden av postgiroblanketten. Samt korrekt adresse selvfølgelig.

MEDLEMSLISTE FOR NORSK RADIOPHISTORISK FORENING PR. 10.2.86
(ved to telefonnr.: privat/arbeid)

Aasen, Leif, Postboks 255, Sandefjord, 034-63 9 90, LA46	Lund, Sverre, Helleberget 23, 7500 Stjerdal, 07-824292/825044
Aker, Håkon, Aridsvingen 36, 0491 Oslo 4, 02-15 31 23/84 30 60	Manders, Arnljot, Møgnus Bergs gt. 2, 6266 Oslo 2, 02-565808/803660, LA2ID
Anthonsen, Tommy, Kryssveien 2, 0583 Oslo 5, 02-64 06 81	Matson, Arnljot, Vardveien 1, 1450 Nesodden, 02-911253/683940
Academisk Radioklubb, Studpost 259, 7034 Trondheim, 07-52 21 57	Midtun, Gunnar, Seimshagen 21, 5700 Voss
Berg, Trygve, Ellen Gleditch vei 83, 0987 Oslo 9, 02-48 58 27/10 01 64	Mittet, Per Andreas, Kremllestien 1 B, 4600 Kristiansand S
Berger, Tor Inge, Postboks 1133, 1601 Fredrikstad	Mølland, Knut, 4673 Moisund
Bjerk-Danielsen, Alf, Herumveien 34, 1430 As, 02-94 03 20	Nerby, Bjørne, Furulundsgardet 2, 2970 Råholt
Bjerknes, Olaf, v/Sætesdalsbanen, Grovane, 4700 Vennesla	Nes, Einar, 4766 Herefoss
Braathen, Jan, Dronningens gt. 25, 0154 Oslo 1	Nielsen, Jon E., Museumeveien 28 D, 1800 Askim
Brenna, Bjørn, Oppstad, 2100 Skarnes	Nielsen, Alf, Postboks 75, 3771 Kragerø, 036-8137
Bremnsund, Jan Petter, Rulgardsveien 3, 1342 Jar, 02-24 39 79	Norske Radio-TV-handlere Landsforbund, Haugerudsentrøt 177, 0673 Oslo 6
Brodtkorb, Fritjof, Holmenhaugen 3, 0385 Oslo 3, 02-14 44 36	Nygård, Jarl, Ekebergveien 292, 1166 Oslo 11
Brustad, Victor E., Harald Halvorsens vei 37 B, 06666 Oslo 6, 02-64 43 74	NRK, Bjørnstjerne Bjørnsons Plass 1, 0340 Oslo 3
Byrud, Erik, Rundtjernveien 1 B, 0676 Oslo 6, 02-275747	Nedding, Jan-Martin, Voilelien 39 B, 4620 Vågsbygd, 042-87178
Dogger, Sverre, Tollef Grav's vei 51, 1342 Jar, 02-24 46 37	Olsen, Kjell Vidar, Tromsøgata 22, 0565 Oslo 5, 02-378443
Dybwd, Jace, Incognito Terasse 4, 0256 Oslo 2, 02-44 06 15/42 72 50	Olsen, Eivind A., Helgoya, 2350 Nes, Hedmark
Eide, Tor, Ryenbergsveien 58, 0196 Oslo 1, 02-44 88 67	Opprød, Tom Arthur, Tungaveien 33, 3500 Hønefoss
Elektrisk Bureau A/S, Postboks 98, 1360 Nesbru, 02-84 60 30	Ormestad, Thor, Wdm. Thræns gt. 64 B, 0173 Oslo 1, 02-458102
Ellassen H., 3370 Vikersund, 03-787910	Osgraff, Jon, Vogtsgt. 70, 0477 Oslo 4, 02-156994
Ellefse, Terje, Berberisveien 33, 3408 Tranby	Otterstad, Ragnar, Vejdammen 5, DK-2480 Holte, Danmark
Fastner, Jørgen, Ringduevn. 11, 7682 Kattun, 07-59 21 77, LA0DI/OZIBR	Petersborg, Ivan, Ravnkollbakken 13, 0971 Oslo 9
Fiksdal, Jens, Komediебakken 9 IV, 5000 Bergen,	Ranes, Herman, Slaløyveien 48, 1350 Lommmedalen
Finsdal, Ivan L., Bekkeveien 10 A, 0733 Blommenholm	Riise, Rolf, Kongsviken 56, 2380 Brunndal, 065-41867
Fjeld, Thormod, Ruglandsveien 26, 1342 Jar	Rokset, Torgeir, Ustensæn 97, 7082 Kattun
Folgen, Richard, Blekstrand, 4900 Tvedstrand	Rykkje, Ernst, 5610 Øystese, 055-55220/51266
Furuborg, Bjørn, Postboks 776, 4610 Kristiansand S	Sandbakk, Ingvald, Arups gt. 12, 0192 Oslo 1
Golle', Franz W., Sørnes, 4052 Røysberg	Sandsmark, Kjell, Postboks 366, 4001 Stavanger
Gaftø, Peder, Kirkegt. 28, 4890 Grimstad	Skjærperud, Dagfinn, 1816 Skiptvet
Halsen, Jens, Østdalsveien 6, 0753 Oslo 7, 02-52 10 32	Skulberg, Thore, Almeveien 16 A, 1800 Askim
Halsen, Tor, Tomstadgranda 106, 7075 Tiller	Steen, Asbjørn, Teknisk Museum, Kjeldsæveien 141, 0491 Oslo 4
Handeland, Ove, Postboks 91, 2830 Raufoss	Storm, Gabbi, Harald Håfragens gt. 10 D, 0363 Oslo 3
Hansen, Einar, Kliegveien 9, 8015 Hundstad	Strømberg C.T., c/o S-Consult, Bentsebrugt 31, 0469 Oslo 4, 02-180906 LABSI
Hansen, Harald, Russarveien 19, 5700 Hundstad	Sundfar, Kjell, Postboks 2647 Håpet, 083-70827/86586
Harbou-Hals, Bjørn, Postboks 171, 1316 Blommenholm	Svelsrød, S., Postboks 198, 1322 Høvik
Haug, Haakon, Boks 58 Manglerud, 0612 Oslo 6, 02-264450/407054 LA4SAA	Svenssen, Bengt, Bullerholmsgrend 30, 1801 Arendal
Haugen, Per, 2090 Hurdal	Tellefsen, Ragnar, Postboks 378, 4801 Arendal
Hedin, Christer, Leirfallsgt. 6, 0550 Oslo 5	Ternesby, Eivind, Tøyengata 36 B, 0578 Oslo 5
Hjellem, Anon, 4992 Fiane	Thorstensen, Morten V., Dr. Dedichens vei 32, 0675 Oslo 6
Hjelseth, Olav, Teledirektoratet, Boks 6701 St. Olavs pl. 0165 Oslo 1	Toftesen, Gustav, Almeveien 8, 1342 Jar
Hult, Helge A., Bergkrystallen 37, 1155 Oslo 11, 02-94 97 78	Torp, Stein, Tolibaldamningen 34, 5000 Bergen, 05-327472 LA7MI
Karlsen, Karstein, Stenseth 1, 3020 Krogstadelva	Torsveen, Knut, Spångbergveien 15 A, 0853 Oslo 8
Karlsen, Kåre Johs., Hyttebakken, 3100 Tønsberg 9, 033-166222	Tronrud, Leif, Vestby, 2022 Gjerdrum, 02-990135/488793
Kopperud, Per Aage, Hamangskogen 69 IV, 1300 Sandvika, 02-54 53 62	Tønnesen, Tåleiv, Fredens vei 22, Kileberg, 4800 Arendal
Kristoffersen, Odd, Skogsrudv. 9, 2830 Rauross, LA4KBH	Tønnesen, Kåre, Sorgenfri gt. 15, 0365 Oslo 3, 02-692114 LA3N
Kvamme, Geir, Rosenhoffsgt. 2B, 0569 Oslo 5	Tørrisen, Johnny, Postboks 119, 2271 Flisa
Langseth, Stein Tore, Karl Stafts v. 6, 0665 Oslo 6, 02-157590-644, LA4WL	Ulvæsæn, Jon, Forsvarsmuseet, Oslo Mil, 0015 Oslo 1, 02-557824/403030
Kareid, Arild, Gransvea 30, 1396 Bjørkås	Valle, Tom, Lindeberggåsen 3 B, 1071 Oslo 10
Langemyr, Erling, Vestlivn. 7 B, 1415 Oppgård, 02-808057/259290 LA3BI	Vaisset, John, Furulundsgardet 42, 1412 Sofiemyr
Lende, Tor van der, Størputtvæien 42, 0891 Oslo 8, 02-423989/413270	Volla, Tor Ivar, Lutvannvn. 9, 0676 Oslo 6
Lervik, Bent, Tønsstadbrinken 51, 7075 Tiller	VHF Communications A/S, v/H. Sæthre, Hedmark ksgt. 29, 0655 Oslo 6
Lorentzen, Per B., Ymers vei 19, 0588 Oslo 5, 02-157775	Waldahl, Per, Haugenlia 22, 2020 Skedsmokorset, 02-746902
Lunde, Bjørn W., Haugerudveien 86/549, 0674 Oslo 6, 02-323351	Weeden, Kaye, Gl. Drammensvei 135, 1310 Blommenholm, 02-536853
	Wiig, Jan Teknisk Museum, Kjeldsåsvein 141, 0491 Oslo 4, 02-141937/222350
	Øverø, Magne, c/o Eilertsen-Disen, Boks 36, 3539 Brattholmen

Huldra 3.

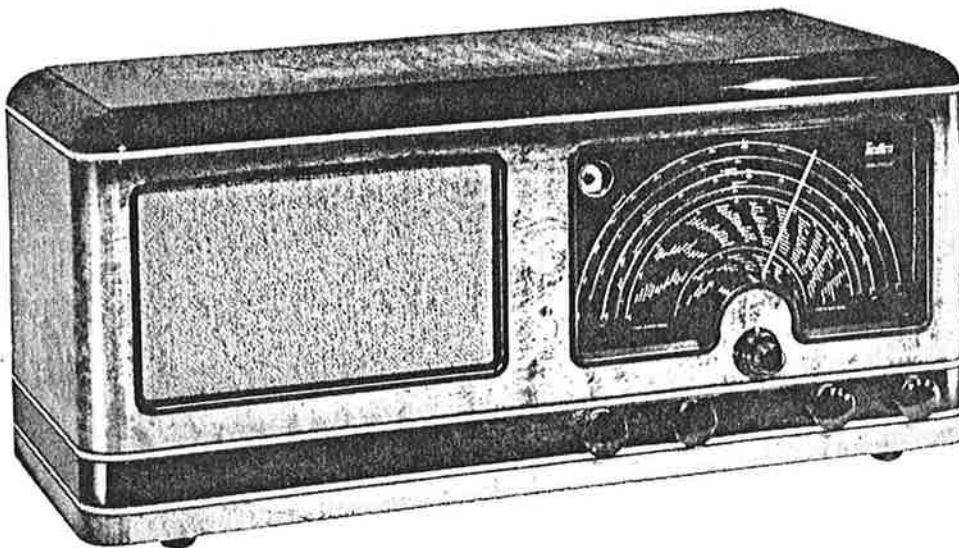Sakset fra Tandberg radios Servisehåndbok



Huldra 3 ble fabrikert i tiden 1941 til 1946. Prisen var, inklusiv stempelavgift og omseltingskasse, fra januar 1941:

- kr. 610.50 (498.95 + avgifter 111.55), fra juni 1941
- kr. 590.00 (481.00 + avgifter 109.00), fra mai 1942
- kr. 722.00 (589.80 + avgifter 132.20), fra februar 1944
- kr. 810.00 (661.50 + avgifter 148.50), fra mai 1945
- kr. 886.00 (724.90 + avgifter 161.10).

Huldra 3 er bygget for drift fra vekselsstrømsnett med frekvens 50 c/s og bruker 90 W ved spenning 240, 220, 200, 150, 130 eller 115 V. Omkoppling for nettspenningen gjøres med et sløpsel bak på sjassiet.

Apparatet er montert i en kasse av flammebjørk, palinerl og høylanspolerl, med dimensjoner: 75 cm lang, 33 cm høy, 31 cm dyp. Vekten er 22 kg.

Huldra 3 kan brukes som fjernmottaker, som lokalmottaker eller som grammofonforslørker. Som fjernmottaker er den en stor super med seks bølgelådor:

I Langbølge	145—370	kc/s	pr. delstrek
II Mellombølge ..	500—1550	"	
III Fiskerbølge	1550—5000	"	
IV Korlbølge	5000—10500	"	
V Korlbølge	10500—16000	"	
VI Korlbølge	16000—22500	"	

Skalaen er merket med 144 stasjonsnavn, og alle kringkastingsbånd og enkelte spesialbånd er avmerket, samt de viktigste bølgelengder i meter. Hele skalaen er nøyaktig delt i frekvens; delinngren er:

på bånd I	5	kc/s pr. delstrek
" " II—III	10	" "
" " IV—VI	20	" "

Lokalmottakeren i Huldra 3 blir avstemt en gang for alle på lokalstasjonen. Siden kan man med et håndgrep skifte over fra fjernmottaking av hvilken som helst stasjon til lokalstasjonen og tilbake igjen. Lokalmottakeren gir en ekstra kvalitet i gjengivelsen, bedre enn det er mulig ved fjernmottaking.

Betjeningsknappene er følgende, regnet fra venstre på forsiden av kassen:

Nettbryter med volumkontroll, R20 i skjema. Bølgevender for fjernmottaker. Den har seks stillinger, I—VI, syv venderseksjoner merket 302 i skjema, og er legnet i stilling I. Den kopler også om skalalet. Avstemning for fjernmottaker. Det er en dobbelknapp med oversetting 1:9 og 1:45 som


betjener en variabel kondensator med 3 x 2 sekjoner (C1-2, C13-14, C24-25 i skjema). Lokalvender, med tre stillinger F = fjernmottaker, L = lokalmottaker, G = grammofonforslørker. Den har én vendersekjon merket 366 i skjema, og er tegnet i stilling G. Tonekontroll, med fire stillinger 1—4. Stilling 1 gir størst selektivitet, 4 gir best lydkvalitet. Den har én vendersekjon merket 304 i skjema, og er tegnet i stilling 1.

Knappene på baksiden av kassen er:

Bølgevender for lokalmottaker, med fire stillinger 1—4. Stilling 1 gir laveste frekvens, 4 høyeste. Den har én vendersekjon merket 305 i skjema, og er tegnet i stilling 1.

Avstemming for lokalmottaker, en variabel kondensator, C63 i skjema.

Hovedtrekk av skjema.

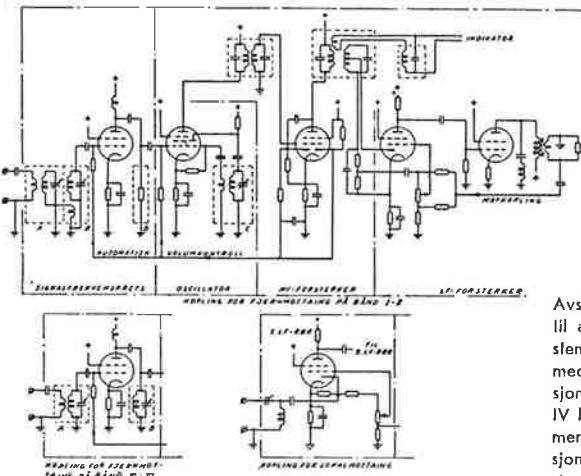

Dette er et forenklet skjema med bare de viktigste deler inntegnet. Det fullstendige koplingskjema er vist på side 6

Grammofonforslørker: i stilling G av lokalvenderen er grammofoninnlaket forbundet med volumkontrollen R20. Påtrykket går derfra til første lavfrekvensrør EBF2 og videre til ufgangsrøret EL6 og til høytaleren.

Lokalmottaker: i stilling L blir antenneinntaket koplet til en egen avstemningskrets, C63 i serie med L50-51-52. Kretsen er beregnet så den kan avstemme enhver antennen av noenlunde størrelse (min. kapasitet 100 pF) til de norske senderfrekvenser på lang- og mellombølge. En foretar denne avstemningen når apparatet installeres, og behøver ikke røre den siden. Signalspenningen

over spolen blir likerellet av den ene dioden i lavfrekvensrøret EBF2, den til høyre i skjemaet, som bare brukes til dette. Det demodulerer LF-signalen går over R26 og lokalvenderen til volumkontrollen.

I begge stillinger, G og L, bryter lokalvenderen anodespenningen til EF8, ECH3 og EM1. Indikatorrøret slukker da, så skjermen skånes.

Fjernmottaker: i stilling F går signalet fra antennen over lokalvenderen til første sekjon på bølgevenderen (302 A1). Det er på alle bånd to signallfrekvenskrelser, men de er koplet noe forskjellig: på båndene III—VI har første rør, EF8, en avslørt gitterkrets (A) og en avslørt anodekrets (B). På bånd I og II har det to avslørt gitterkrelser, koplet som båndfilter, mens anoden har en enkel motstandskopling uten avsløring.


Avstemningskondensatoren B-seksjon brukes da til avstemning av annen krets i båndfilteret. Avstemningskondensatoren er sekssdelt, i tre grupper med en stor seksjon, C2-14-24, og en liten seksjon, C1-13-25, i hver. For båndene I til og med IV brukes små og store sekSJONER parallellkoplet, men på bånd V og VI brukes bare de små sekSJONER. Denne koplingen gjør det mulig å oppnå stor følsomhet og god spredning på skalaen også ved de høyeste frekvenser.

Bølgevenderen skifter normalt spolene for hvert bånd, mens kondensatoren er den samme. Ved overgangen fra bånd IV til V forandres imidlertid kapasiteten, og en bruker den samme spole L9 for begge bånd. For trimmingen skyld har spolen to serieinduktanser (L7 og L8) og to trimmekondensatoren (C6 og C7), en for hvert bånd. Denne koplingen går igjen i begge signalkretsene og i oscillatorene (C-kretsene).

På anodesiden av EF8 er høyspenningen ført frem gjennom en stor spole (L38), og venderen er koplet til over kondensatoren C39. Det er derfor ikke høyspenning på avstemningskretsene.

I stedet for EF8 kan type EF9 brukes, dersom man setter inn en mosfled 0,1 Megohm, 0,5 watt mellom høyspenning og skjermgitter (kontakt 7), og en kondensator 50000 pF mellom skjermgitter og katode (kontakt 5). I så fall kan både EF8 og EF9 brukes. Mange av apparatene er blitt omkoplet på denne måten. De er merket med et kjørerslag bak numret på sjassiet.

HULDRA 3

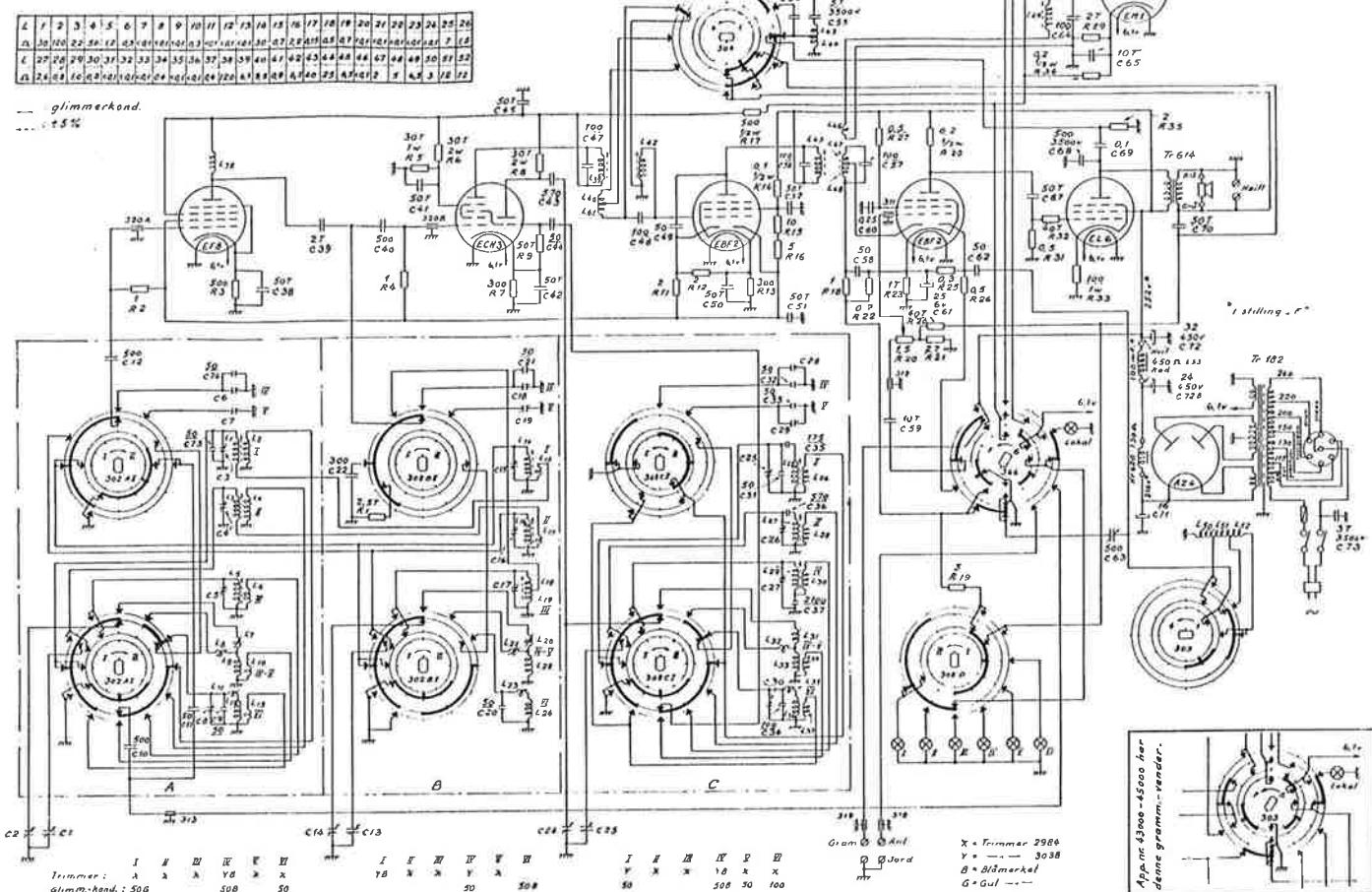

Signalet finner sin vei gjennom de to signalkretser og forsterkerøret EFB til gitter i blanderøret ECH3. Oscillatoren i blanderøret arbeider på høyere frekvens enn signalkretsene, unntaket på bånd VI, der går den lavere. Mellomfrekvensen er 465 kc/s. MF-signalet går fra blanderøret gjennom første MF-filtrer, forsikres i MF-røret EBF2, og går gjennom annet MF-filtrer; hvert av filtrene har to kretser. I det første er det variabel koppling mellom kretsene. Den er minst i stilling 1 og 2 av tonekontrollen, og littfer er da skarpest. I stilling 3 og 4 legger venderen inn ekstra kopplingslønn L40 og L41, og båndbredden øker.

Fra anoden i MF-røret er det tall påtrykk gjennom C49 til en av diodene i røret, den til venstre i skjemaet, som gir automatisk volumkontroll; kontrollen virker på rørene EF8 og ECH3. Reguleringen sørger ikke inn før påtrykket har nådd en viss størrelse. Regulertspenningen er nemlig tatt fra en spenningsdeler R11-15-16 mellom dioden og en fast positiv spenning (skjermgitret, ca. 85 V), og den kan derfor ikke bli negativ før dioden har nådd en negativ spenning av ca. 10 V. Er påtrykket mindre, holdes automatiske spenningen fast på MF-rørets katodepotensial, fordi den andre dioden i røret virker som en kortschlussing til katoden så snart spenningen blir positiv.

Fra ennen krets i annet MF-liller er det tatt en løs kopling til en ekstra MF-krets, som fører signal til indikatorrøret EM1. Trioden i røret arbeider som anodelikrerell; med økende signalspenning synker spenningen på triodiens anode, som slyrer katodesstrålen. Skjermen i indikatoren viser derfor fullt lys når det ikke er noe signal, og lyskorset blir smale når et signal kommer inn. Følsomheten er tilpasset så det blir kraftig utslag allerede ved svake slitasjoner, mindre forskjell mellom sterke og svake slitasjoner. På grunn av den ekstra MF-kretsen er indikatoren meget selektiv og gir knivskarp avstremming, uansett om mottakeren selv arbeider med meget bred avstremming som i sililling 4 av tonekontrollen.

Fra et ultak på annen krets i annel MF-filter går endelig signalet til detektor- og lavfrekvensdelen. Det blir likerøltet av dioden til venstre i LF-rørel EBF2, og det demodulerle signal går over R18 og lokalkveneren til volumkontrollen.

Tonekontrollen griper inn, forulen i første MF-filter, også på 10 punkter i LF-delen: i en resonanskrels mellom anoden i EL6 og jord, og i en molkopling fra utgangen til første LF-rør. Resonanskrelsen er en seriekrets som undertrykker sus og pipetoner. Komponentene i den, og de frekvenser de gir, er:

Tonekontroll	Frekvens kc/s	Spole	Kondensator
1	6	L44	C69
2	9	L44	C69—54
3	9	L43—44	C69—55
4	13—9	L43—44	C69—55—53

I stilling 3 er frekvensen den samme som i stilling 2, men kretsen demper ikke fullt så sterkt. Den maksimale frekvens, 13 kc/s, brukes bare for lokalmottaking og for grammofon; for fjernmottaking er frekvensen 9 kc/s i stilling 4 også, idet lokalvenderen kortslutter C53 i stilling F.

Molkoplingen går over hele LF-delen, fra høyleren tilbake til volumkontrollen. Den er ikke konstant, men koples om ved forskjellige stillinger av belægvender, lokalvender og tonekontroll.

I motkoplingsledningen fra høyttaleren ligger først seriekondensatoren C70. Den minsker motkoplingen for lave frekvenser, det vil si at den øker forsterkingen av de dype toner. I stilling 1 av tonekontrollen ville dette gi for meget bass i forhold til diskanten, derfor blir C70 korløstet i denne stillingen.

Motkoplingsspenningen blir tillørt den nedre ende av volumkontrollen over spenningsdeleren R24—21. Ved fjernmottaking på bånd I—V blir en omlent like stor spennin også tillørt volumkontrollens øvre ende over spenningsdeleren R19—22. Volumkontrollen får samme motkopleda spennin i begge ender, og motkoplingen er derfor konstant, uavhengig av volumkontrollens stilling. Den sterke motkopplingen hever kvaliteten, men reduserer forsterkingen i LF-delen på disse bånd, hvor en ikke behøver maksimum av LF-forsterking.

I stilling L og G bryler lokalvenderen motkopingen til toppen av volumkontrollen, og graden av motkopling blir da avhengig av volumkontrollens stilling — det er full motkopling ved lavt volum, mindre og mindre oppover mot toppen. Ettersom man skrur volumet opp, slippes derfor forslerkingen løs, og ved toppvolum disponerer

man hele forslerkingsreserven. Dette er også ønskelig ved fjernmøttaking på bånd VI, og bølgenvenderen bryter derfor motkoplingen til løppen av volumkontrollen (ved R19) for dette bånd.

Høytlaleren er Type H 150 med spole-impedans ca. 8 ohm og motstand i feltviklingen 450 ohm. Bak høytlaleren ligger en pule av 0,85 kg cellulosevall.

Elektrisk servise.

Trimming av fjernmottakere

For all trimming gjelder: lokalvender på F, lonekontrøl på 2, volumkontroll på topp.

Del er ikke nødvendig å la sjassi ut av kassen for trimmingen, og passer man på å bruke utsugseffekt ikke over 50 mW, er det ikke nødvendig å selte den automatiske volumkontrollen av funksjon.

MF-trimming.

Innstill mottakeren på ca. 200 kc/s, og signalgeneratoren på 465 kc/s. Det er viktig at denne siste frekvensen er helt nøyaktig. Kople signalgeneratoren til gitterklemmen på ECH3 gjennom en kondensator på 50 000 pF; still på de fire trimmekruene i MF-boksene til utgangsinstrumentet viser maksimum utslag. Sett tonekontrollen på 4 og kontroller at selektivitetskurven er symmetrisk, så utslaget faller like raskt til begge sider ved forstørrelsen av generatoren. Om nødvendig finstiller en den øverste kretsen i MF1 til det er symmetri i stilling 4.

Trim så MF-kretsen for indikalorrørel, til røret viser smalest lyskors.


Trimming av oscillatorkretsene (C).

Dette er skalalrimmen, — justering av avstimmingen slik at den stemmer med frekvensmarkeringen på skalaen. Bruk en nøyaktig signalgenerator (se s. 8), løsl koplet til antennen, og trim vekselvis kapasitet ved høy frekvens (høyre skalaside) og selvinduksjon ved lav (venstre skalaside). De innstillinger som skal brukes, og de tilsvarende spoler og kondensatorer (se figur s. 62) er:

Bånd	I	II	III	IV	V	VI
Høy frekvens	330	1300	3800	9500	15300	21500
Kondensator	I	II	III	IV	V	VI
Lav frekvens	170	600	1800	5800	11800	17800
Spole	1	2	3	4	5	6

Kretsene er tilgjengelige gjennom hull i kassebunden.

Still viserer på riktig skalastrek, og trim spole eller kondensator inn til signalet går igjennom. Gjenta vekselvis inn til begge sider stemmer. De seks båndene er helt uavhengige og kan trinnnes i vilkårlig rekkefølge. På bånd V og VI trimmer man solvidusjonen ved å bøye på ledningen mellom spole og vender (5 og 6), og på bånd IV ved at man flytter det øverste torn på spolen (4). Del er løkkel fast og må først fukles med cellulose-lynner, så kan man forsiktig løsne del. Trimming av denne spolen er praktisk talt aldri nødvendig.

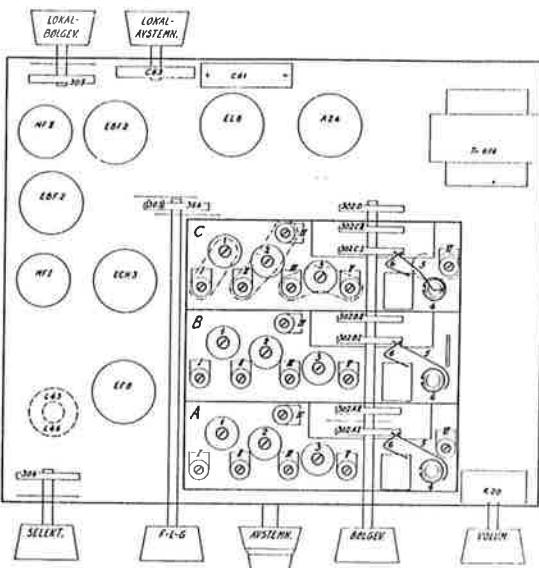

Trimming av forkrettsene (A og B).

Bruk signalgenerator koplet til antennen inn til gjennom standard kunstlanenne, og trim ved de samme punkter på skalaen som ved oscillator-trimmingen. Still viseren på riktig skalastrek og signalgeneratoren så signalet går igjennom, og trim så for maksimum utgang. Det er likegyldig i hvilken rekkefølge en trimer kretsene; men båndfyllerkretsene på bånd I og II virker gjensidig på hverandre, og en må derfor dempe A-kretsen med en parallellmotstand på 10 000 ohm mens en trimer B-kretsen, og omvendt. B-kretsen har ikke trimmer VI.

Eller går frem som ved oscillatortrimmingen.

Måledata.

Det er meget viktig at målingene blir tall nøyaktig etter anvisningene, med alle knapper i riktig stilling.

Følsomhet av LF-del.

Lokalvender på G, tonekontroll på 3, volumkontroll på topp, tonegenerator med frekvens 400 c/s koplet til grammoloniinnslaket. Ved normal utgangseffekt 50 mW bør påtrykket være: 5–10 mV.

Utgang 50 mW vil si 0,63 V når mellom bøsingene for ekstra høyttaler.

Følsomhet av lokalmottaker.

Lokalvender på L, tonekontroll på 3, volumkontroll på topp. Signalgenerator koplet til antennebøssingen gjennom standard kunstlanenne, og moduler 30% med tonefrekvens 400 c/s, lokalmottaker avslørt på signalet. Ved utgangseffekt 50 mW bør påtrykket være:

ved bølevenderstilling 1 2 3 4 4
« signalfrekvens 250 350 620 920 1500 kc/s
18-36 15-30 12-24 11-22 21-42 mV.


Følsomhet av MF-del.

Lokalvender på F, tonekontroll på 3, volumkontroll på topp, avstemning 200 kc/s. Signalgenerator innsatt på 465 kc/s og moduler 30% med 400 c/s, koplet gjennom en kondensator på 50000 pF til gitterklemmen på MF-røret EBF2 eller blanderøret ECH3. Ved utgangseffekt 50 mW bør påtrykket være:

pa gitter ECH3 40–80 µV
pa gitter EBF2 5–10 mV

Selektivitet av MF-del.

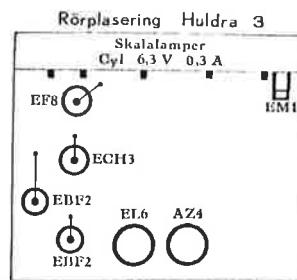Kopling som før følsomhetsmålingen. Still generatoren 10 kc/s over og under den frekvens som



gir maksimum utslag (ca. 50 mW), og skru påtrykket opp inn til utslaget når den samme verdi igjen. Les av hvor mange ganger påtrykket måltre økes. Det bør være:

ved tonekontroll 1 2 3 4
antall ganger 150-300 150-300 50-70 6-10

Følsomhet av fjernmottaker.

Lokalvender på F, tonekontroll på 3, volumkontroll på topp. Signalgenerator koplet til antennebøssing gjennom standard kunstlanenne, mottaker og signalgenerator innsatt på samme frekvens. Ved utgang 50 mW bør påtrykket være:

ved 200 1000 3000 6000 12 000 18 000 kc/s
10-25 5-15 1-4 5-15 3-10 3-10 µV

For måling av så høy følsomhet kreves det en meget god og god skjermel signalgenerator.

Oscillatoren i blanderøret.

Som kontroll på at oscillatoren svinger tilfredsstillende, kan en bruke likesstrømmen i gittermotstanden R9. Den skal normalt være:

ved 200 1000 3000 6000 12 000 18 000 kc/s
0,2-0,3 0,2-0,3 0,2-0,3 0,08-0,2 0,06-0,2 0,1-0,2 mA

Driftsspenninger.

Katalog	Spennings-	Spanning målt med voltmeter av motstand:		
		10 000	3 000	1 000
EF8	3,3	3,2	2,9	2,4
« ECH3	2,5	2,4	2,25	1,9
« EBF2(1) ..	2	1,95	1,85	1,6
« EBF2(2) ..	1,1	1,0	0,85	0,57
« EL6	7,5	7,4	7,3	7,0
« EM1	3,5	2,9	2,0	1,1


Anode	Spanning målt med voltmeter av motstand:	Spanning målt med voltmeter av motstand:		
		1	0,5	0,1
EM1	120	70	50	—
Osc.anode ECH3 ..	110	108	107	96
Skjerm- ECH3	70	70	69	67
gitter EBF2(1) ..	100	97	94	74
EBF2(2) ..	30	27	25	16
Anode EBF2(2) ..	100	85	75	37

Tallene for EBF2(2) gjelder for R27 = 1 Mégohm.


Mekanisk service.

Demontering av sjassiet.

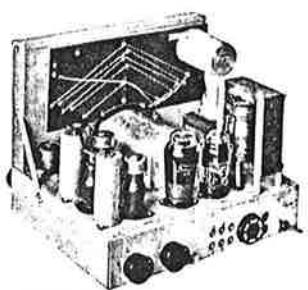Sell apparalet på ende med hoyttalerenden ned. Ta av bakplaten og alle knappene på for-



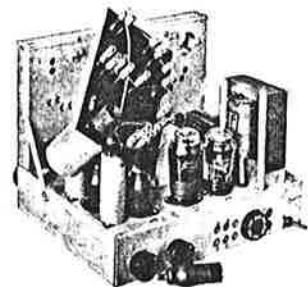siden. I bunden av kassen er det fire skruer med metallskiver og gummiskiver under; skru dem ut. Sving så kassen ned i vanlig stilling og løssett sjassiet forsiktig ut. Ta vare på alle skivene.



Innsetting av sjassiet: Legg først fire gummiskiver på plass på brakellene under del, og skru dem fast. Sell så sjassiet forsiktig inn i kassen og reis kassen på ende; de fire skruene er nå synlige gjennom hullene i kassebunden. Ta ut en skru av gangen, tre metallskiven og den andre gummiskiven inn på den, og skru den på plass igjen. Klem imens sjassiet godt inn til kassebunden, så skiven innenfor ikke kan falte ned.

Se etter at sjassiet er i riktig stilling, parallell med fronten av kassen, og dra skruene til.

Skifting av indikatorrør og skalamper.

Ta ut røret EF8 og de fire skruene som holder bakelittiplaten bak skalaen; alle holderne sitter på den. Skalamplene er på 6,3 V, 0,3 A, og har kort sylinderisk kolbe og dvergsokkel.

Skifting av skala.

Fjern alle biler av den gamle skala og dekk-glasset, samt spiralfjerene og hylsene omkring 500 ohm. Legg ny skala og dekkglass inn i skala-1,9 volt dem. Legg ny skala og dekkglass inn i skala-1,5 « kassen og skyv ljærhylsene på plass. Strekk så fjærene og lør dem inn i hylsene. Når ljæren strekkes, får den mindre diameler og går derfor lett inn; når den slippes, ulvider den seg igjen og klemmer hylsene fast. En gjør det ledest slik: « tre fjæren inn på en jernslang, f. eks. en lang skrukrekker. Gjør en bøy på enden av ljærråden: så ljæren ikke blir hell inn på slangen, men siller 0,05 Megasom en pose over enden av den. Fall den andre voldenden av ljæren med en nebblang og dra den innover så ljæren strekkes. Når kan en lett stikke del hele på plass i hylsen, slippe ljæren sammen igjen, og dra slangen ut. Klipp av endene av ljæren, hvis de stikker ut.

Når skalaen er satt på plass, må hele skala-kassen rettes inn — centreres; kassen kan forstilles litt når en løsner de fire skruene som festar den til sjassiet. Stilf først venstre side av kassen i riktig høyde, det vil si slik at viseren samtidig kan dekke den første delen av dekkstreken på alle bånd. Stilf høyre side på samme måte. Skyv så kassen sidelengs inntil viseren samtidig kan peke på disse to punklene på mellombalgeskalaen: midt på M i Milano, og på 814 kc/s på skalaen. Når den stemmer både her og på begge sider, er skalaen sentrert. Skru den fast.

Kontroller så viseren som angitt nedenfor.

Skifting av skalaviser.

Stikk viseren inn mellom dekkglasset og skalaen, før bosset inn på enden av kondensatorakslen og fest det foreløpig med en av skruene. Selve viserkniven sitter i en spalt i bossel og kan dreies litt. Drei den ut fra eller inn mot skalaen, inntil den er nøyaktig parallell med skalaflaten, og sikre den i denne stilling med en dråpe lakk på bossel. Avstanden mellom viser og skala skal være 1 mm.

Drei avstlemningskondensatoren helt ut så rotorplatene kommer fri av slatorplatene. Legg et 0,1 mm blikk (tynt barberblad) mellom rotor og slator på bakersesjon, og drei litt tilbake så rotor legger an mot bladel og klemmer del fast. Når kondensatoren er i denne stillingen, skal viseren dekke siste delstrek på høyre side av skalaen, 370—22500 kc/s. Løs bossel, drei viseren iiktig stilling og skru den godt fast.

Montering av finstiller.

Skru finstiller-bøssingen på plass i frontplaten på kondensatoren, men uten å trekke skruene til. Drei rotor helt inn. På akslen til rotor siller del to fannsegmenter, et fast og et løst, med to små fjærer imellom. Drei det løse segmentet slik at fjærne spennes (trykkes sammen), og så langt at forlanningene på de to segmenter faller sam-

men. Det blir omrent en tannbredd. Press nå finstillerdrevet inn mot rorakslen så drevet enten forlanningen og holder segmentene i stilling, og trekk festeskruene til. Kjenn etter om det er passe spill for fannhjulene, — de skal gå helt frill og jevn, men uten dædgang. Dersom de vibrerer eller «knurrer» under gang, må man løsne finstilleren og forsiktig trekke den litt lengre unna akslen.

Skifting av vender.

Gjelder del bølgenvenderen eller loklevenderen, lar en først ut venderakslen. Skru løs venderens indeksplate i fronten av sjassiet (sett et merke som viser hvilken vei den skal sitte), og trekk akslen forsiktig ut. Skru løs vinklene som holder vedkommende vendersesjon og ta den ut. Gjelder del en av seksjonene i spoleboksene må en da først demontere boksen.

For de andre venderne er det lettest å ta ut hele venderkroppen, som er monert i ett hull i sjassiet.

Skifting av spolebokser.

Delle er sjeldent påkrevet, og bør helst unngås. I tilfelle må en først løsne alle ledninger som går ut fra vedkommende boks. Det er to lednin-


ger fra bølgenvendereseksjonen i hver boks til avstlemningskondensatorene, en jordledning fra hver boks til avstlemningskondensatorene, og dessuten to ledninger fra A-boksen (en i hver ende), én fra B-boksen, og én fra C-boksen. Gjelder del A-eller B-boksen, må en også løsne ledningen som forbinder dem innbyrdes.

Hver boks er festet med to skruer som er tilgjengelige fra oversiden av sjassiet. En skrur dem ut, fjerner akslen til bølgenvenderen, og trekker så boksen forsiktig rett ned.

Skifting av MF-filter.

Lodd av ledningene under filterboksen, og merk av omhyggelig hvordan de skal sitte. Skru boksen løs. En defekt filterboks bør helst skiftes hell ut. Bare i nødsfall får en åpne boksen. Det gjøres ved at en bøyer opp kanlene som er fastsatt under bundplaten, — så kan en trekke innmaten ut. Pass godt på at ledningsstøringen inne i boksen ikke blir forandret på noen måte.

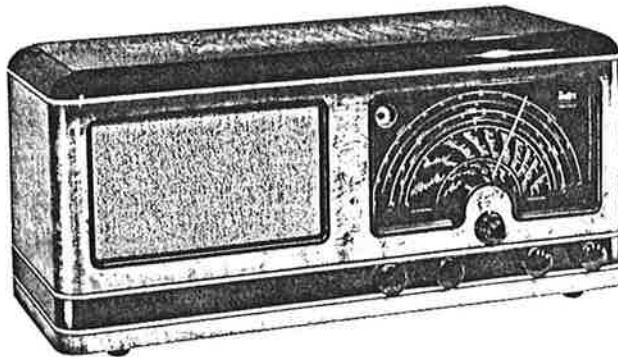Når boksen settes på plass igjen, må en sørge for at den får sikker kontakt med sjassiet, og skrus godt fast.



Mulige feil.

Virkning:

Sikringen går.

Apparatet er slumt.

Apparatet er slumt bare i stilling F.

Apparatet er slumt på bånd I og II, svakt på korlbølge.

Apparatet suser normalt, men lar ikke inn noen stasjon i stilling F.

Apparatet suser normalt, men lar bare lokalsatsjonen i stilling F.

Apparatet er uslabilt, automatikken virker ikke.

Volumet kan ikke skrus på null, og det er forskjellige ulyd.

Indikaloren viser fullt utslag uten signal, særlig når tonekontrollen står på 1 eller 2.

Gjengivelsen er forvrengt.
Høytlaleren durer (nettdur).

Høytlaleren brummer dypt, særlig ved nedskrudd volum.

Apparatet er uslabilt og piper, særlig når tonekontrollen står i stilling 4.

Apparatet sprarker.

Sannsynlig årsak:

Det er gjennomslag i C71-72 eller C73.

Det er gjennomslag i C68.

Det er gjennomslag i C39, og R17 er derfor brennt opp. Også R1 (på vendersesjonen 302 B II) kan være gått. Den kan skiftes uten at boksen demonteres, hvis man løsner av ledningene på venderen. Spolen L38 er løsnet. Den skal sitte under holderen til EF8, løddet i kontaklene 7 og 8. Oscillatoren svinger ikke, på grunn av brudd i C43, C44 eller en av paddingkondensatorene. Det er brudd i gitterledningen til blanderøret.

Det er gjennomslag helt eller delvis i C49. Ofte er da den ene dioden i MF-røret ødelagt, og R13 kan være brennt opp.

Det er brudd i C61.

MF-røret EBF2 oscillerer, på grunn av feil i røret, dårlig kontakt i rørholderen eller mellom sokkelen og rørets ytre belegg.

Det er leksje i C67.

Det er dårlig kontakt til jord i C71-72, eller en av kondensatorene er defekt.

Det er dårlig kontakt til jord ved grømmofoninnlaket — mellom naglen og sjassiet.

Det er brudd i C70.


En skalalampe er løs, eller del er usikker kontakt inni den.

Reparasjon av sikring.

Netttransformatoren har en temperatursikring, en konlakkiråd som er holdet med en spesiallegering (50% vismul, 30% bly og 20% tinn, smeltepunkt ca. 95° C). Hvis sikringen åpner, kan man sette den i funksjon igjen ved å løsne den sammen; men løsdebolten må renses hell for vanlig loddetinn før man gjør det.

Kort firmahistorikk

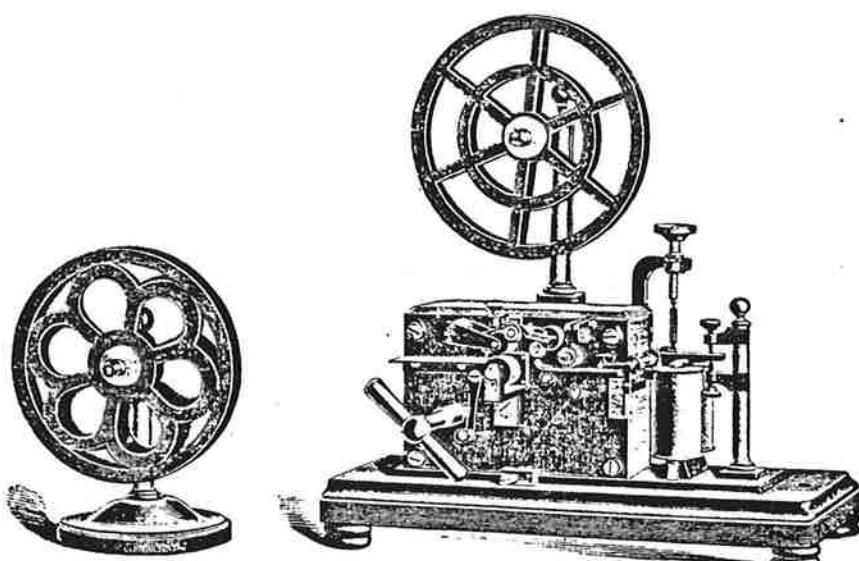EB er antagelig det eldste telekommunikasjonsfirma i Norge som fortsatt eksisterer. Det ble startet i 1882 av generalagent Carl Søderberg og juveler Oluf Tostrup. (han med kjelleren). I begynnelsen hadde de lokaler i Karl Johans gt. 5. Det var først og fremst telefonapparater som sto på programmet, men også telegrafutstyr ble produsert.



Morseapparatet fabrikert av EB omkring år 1890.


broadcastingmottager på programmet. Og det er den vi her skal presentere. Fabrikken har i mellomtiden flyttet til Middelthuns gt. 17 og 19 ved Majorstua i Oslo. (Kristiania).

Lampemottager RL1 og 3 lampers lavfrekvensforsterker type LF3


Mottageren er en enkel en-lampes kobling med reaksjon. Avstemningen og reaksjonsinnsstillingen gjøres med variometre. Antagelig unngikk de bruk av dreiekondensatorer på grunn av den mer vanskelige produksjon. Trengtes mer styrke kunne man få en effektiv LF-forsterker til. Med denne kunne man få inn fjernere stasjoner og få høytalerstyrke. Mottageren og forsterkeren sto i hver sin mahognysterke eller oretrekasse og var av førsteklasses håndverk.




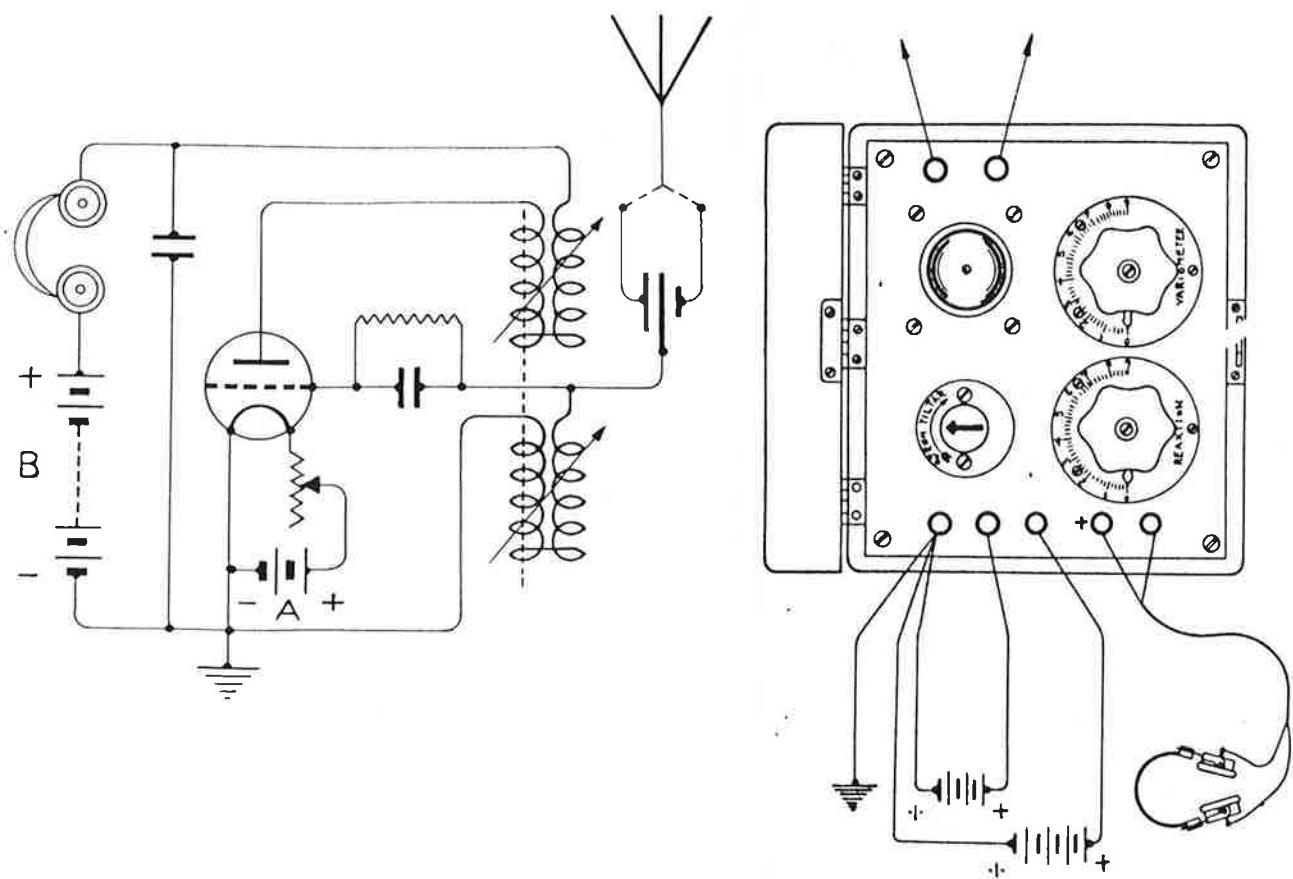RL 1, den første norskproduserte broadcastingsmottager.
Legg merke til hodetelefonen som også er laget av EB.




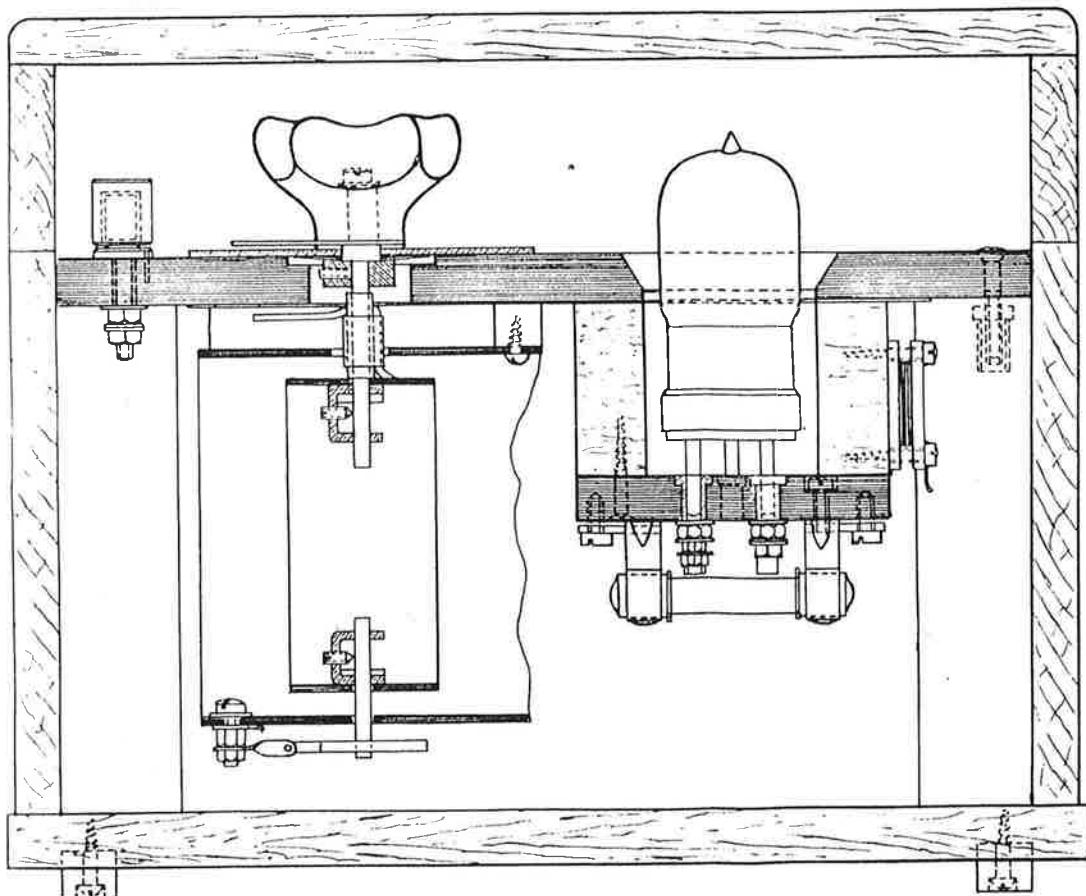Noen av RL 1's tegninger og skjema. Disse er direkte kopiert etter de originale tush-tegningene fra 1923.
(fått av gamle direktør Bjørnstad på EB)



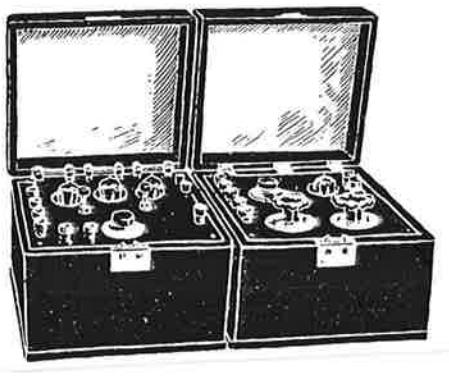

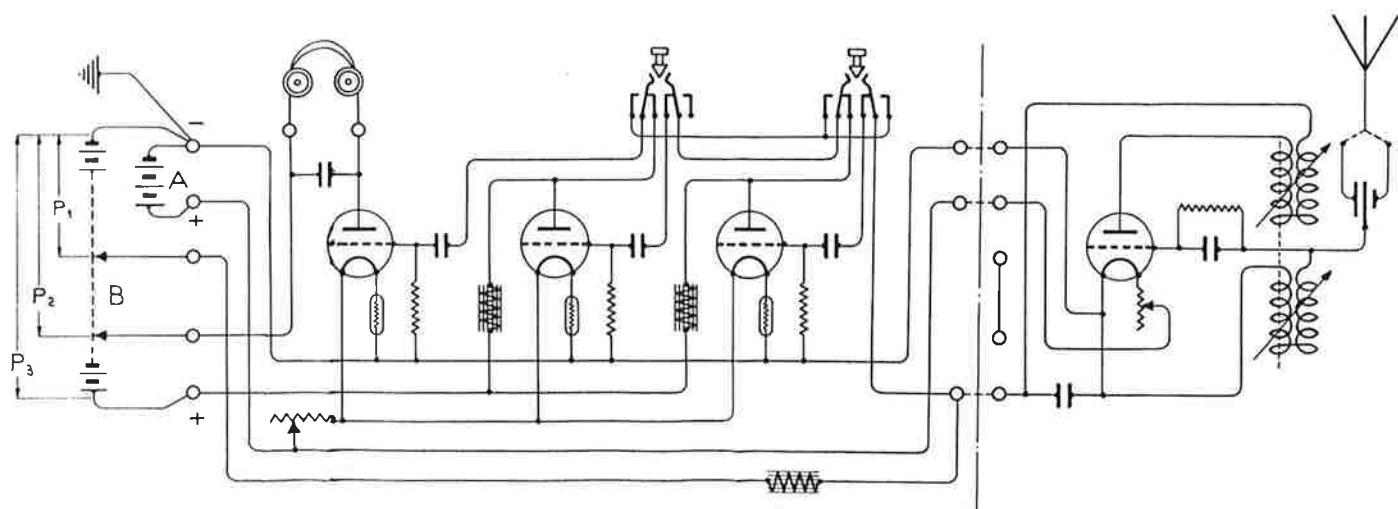Kombinasjonen RL 1 og LF 3 gir en kraftig 4-lampers mottager. Den dekket bølgelengdeområdet fra 600 til 250 meter. Det tilsvarer 500 kHz til 1,2 MHz. Altså omrent mellombølgen i dag. Som skjemaet viser kunne en eller to av forsterkertrinnene kobles ut v. hj. av trykknappvendere av telefontypen.



Benævnelse.

Ebonit montageplate, ferdigboret med fæsteskruer.
Trækasse av polert mahogni med lok.
Trækasse av beiset oreträe med lok og krok.
Reaktions- og variometerspoler med skalaer, haandtak og fæsteskruer.
Lampeholder med underlag og klemmer for gitterkondensator.
Lampemotstand 10 ohm med skilt og haandtak.
Underlagplate av jern for beskyttelse mot haandkapacitet.
Telefonkondensator 0,002 mF.
Antennekondensator 0,00035 mF og 0,0001 mF.
Gitterkondensator 0,0003 mF med gittermotstand ca. 2 megohm.
Klemskrue komplet med underlagskiver og muttere.


Benævnelse.

Ebonit montageplate, ferdigboret med fæsteskruer.
Trækasse av polert mahogni med lok og laas.
Trækasse av beiset oreträe med lok og krok.
Balansemotstand for lamper 1 ohm.
Et sett holdere for balansemotstand.
Lampemotstand 4,3 ohm, med skilt og haandtak.
Gittermotstand ca. 2,5 megohm.
Platemotstand 'med motstandstraad, induktiv 70 000 ohm.
Platemotstand med kobbertraad, induktiv 4 000 ohm.
Gitterkondensator 1/36 mF.
Plate med 3 lampeholdere og klemmer for 3 gittermotstande.
Trykknap med underlag.
Klemskrue komplet med underlagskiver og muttere.

Deler for lampemottager type RL 1.

Deler for 3 lampers lavfrekvensforsterker type LF 3.


Philips radiolamper.

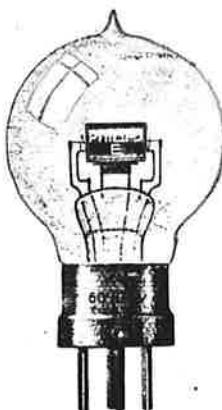

Type E



Type Miniwatt

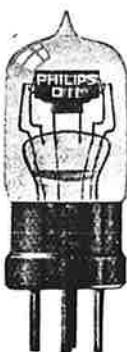

Type D I og D II

Lamper type A og B er pæreformede, type D cylindrisk og type E kugleformet.

De viste lamper er de som ble brukt i EB's apparater på den tiden. De var ganske dyre; D I, D II og E kostet kr.12,- B II kr.18,-, A 110 kr.25,-, A310 kr. 21,50 og A 410 kr.21,50. I tillegg kom stempelavgiften.

Type av lampe	Glødetraad			Plate (Anode)		Bruk
	Spænding lampe volt	Strømstyrke lampe ampere	Batteri- spænding (μ A/batteri) volt	Spænding lampe volt	Batteri- spænding (μ B/batteri) volt	
D I	3,5	0,5	4	25-30	31,5	Detektorlampe
D II	3,5	0,5	4	30-75	75	Detektor- og forsterkerlampe
E	4	0,68	4	50-200	200	Detektor- og forsterkerlampe
B II	1,6-1,8	0,15	2	30-75	75	Detektor- og forsterkerlampe
A 110	1,1	0,06	1,5	40-100	90	Detektor- og forsterkerlampe
A 310	3	0,06	3	40-100	90	Detektor- og forsterkerlampe
A 410	3,5	0,06	4-4,5	40-100	90	Detektor- og forsterkerlampe



RL 1 kom på markedet i 1923. LF 3 kom muligens samme år, men var i alle fall med i 1924-katalogen. Det kan være interessant å studere prisutviklingen på RL 1 fra 1924 til 1927:

1924: kr. 160,- ex lampe og hodetelefon
1925: kr. 140,- "
1927: kr. 45,- ! "



Om det var et umoderne restparti de ville bli kvitt i 1927 eller om produksjonen fortsatt gikk vites ikke. De samme to konstruksjoner ble også levert i såkalte vertikale utgaver, med betjeningspanelet plassert vertikalt og kassen i noe enklere utførelse.

De hadde da betegnelsene VRL 1 og VLF 3 og var rimeligere enn skrinutgavene. Såvidt vites kom disse på markedet i 1924. I tillegg kom også mottager og forsterker i en og samme kasse, og hadde da betegnelsen RL 4 og VRL 3 med henholdsvis 4 og 3 lamper og i skrin- og vertikalutførelse. Skjemaene var hele tiden basert på samme konstruksjon. RL 4 kom først i 1926.


Konstruktøren av EB's radioapparater var Ragnar Skancke. Han sluttet ved EB i 1926 da han ble utnevnt som den første professor i svakstrøm ved NTI. Radioproduksjonen ble etter hans tid trappet nesten helt ned, og ut resten av 20-årene var det stort sett krystalapparatene som ble produsert. Imidlertid var det et par unntak som jeg skal komme tilbake til.

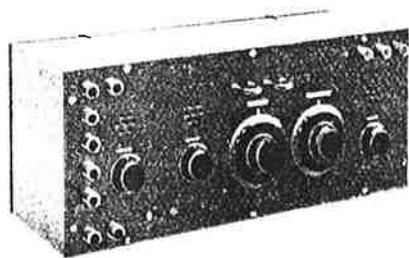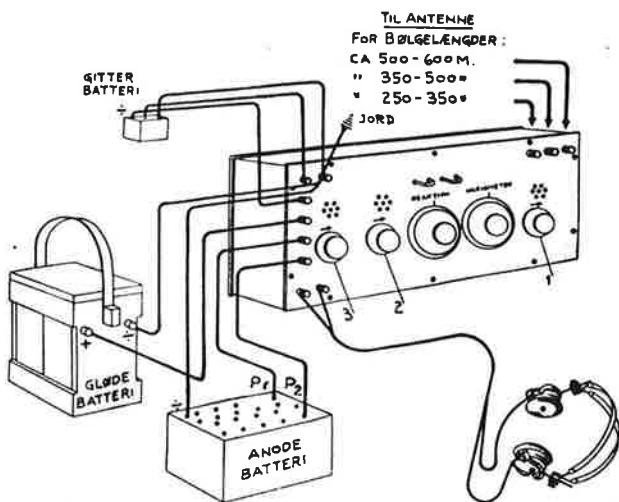

VRL 3

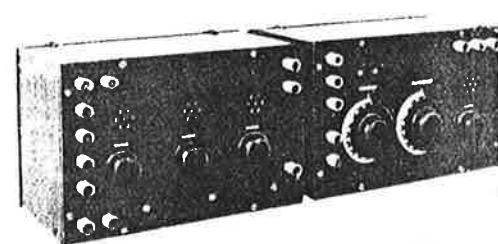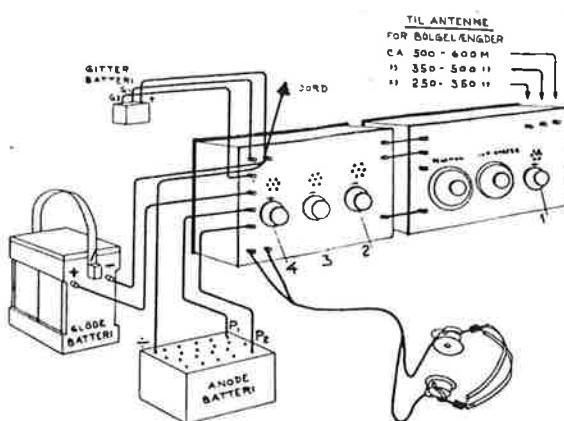

Kombinasjon av VRL 1 og VLF 3

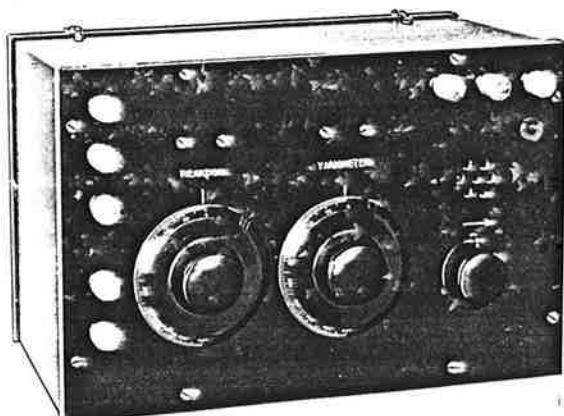

VRL 1



RL 4

EB's krystalapparater

EB kom i gang med produksjon av krystalapparater samtidig med lampeapparatene i 1923-24. Mange av komponentene og kassetypene var identisk med det som ble brukt i radioapparatene. Det viste seg at løsningen med variometeravstemning i stedet for dreiekondensator var heldig ut fra et antenneavstemningssynspunkt selv om den egentlige årsaken nok var av produksjonsmessig/økonomisk art. I perioden 1923-25 produsertes følgende typer: krystalapparat m/koblingsspole (KKM og KKO), krystalapparat u/koblingsspole (KM og KO), transportabelt krystalapparat KJ og Piccolo KV. De to første typene var i mahogny- eller oretreskrin og de andre to i enklere metallkasser.

Den mest kjendte krystalapparatttypen fra EB kom i 1925 og het "Onkel B". Den kom etterhvert i flere varianter; m/bøyle (for hodetelefon), u/bøyle, multippel detektor med og uten bøyle osv. Betegnelsen "Onkel B" kom fra den tids barnetimeonkel som het Carl Bødtker. (en av kringkastingsselskapets store pionerer). Til denne typen apparat ble det laget en en-lampes forsterker med det populære navn "Tante G". (etter "tante Gullik" i barntimen. Hun het egentlig Gudrun Ring Wiker). Røret i denne forsterkeren var B406. Både "Onkel B" og "Tante G" var bygget inn i skråstillede, like metallkasser, egentlig beregnet for telefonapparater. Produksjon og salg av denne typen krystalapparater fortsatte inn i 30-årene.


Krystalapparater fra perioden 1923-25...



KKM, KKO



KJ

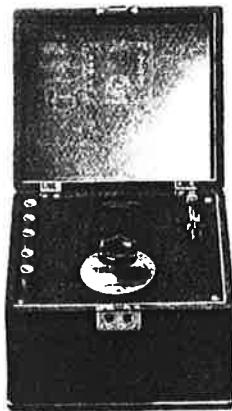


KM, KO





Piccolo KV

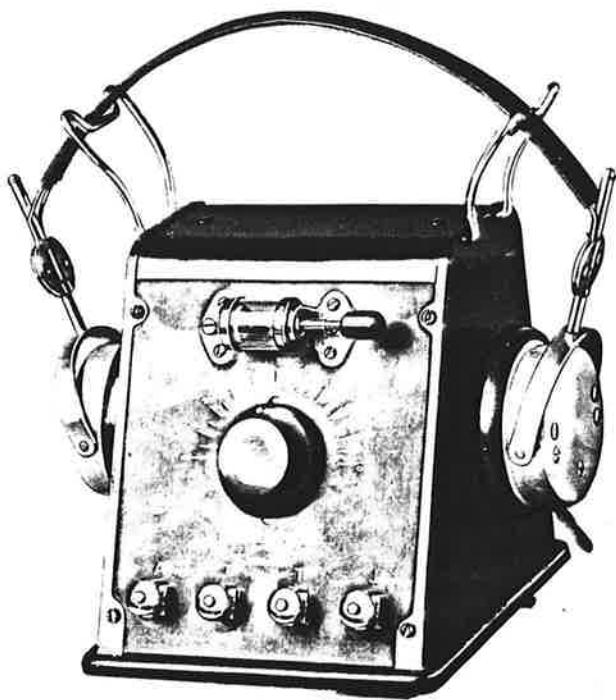"Onkel B"- apparater fra 1925 og ut i 30-årene.



1925-modellen med og uten bøyle

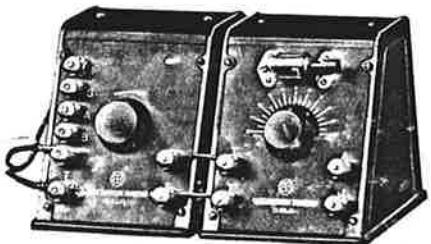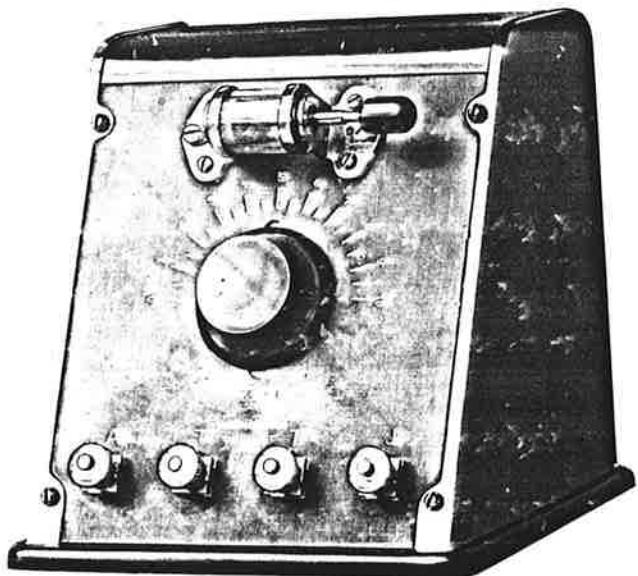



"Onkel B" og "Tante G" 1927



"Onkel B" med multidetektor
1926



"Onkel B" med og uten bøyle , 1927

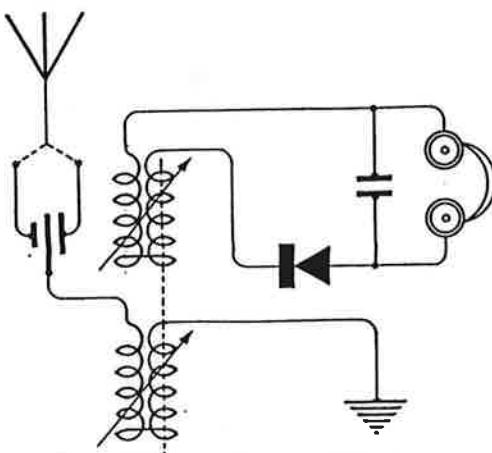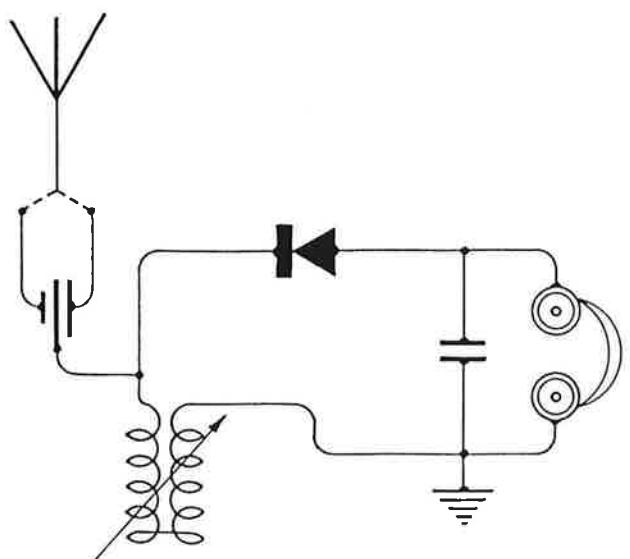

Koblingsskjema for krystal-apparat med og uten koblings-spole.

Radioapparatet VRL 2S

På radioutstillingen i Berlin 1926 presenteres en sensasjonell nyhet: verdens første IC, eller trippelrøret 3NF fra Loewe. Dette var faktisk en komplett tre-rørs LF-forsterker med rør, motstander, kondensatorer og det hele innebygget i en glasskolbe. Selv om det faktisk var tre rør ble det regnet som ett fra et stempelavgiftssynspunkt. Og dermed var det penger å tjene. Dette, og flere andre tilsvarende rør fra Loewe fortjener en egen omtale, men jeg skal ikke behandle det her.

EB hadde fanget opp denne nyheten og i 1927 hadde de en konstruksjon basert på dette røret og det eksisterende apparat VRL 1 klar.

Altså egentlig en 4-rørs mottager, men med bare to rør. Betegnelsen var VRL 2S. Den kostet kr. 135,- komplett med rør. 3NF kostet kr. 44.-. Det var altså ingen stor og banebrytende nykonstruksjon EB her kom med, men den gode gamle mottageren fra 1924 påmontert en LF-forsterker i form av trippelrøret 3NF.

Forfatteren anser seg dermed fredig med 20-årene og EB. Hvis noen har supplerende opplysninger eller korrekksjoner vil jeg gjerne høre det. Kildematerialet er hentet fra orginale EB-tegninger og fotos, samt fra EB's kataloger i perioden 1924-27.

I neste nr. følger fortsettelsen: EB's REX-mottagere i 30-årene.

TM



VRL 2S fra 1927

Litteraturliste:

Peder Skogås: Over alle grenser. EB's jubileumsbok 1982.

Hans Fr. Dahl: Hallo Hallo. NRK's jubileumsbok 1975.

Norsk Radio, nr.1, 1923 og nr. 6 1925.
Elektroposten. EB's husorgan, nr.2/3 1954.

Vi bringer denne gang to artikler skrevet av Kaye Weedon i Norsk Radio nr. 2, 1928. Han er i dag, 57 år senere, still going strong og et meget aktivt medlem av vår forening. Vi har jo flere ganger hatt han som foredragsholder på våre møter. Det siste jeg leste om han var i medlemsbladet til den australiske radiohistoriske forening (jan-86) hvor han får rosende omtale for en av sine lysbildeserier.

Den første artikkelen er om " Armstrong Superregeneratorer ". Her beskriver han bl. annet prinsippet for den superregenerative mottager, noe som er svært lærerikt for antikkradiointeresserte som oss. Det går jo ann å prøve konstruksjonen den dag i dag. Som Kaye Weedon ber om vil vi også gjerne høre fra de som måtte prøve.

Så er det den " Moderne Kjeglehøyttaler ". Det er en morsom artikkel som beskriver byggingen av en den gang moderne høyttaler. Hans medstudent, Olav Færøvik er jo for oss ingen ukjendt mann. Han er en av initiativtakerne og drivkraften bak Askøy Teletekniske Samlinger.

Kaye Weedon forteller nå at høyttaleren fortsatt finnes på NTH ! For noen år siden ble den demonstrert, og da med et opptak fra samme plate som de brukte i 1927-28 : " Doing the Racoon ".

I neste nr bringer vi en tredje artikkel fra samme tidsperiode også skrevet av Kaye Weedon. Den heter " Eksponentialhornet ".

TM

Armstrong Super-regeneratorer.

Av K. E. Weedon, stud. techn.

Mange av våre radiointeresserte, de som har vært med i sånn en 6-7 år, vil kunne huske den sensasjonen det vakte da Armstrong fremla sin nye kobling super-regeneratoren for offentligheten. Her var noe helt nytt og noe som vakte de sterkeste forhåpninger om nye landevidninger i mottagerteknikken.

Og den kom, som det syntes, i grevens tid. Det var i de dager da en lampe mindre var en meget stor besparelse; dét var før man kunde arbeide effektivt med høifrekvensforsterkning. Reaksjon kunde man ikke beherske ordentlig. De kara i Oslo som sa de hørte England på en lampe blev (dessverre av og til med rette) stemplet som humbugmakere. Dengang blev hele mottageren montert på et uhyre panel. Jo flere brytere og vendere man fikk plass til dess bedre. Dessuten hadde verden « honeycomb »-dilla og ingen amatør var uten et komplett sett spoler, « 300 til 30 000 meter ».

Kort sagt, det kunde den gang godt trenges noe nytt, og når dette nye var en innretning som med en lampe gav 3 lampers resultater, er det ikke å undres over at man blev begeistret og slukte alt om Armstrongs super-regenerator.

Men — den virket ikke, de strålende resultater uteblev, man satt der med en hylemaskin som ikke lot sig temme. Der var nok enkelte som hadde fått den til, sa de, men de samme pleier også å høre Kina på krystall!

Grunnene er mange. Først og fremst, amerikanerne hadde *UV201A*-lampen. Lignende lamper har vi her i Europa ikke hatt før i de siste år, *UV201A*-lampen er en kraftlampe, den har stor emisjon, stor steilhet, liten indre motstand, dessuten $\frac{1}{4}$ amperes filament, kort sagt langt, langt bedre enn våre europeiske fingerbøll med 2 mA emisjon og 30 000 ohm indre motstand, og følgen var at superregeneratoren gikk i glemmeboken.

Virkemåten.

Supergenerasjon bygger på *reaksjonen*, det viktigste prinsipp i lampemottagerne.

Som bekjent får man ved anvendelse av reaksjon en viss forsterkning. Denne forsterkning er variabel. Økes reaksjonen, tiltar forsterkningen, men — og det er et viktig men — det hele går kun til intil et bestemt punkt: oscillasjonspunktet.

Reaksjonen variertes i gamle dager — og tildels dessverre i 1928 — ved en svingbar reaksjonsspole. Reinartz og andre forbedret selve reaksjonsanordningen derhen at variasjon opnåddes ved å anvende en kondensator som høifrekvensmotstand. Dette gjorde avstemning og reaksjon uavhengig av hverandre.

Armstrongs idé var å utnytte den enorme forsterkning som er tilstede når reaksjonen er øket forbi oscillasjonspunktet, men uten å få med oscillasjon. Dette oppnåddes ved å benytte sig av at en lampe ikke begynner å svinge med en gang den har fått betingelsene for oscillasjon opfylt, men tar sig opp etter en viss tid. Denne tid er liten, men lar man betingelsene for oscillasjon og dermed stor reaksjonsforsterkning komme tilstede hyppig nok, vil lampen aldri komme sig til å oscillere.

Det vi trenger er altså en innretning som styrker og svekker reaksjonen et stort antall ganger i sekundet. Dette antall bør være lik frekvensen av de toner som ligger på grensen av det hørbare opad. Denne reaksjonsvariasjon kunde tenkes oppnådd ved en roterende variabel kondensator eller en roterende spole. Men heldigvis behøver vi ikke å ty til mekaniske midler. Ved hjelp av en lampe koblet som oscillator kan vi regulere spenningen på vår mottagerlampe gitter slik at potentiometret avvekslende tillater mottagning og ikke tillater det. D. v. s.

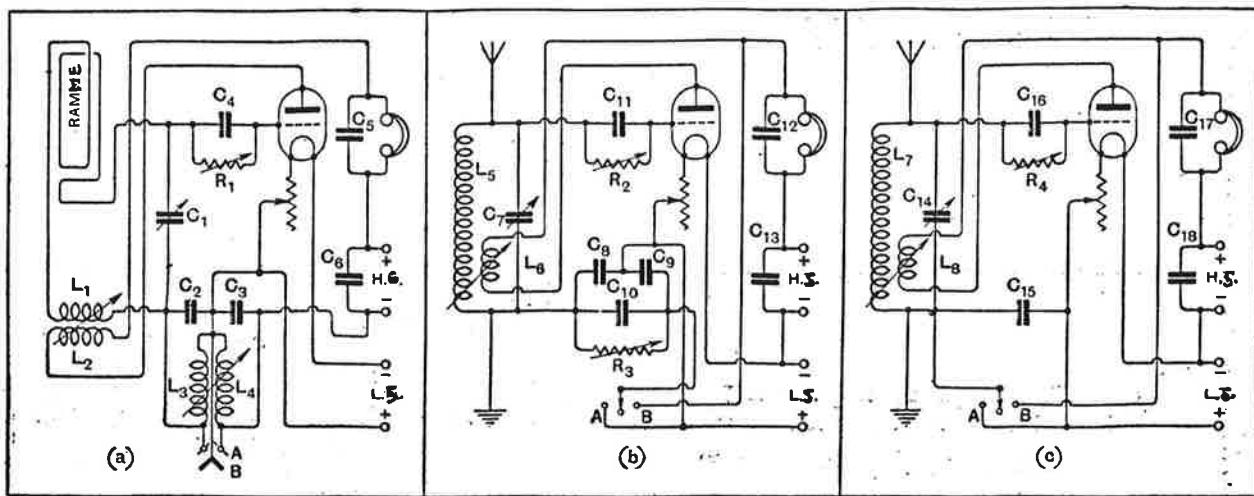


Fig. 1.

vi lar gitterpotentialet svinge vekselvis tilhøire og tilvenstre på lampens karakteristikk.

Dette gjøres ved å påtrykke gitteret vekselspenninger fra en oscillator som svinger med 10—15 000 perioder. Drevet av trangen til «forenkling» måtte man før i tiden bestandig prøve å slå to fluer med et smekk, én lampe skulde på liv og død tvinges til å gjøre 2 lampers arbeide, både være detektor og oscillator. Det burde si sig selv at en lampe ikke med noen større letthet kan utføre disse 2 funksjoner, men de skulde, og dermed basta!

Fig 1 a), b) og c) viser hvordan dette skulde gjøres. I gitterkretsen satte man inn ved filament-enden en spole L_2 som var på 1500 vdgr. Den var koblet til en spole L_4 på 1200 vdgr. som stod i serie med telefonene. C_2 og C_3 var slik at de sammen med hver sin spole avstemte denne til omrent 20—30 000 meters bølge λ : 15—10 000 perv./sek. Derved blev altså den foreskrevne oscillasjonen av gitterpotentialet i standbragt. Flewelling's variant hadde istedenfor spolene kondensatorer med passende verdier; til og med én kondensator kunde greie sig: c15 fig. 1 (c).

Reaksjonen med spolen L_2 (L_4 og L_6) var meget sterke enn vanlig. Antennen var enten rammeantenne hvilket var fornuftig, eller som på b) og c) direkte til spolen, hvilket var tapelig, da antennen dempet gitterkretsen enormt.

Nu, lengre kom man ikke. Der stod man, alt gikk etter disse 3 skjemaer og superregeneratoren var fremdeles et instrument som kun var egnet til å ergre livet av en amatør. For andre enn meget bevandrede passet den slett ikke, og de fikk heller ikke stort ut av den.

Gammel kjærlighet ruster ikke, og forfatteren blev i høst fyr og flamme, da han kom over en artikkel i Q.S.T. for januar 1927. Der stod en superregenerator for

korte bølger beskrevet. Med en del viktige endringer er det den samme som sees her. Fig. 2 er koblingskjemaet.

Det vil sees at det er en vanlig kortbølgemottager med Schnell (eller «Dreipunktsschaltung» som tyskerne sier), men med fast blokk-kondensator for reaksjonen. Denne har også den usedvanlige verdi av mellom 5 og 10 000 cm.

I platekretsen er også innkoblet en variabel motstand på 50 000 ohm. Forfatterens består av en ring av ebonitt påsmurt med tusj og grafitt. En sterkt grafitholdig (bløt) dynamobørste gir kontakt langs belegget. I parallel med motstanden er en kondensator på $1/2$ til 2 mfd. etter behag. Annen lampe er en helt normal lavfrekvensforsterker, som innkobles når telefonpluggen flyttes over fra 1. til 2. jakk. Gitterspenningsbatteri er ikke som så ofte sees uteglemt. Gitterkretsen avstemmes med en SLF kondensator med fininnstilling og 500 cm. kap. Gitterkondensatoren er på 200 cm. og helst med luftisolasjon. En god glimmerkondensator har forresten like små tap. Spolen er viklet og laget som fig. 3 viser. Kvelerspoler (etter Q.S.T.'s tabell i oktobernummeret i høst) lages som på fig. 4.

Gitterlekken er ganske usedvanlig liten, 60 000 ohm, samtidig som den ikke går til $\frac{1}{2}$ akk. som vanlig, men til en av oscillatorens spoler. Oscillatoren er hele vitsen ved denne mottageren. Forfatteren benytter seg av Numans oscillatorkobling med dobbeltgitterrør. Her får man absolutt kontroll av svingningene bare ved å variere glødestrømmen. Oscillatoren spoler er vist på fig. 5. Kondensatoren tversover 1500 vdgr.-spolen, er meget kritisk. Den bestemmer oscillasjonenes frekvens. Mindre kondensator gir høiere frekvens og omvendt. Kommer altså Armstrong-pipen ned i det hørbare (og det er meget plagsomt), må frekvensen økes ved å sette inn mindre kondensator. 2000 cm. er utmerket, hvis målene på fig. 5 følges meget omhyggelig.

Delene monteres på en stor bunnplate som vanlig.

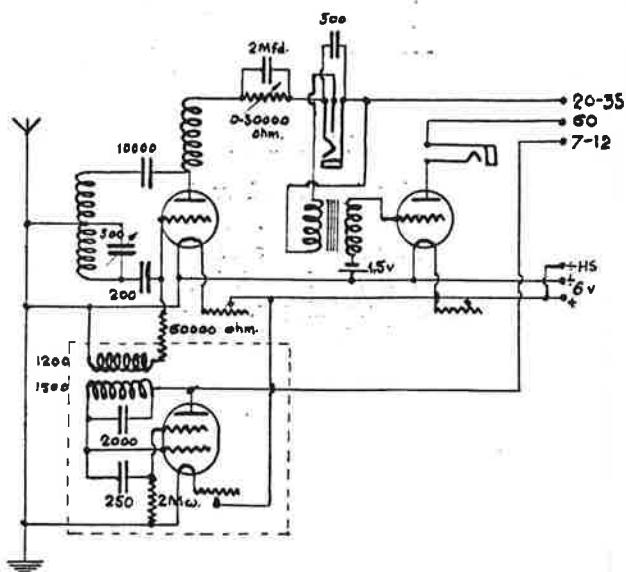


Fig. 2.

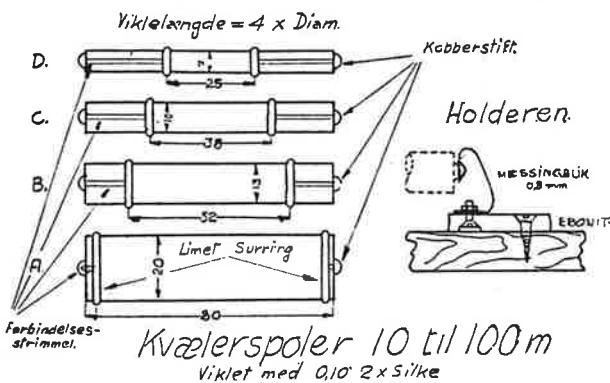


Fig. 4.

Ledningene føres i strømper fra de enkelte delers klemmskruer gjennem bunnplaten og dukker så opp igjen ved bestemmelsesstedet. På denne måte blir mottageren seende nogenlunde grei ut.

På panelet kommer så:

- 1 variabel kondensator.
- 1 » motstand 50 000 ohm.
- 2 reostater, en til detektoren og en til oscillatoren, Lavfrekvenslampen nøier seg med fast motstand.
- 2 jakker.

Fig. 6 og 7 viser mottageren ovenfra og bakfra. Fig. 7 viser også kvelerspoler, avstemningsspoler og lamper.

Lamper som kan brukes.

Dektor.

- UV201A Radiotron (N. E. & B. B.).
- UX201A ——
- CX301A Cunningham.
- CV301A ——
- UV201A Archatron (Nicoll).
- UX201A ——
- C509 Philips.
- C507 ——

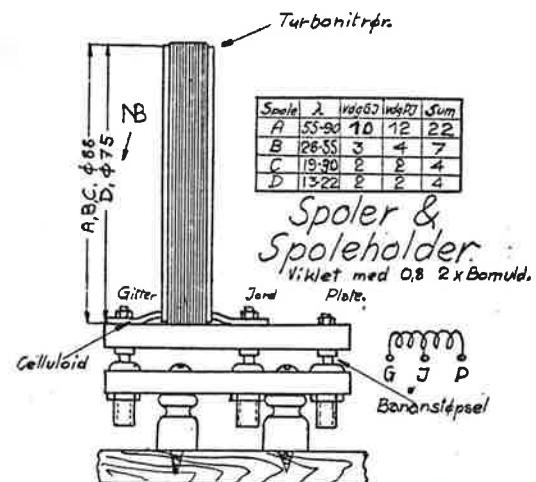


Fig. 3.

Oscillatør.

RE073d Telefunken.
Micro Bigril Radio-Electricité.
A441 Philips.

m. fl.

Lavfrekvens.


Almindelige lamper for LF.

Alle detektorlampene som er nevnt er igrunnen 6 volts lamper; men de skal brukes så lavt nede på karakteristikkene at 4 volts glødning greier seg utmerket.

Antennen kan være hvadsomhelst fra ingenting til en 100 meter lang historie, kun må den kobles meget løst til mottageren enten ved å settes direkte på jordklemmen (dette er særlig bra under 50 meter), eller ved å koble den på gitteret direkte gjennem en kondensator av meget liten kapasitet, under 30—50 cm.

Høispenningsbatteriet kan være 30 volt for de første 2 lampene, mens LF lampen vel må ha 60 v. Avstemningen er meget lett, næsten like lett som på krystallmottager. Settes strøm på, skal man i telefonene høre en sterk susen, lampen skal vise alle tegn til å oscillere. Høit, høit oppe fornemmer man en tynn, fin pip. Det er oscillatoren. Høres ikke den sterke susen er det: gal høispennning eller for liten glød på detektoren, gal verdi på anodekretsens motstand, så denne må innstilles, for sterkt demping fra antennen (minske kondensatoren på gitteret!) eller gal kvelerspole. (Husk: kvelerspolene må ikke bestrykes med shellakk eller fernes!) Eller lampen kan være et dårlig eksemplar.

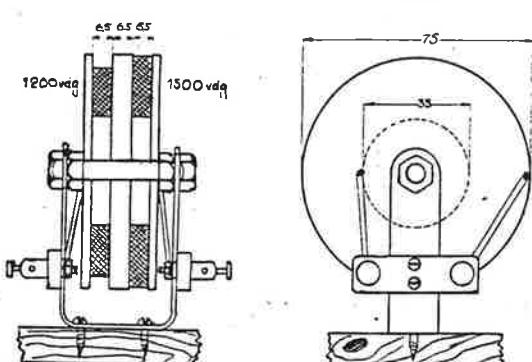Men som regel durer apparatet iver med det samme og da skal man høre det som er å høre mellom 10 og 100 meter. Kan man Morse, vil man selvfølgelig ha mest



Oscillatør-spoler. 15000 per.
Viklet med 0.15 mm 2 x Silke

Fig. 5.

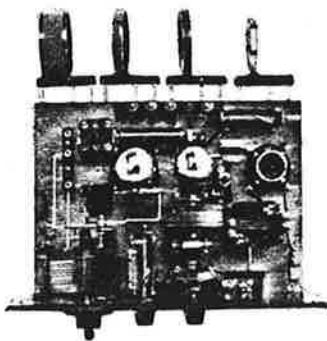


Fig. 6.

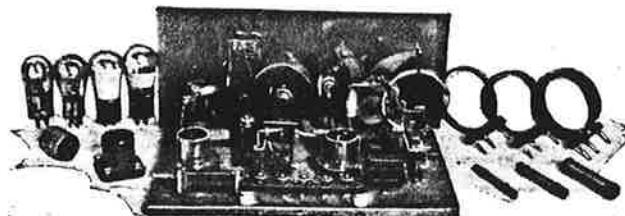


Fig. 7.

glede av den, men også telefoni er det jo litt av nu hele døgnet.

5te overtone fra Hamburg på 78 meter kan man høre og KDKA Pittsburgh, 2XAF og 2XAD, alle U. S. A., er i sving etter 12—1 norsk tid. På 20 meter hørte forf. forleden dag en morsom konversasjon mellom Amsterdam og et annet ukjent sted. Lydstyrken var som bytelefonen,

5SW eller 5GB, engelske korthøgesendere, kommer med beskjeden høittalerstyrke. Forresten savner man opplysninger om tider, bølgelengder og programmer. (Hr. redaktør, følg dette vink!).


Forfatteren vil til slutning si, at han meget gjerne mottar underretning fra dem som måtte bygge denne mottager.

Moderne kjeglehøittaler.

Billedet viser en høittaler som er bygget i høst for prof. Holtsmark, Fysisk Institutt, Norges tekniske Høiskole, av stud. techn. Olav Færøvik og undertegnede. Den er bygget overensstemmende med de prinsipper for slike høittalere, som er utviklet av *Rice* og *Kellog* i U. S. A. og *McLachlan* i England. (Februar-nr. av «Experimental Wireless» 1926, samt en rekke artikler i «Wireless World».) Elektromagneten har ca. 1400 tørn 1,0 mm. emalje. Viklingen har da en motstand av 3,72 ohm. Ved bruk av 4-volts akkumulator får man altså ca. 1500 ampère-vindinger. Jern-kjernen er dreiet ut av en 100 mm. bolt av beste svensk smijern. Luftspalten har en ytre diameter av 35 mm., en indre diam. av 30 mm., hvilket altså gir 2,5 mm. plass til den bevegelige spole. Denne er viklet op meilem to forhøininger av pålimet silketråd på en meget lett og sterk cylinder av sammenklebet tynt skrivemaskinpapir. Viklingen foregikk ikke uten en viss nervositet, da den anvendte tråd er 0,05 emalje.

På den forhånden værende viklepllass av 0.5×15 mm. gikk det 2050 tørn. Spolen fikk hermed en motstand paa 1750 ohm. Spole-cylinderen er klebet til en konus av tegnepapir.

Kjeglen har en toppvinkel på 90 grader. Den omøpiede ytre kant av kjeglen er klebet til en ring av tynt gjeteskinn ca. 15 mm. bred, som igjen utvendig er klebet til en tykk ring av presspahn. Denne er så skrudd fast til en smijernsring som er fast forbundet til elektromagneten ved tre radiale jernarmer. Hele høittaleren er felt inn i midten av en svær kryssfinér-plate halvannen meter i kvadrat. Denne platen er meget vesentlig for god lydstyrke.

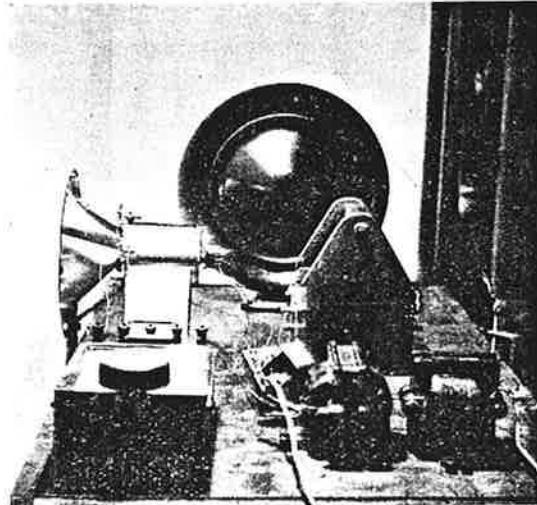

Ved dr. Trumpy's «knallforelesninger» for publikum i «Studenteruka» nu nylig, blev denne høittaler anvendt med «pick-up» og forsterker til gjengivelse av gramofonplater. Der blev brukt enten «Igranic-Pacent» Phonovox (elektromagnetisk) eller «El-Fonic» pik-up, det siste nødvendigvis med oscillator og detektor. Forsterkeren, som blev konstruert av stud. chem. Tor Holaker, hadde et transformatorkoblet og to motstandskoblede trin med 3 B403 eller 2 LS5-lamper i parallel på siste trin, ved 200 til 300 volt høispenning. For å skåne viklingen for å bli utbrent av anodestrømmen bruktes den dessverre lite kjente kobling med kvelerspole og kondensator. Kve-

lerspolen var en av de bekjente spennings-delere som en radioamatør kan bruke til så meget rart. Kondensatoren var på 12 mfd., men 4 mfd. greier sig lenge. Begge deler sees på bildet. Instrumentet til venstre er et milliampèremeter. Dette viste vekselstrømmen i den lille spolen.

Ved tilstrekkelig lydstryke (til å fylle det fysiske auditorium når det var propfullt av publikum) målte ca. 10—15 mA. Spenningen var da ca. 30 volt vekselstrøm over spolen. Da en slik spole merkelig nok har en ganske ubetydelig selvinduksjon, kan man godt sette 30 v. \times 15 mA lik 0,45 watt. Så meget energi fikk man kun ved kraftige danseplater. Ved «Jack Smith» sangplater var der bare 2—3 mA. Gjengivelsen var som ventet langt bedre enn hos noen kommersiell høittaler. Disse er jo sterkt handicapped ved anvendelsen av permanentfelt.

En fingernem amatør med litt verktøy skulde kunne bygge en slik høittaler med glimrende resultater for antagelig en 50—75 kr., medregnet dreining av magnetkjernen, som forutsettes bestilt på verksted. Fullt sett med deler kan også fås kjøpt ferdige. Frem for alt må man ikke tro at det er noe hekseri å lage maken.

Kaye E. Weedon.
Stud. techn. N. T. H.

Armstrong Super-regeneratorer er klippet fra Norsk Radio nr 2 1928 s. 67-70.


Moderne kjeglehøittalere kommer fra samme nr. side 85.

Artikklene er gjenngitt med tillatelse fra forfatteren.



Kaye Weedon

Den nærmeste teknologien var slik

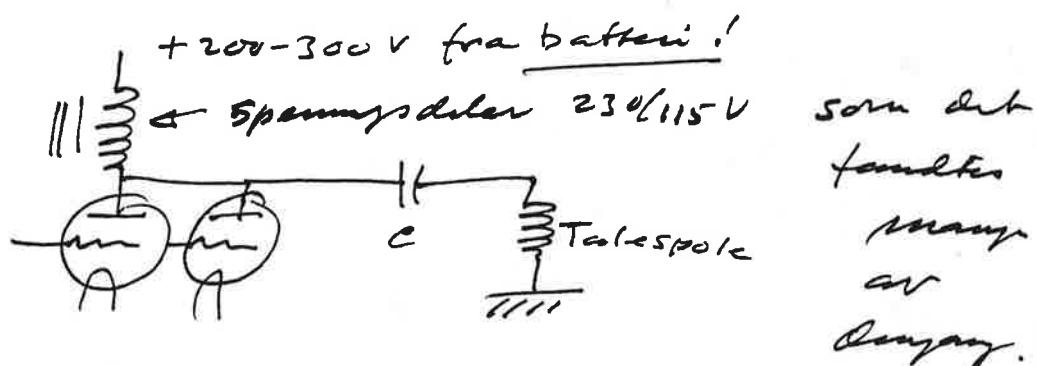

Forfatteren sendte meg nylig en beskrivelse av utgangsforsterkeren som vist ovenfor.

Temaet hornhøittalere eller eksponentialhøittalere blir tatt opp i neste nr. Ellers kan jeg anbefale å finne fram K.W's artikkel i "Elektro" nr 17, 1980 s.10-13: "Vedbjørn dro på til 17 watt sinus - da sprakk talespolen!"

TM

KJØP/SALG/BYTTE/MELDINGER

Kan noen gi meg opplysninger om en radio "Gjoersøe type B"?
Det skal være en norskfabrikert radio.

Er meget takknemlig for et svar.

Leif Aasen, Postboks 255, 3201 Sandefjord. Tlf. 034-63990

Søker Radionette-apparater: båndspillere, radioer, forsterkere,
eller deler/vrak av overnevnte produkt. Søker også HMV sveivegrammofon.
Jon Osgraf, tlf 02-15 69 94 (best etter 1500).

U.S. senderrør 803 ønskes, kan byttes i andre senderrør etc.

Tysk Mittelwellenempfanger MWe.C og mottaker i Funk Horch
serien ønskes, byttes i annet tysk utstyr.

HRO 5 mottaker ønskes, byttes i moderne kommunikasjonsmottaker.

Richard Folgen, Blekestrand, 4900 Tvedstrand. Tlf priv. 041-34322.

Melding

Er det noen stemning for kjøp av klebemerker til å ha
på bil, koffert o.l. ?


Vi har fått tilbud på merker med foreningsemblemet i
90 mm diameter i vinyl. Hvit bunn med sort skrift.

Utsalgsprisen blir ca 10 kr avhengig av antallet.

De som kan tenke seg å bestille noe slikt bes angi det
på baksiden av postgiroen.

Obs. det er ikke sikkert det blir noe av. Det avhenger
av hvor stor interessen er.

Tore Moe

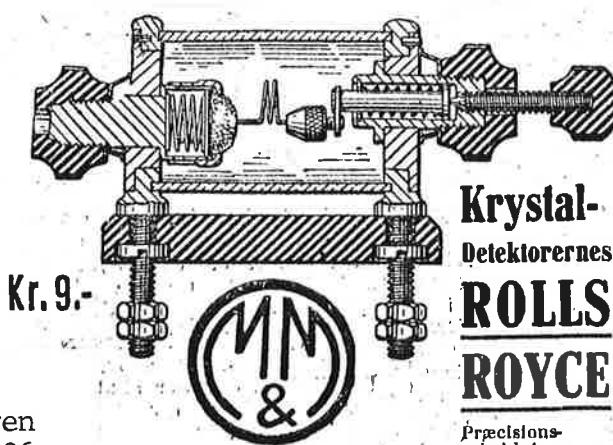

Radiolytteren
20. Feb. 1926



Returadresse:

NRHF,
Postboks 465, Sentrum, 0105 Oslo 1