

NORSK RADIOPRISTISK FORENING



Nr. 1

2. Årgang

Januar 1986

MEDLEMSBLAD MED NYTT GAMMELT

HALLO HALLO

MEDLEMSBLAD FOR NORSK RADIOHISTORISK FORENING

Løssalgspris kr. 10,-

Redaksjonen består av : Tore Moe, Arnfinn Manders,
Jens Haftorn og Tor van der Lende.

Stoff til bladet sendes Tore Moe, Aamodtalleen 13, 2008 Fjerdingga.
Telefon privat 02-83 95 98 eller 02-60 50 90 på jobb.

Andre kontaktpersoner i NRHF :

Bergen (05)
Stein Torp 32 74 72 privat


Trondheim (07)
Jørgen Fastner 59 21 77 jobb

Tromsø (083)
Kjell Sundfær 86 5 86 jobb eller 70 8 27 privat



INNHOLD :

Siden sist	side	2	
Julemøtet den 12.12	"	2	Nr. 1
Innkalling til årsmøte	"	3	
Årsrapport 1985	"	4	
Regnskap -85, budgett -86	"	5	2. Årgang
NRHF's lover	"	6	
Huldra 2	"	7	Januar 1986
Reiserapport fra Harpenden	"	13	
Mod Fjernsynet	"	15	
Drammen radio igjen	"	17	
Krystallapparatet for høittaler	"	19	
Fra " Norsk Radio "	"	20	
Mottageren "Letvint"	"	21	
Kjøp/salg/bytte/meldinger	"	22	

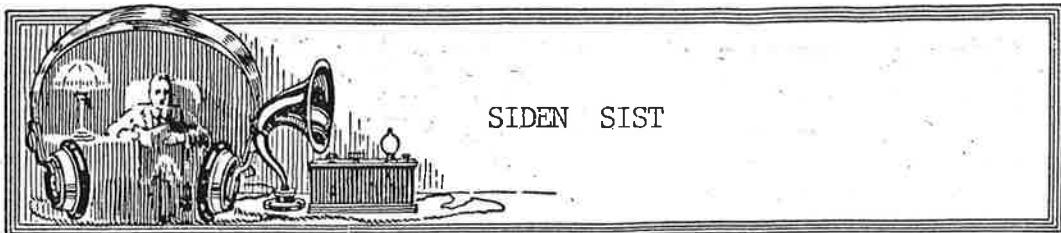

GODT NYTT ÅR !

Årstallet har skiftet, og vi er i gang med 2. årgang av bladet vårt. Tiden for årsmøtet nærmer seg, og dette nr vil bli preget av det med regnskap, budgett og årsberetning.

Det ser ikke ut til at vi går konkurs i år heller, selv om det ble et visst underskudd i regnskapet. Vi hadde jo en brukbar reserve fra tidligere år. Årets aktiviteter er ennå ikke helt klarlagte, men i neste nr skal vi ha vårprogrammet klart. Det blir ekskursjoner, tema-møter og auksjon-loppemarked.

Medlemstallet stiger jevnt og sikkert, og i og med bladet kan vi nok "kapre" mange nye. Vi er nå i ferd med å passere 100-tallet. Ennå er det mange gammelradiointeresserte som ikke vet om oss og det må vi prøve å rette på. Dessuten er det mange som ikke har oppdaget hvor givende denne delen av teknologihistorie er. Det må vi også prøve å rette på. I det hele tatt, det er mye ugjordt foran oss.

Tore Moe

Julemøtet den 12.12.85 på Forsvarsmuseet.

Vår mann Arnfinn, LA2ID hadde tatt med sitt 19-sett og med forenede krefter fikk vi heist ut en ca 80 m lang antennetråd gjennom et skyteskår og ned langs muren på Akershus festning. Egentlig hadde vi tenkt å strekke den over Skippergata (E-18) og forankre den i et høyt gjerde på den andre sida, men siden dette er en av landets absolutt mest traffikerte veier droppet vi den planen umiddelbart. Vi festet enden løslig i et traffikkskilt slik at vi bare kunne rykke antennen løs ovenfra når vi var ferdige. Arnfinn hadde gjort avtale med LA7PC (Knut Christiansen) på Kolbotn, en 3-4 mil syd for Oslo. De opprettet først forbindelse med moderne 2m-utstyr slik at en mer nøyaktig avtale med hensyn til frekvens kunne gjøres. For å bestemme denne nøyaktig hadde Arnfinn medbrakt en frekvensteller, noe som forenklet prosedyren betraktelig. Etter litt søking fram og tilbake på 80-m båndet fannt de et litt rolig område, og her slo Arnfinns signaler tydelig igjennom. Det ble kjørt CW (telegrafi) og forsamlingen (på 15 mann) kunne tydelig høre signalene tilbake fra Kolbotn via 2m-utstyret. Det var en fin opplevelse å høre at dette 40 år gamle utstyret fortsatt var i stand til å sende. Et av våre medlemmer i Tvedstrand, Richard Folgen, LA4OE, hadde også gjort avtale med Arnfinn, men her lykkes det ikke. På en litt annen tid av døgnet (dette var kl. 20) hadde det nok gått betydelig bedre. Etter demonstrasjonen fikk tidligere teknisk sjersant Lambine fra Jørstadmoen ordet. Han holdt et interessant foredrag om de norske sambandstropper i Storbritania under krigen. Han gikk også igjennom alle typer engelske radiosett fra den tiden. Altså, et meget verdifullt historisk materiale.

Foredraget er nedskrevet og interesserte kan bestille kopi hos under-tegnede.

TM

Å R S M Ø T E I N N K A L L I N G !

Du innkalles herved til NRHF's årsmøte

Onsdag, den 5. februar 1986 kl. 1900

på Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 141, 0491 Oslo 4.

Programmet blir stort sett som det pleier å være på et årsmøte:

1. Årsberetning
2. Regnskap -85, budgett -86
3. Kontingent -86
4. Lover
5. Valg
6. Planlagte aktiviteter i 1986
7. Diverse
8. Underholdning, kaffe muligens med utloddning av gammelt radiosnadder.

Innkommne forslag:

- vi dropper medlemsabonnement av " Elektro ".
- dessuten : Tore Moe og Arnfinn Manders er denne gang på valg. Arnfinn Manders har allerede sagt fra seg gjenvang. Tore Moe ser ikke bort fra at noen andre kan overta formannsposten. Til neste årsmøte bør vi ha en valgkomite.

Vel møtt !

Oslo , den 8.1.86

Tore Moe

ÅRSBERETNING FOR NRHF 1985

Styret.

Styret har i 1985 bestått av Tore Moe, formann, Arnfinn Manders, kasserer, Jens Haftorn, styremedlem og Tor van der Lende, styremedlem.

Møter.

I året som gikk holdt vi 9 møter/arrangementer:

- 7.3 årsmøte (NTM)
- 11.4 Temamøte "Norske radiofabrikker" (NTM)
- 30.5 Jon Ulvensøen : "Værtjenestekrigen i arktis" (Forsvarsmuseet)
- 8.6 Auksjon (NTM)
- 9.6 Loppemarked (NTM)
- 5.9 Ekskursjon til NRK, Marienlyst
- 10.10 Willy Simonsen : "Radioutvikling under krigen"
- 21.11 Ekskursjon til Oslo langbølggesender på Kløfta
- 12.12 Julemøte m/presentasjon av 19-settet. (Forsvarsmuseet)

Medlemmer.

Pr. 31.12 har vi 93 betalende medlemmer plus fire firmamedlemmer.

Auksjonen og loppemarkedet

I 1985 valgte vi å holde både auksjon og loppemarked. Auksjonen holdt vi lørdag 8.6 på Teknisk Museum ved Høfsfyr (Oslo) og loppemarked påfølgende dag. Begge deler ble vellykkede med 99 gjenstander for salg. Av disse var 16 stykker foreningens eiendom. Den totale omsetningen var på kr. 8.445,-. Auksjonen og loppemarkedet innbrakte til NRHF kr. 2.208,70.

Utsendelser

I begynnelsen av året hadde vi to vanlige postutsendelser før vi kom i gang med medlemsbladet "Hallo Hallo" i mai. Alt i alt har vi sendt ut fem nr av dette i 1985. Dette er blitt foreningens varemerke og har styrket oss både innad og utad. Nå vil de av medlemmene som ikke kan delta på møtene få noe igjen for kontingensten sin. Vidre sender vi bladet til noen biblioteker og institusjoner og får på den måten en del pr. Omslaget er likt fra gang til gang, dette for å spare penger til trykkingen. Innholdet er anslagsvis 50-50 medlemsproduserte artikler og kopier av eldre ting. Sammen med trykkingen av omslaget fikk vi også laget en reklamebrosjyre om foreningen, noe som er meget nyttig ved henvendelser vi gjør utad. Trykkingen kostet oss kr. 4.000,-, men det vil nok vise seg å være en god investering. Kopieringen har ikke kostet oss noe, takket være diverse velvillige arbeidsgivere.

Oslo, den 6.1.86



Tore Moe

Lover for Norsk Radiorhistorisk Forening
vedtatt på generalforsamling 7.3.1985

Kap.1 NAVN OG FORMAL.

Norsk Radiorhistorisk Forening, forkortet NRHF har til formål å:

- 1.1 Etablere kontakt mellom personer med interesse for radiorhistorie.
- 1.2 Fremme en almen interesse for radiorhistorie og bidra til bevaring av radioteknisk utstyr.
- 1.3 Restaurere og bevare eldre radioutstyr samt beslektede gjenstander.
- 1.4 Registrere eldre norsk radiorhistorie og televirksomhet.
- 1.5 Bevare eldre radiorhistorisk litteratur og arkiver.

Kap.2 MEDLEMSKAP.

- 2.1 NRHF er åpen for alle som har betalt kontingent for inneværende år.
- 2.2 Medlemmer kan ikke handle på foreningens vegne uten samtykke fra styret eller generalforsamlingen.

Kap.3 STYRE.

- 3.1 Styret består av formann, kasserer, sekretær og ett styremedlem.
- 3.2 Styremedlemmene velges for to år ved generalforsamlingen.
- 3.3 Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme.

Kap.4 GENERALFORSAMLING.

- 4.1 Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av februar måned. Innkalling skjer med to ukers varsel.
- 4.2 Hver av de fremmøtte har en stemme. Firmamedlemmer har en stemme.
- 4.3 Lovendringer krever 2/3 flertall på generalforsamlingen.
- 4.4 Generalforsamlingen fastsetter budgett og godkjenner regnskap.

Kap.5 ORGANISASJON.


- 5.1 NRHF er tilsluttet Norsk Teknisk Museum og medlemmene har gratis medlemskap der.

Kap.6 KONTINGENT.

- 6.1 Generalforsamlingen fastsetter hvert år kontingensten for personlige medlemmer og firmamedlemmer.

Kap.7 OPPLØSNING OG OPPHØR.

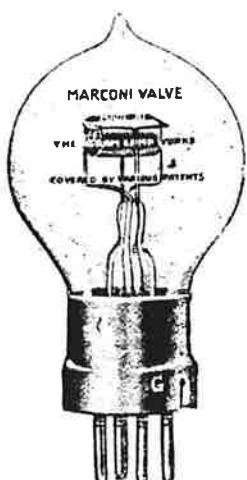- 7.1 NRHF kan oppløses av generalforsamlingen ved 2/3 flertall.
- 7.2 Foreningens midler tilfaller i så tilfelle Norsk Teknisk Museum.



R' TYPE VALVE
(Length, including cap, 110 m/m).
A general purposes valve, which will perform all the diverse functions of the Thermionic Valve.
PRICE 15/- EACH.

MARCONI VALVE
'D.E.R.' Type Valve
The special feature of this valve is that the filament current and voltage, i.e., the working filament voltage is very small, being in some cases less than ONE QUARTER of that required by ordinary valves having similar characteristics. The filament runs at a dull red temperature, thus ensuring a very long life, as well as freedom from cracking, etc.
PRICE 27/6 EACH.

MARCONI VALVES
MADE AT THE OSRAM VALVE WORKS

Sold by all leading Wireless Dealers,
Electrical Contractors and Stores.

It's the valve
that counts!

NORSK RADIOHISTORISK FORENING

BUDSJETT 1986

Driftsinntekter:	
Kontingent	5.000,00
Kontingent, firma	1.250,00
Aksjon	1.500,00
Utlodding	500,00
Salg	1.900,00
Renter	200,00
Sum driftsinntekter	10.350,00
=====	
Driftsutgifter:	
Porto	4.000,00
Postboksleie	25,00
Revisita	300,00
Trykksaker	2.000,00
Teknisk museum	400,00
Ammoner	500,00
Møteutgifter	400,00
Kjøp av materiell	1.500,00
Lagerleie	621,60
Diverse	500,00
Sum driftsutgifter	10.240,60
=====	
Driftsresultat	103,40

NORSK RADIGHISTORISK FORENING

DRIFTSREGNSKAP 1985

Driftsinntekter:	
Kontingent	4.650,00
Elektro	420,00
Kontingent, firma	1.000,00
Aksjon	2.208,70
Utlodding	205,00
Salg	270,00
Renter	1.777,29
Sum driftsinntekter	6.930,99
=====	
Driftsutgifter:	
Porto	2.107,50
Postboksleie	25,00
Innenforforlaget	570,00
Teknisk museum	384,00
Annonse	270,00
Møteutgifter	227,50
Reiseutgifter	230,00
2. stk. US ruturevere	300,00
Trykking	4.000,00
Revisita	260,10
Lagerleie	310,80
Diverse	249,70
Sum driftsutgifter	8.934,60
=====	
Driftsresultat	-3,61

BALANSE PR. 31.12.1985

Omlempemidier:	
Kontanter	1.047,00
Postgirokonto	2.392,72
Bankkonto	2.695,40
1. etk US rerever	150,00
Sum omlempemidier	6.285,12
=====	
Egenkapital:	
Egenkapital 31.12.84	6.288,75
Underskudd	3,61
Sum egenkapital	6.285,12
=====	

Ørnhaugen Lenn Hafslum Torvandende
Oslo, 7.1.86
Søs Øre


1

Huldra 2.

Huldra 2.

kondensator med tre sekSJoner, C16, C18 og C41 i skjema.
Volumkontroll, R21 i skjema.
Tonekontroll (diskant) med fire stillinger 1—4.

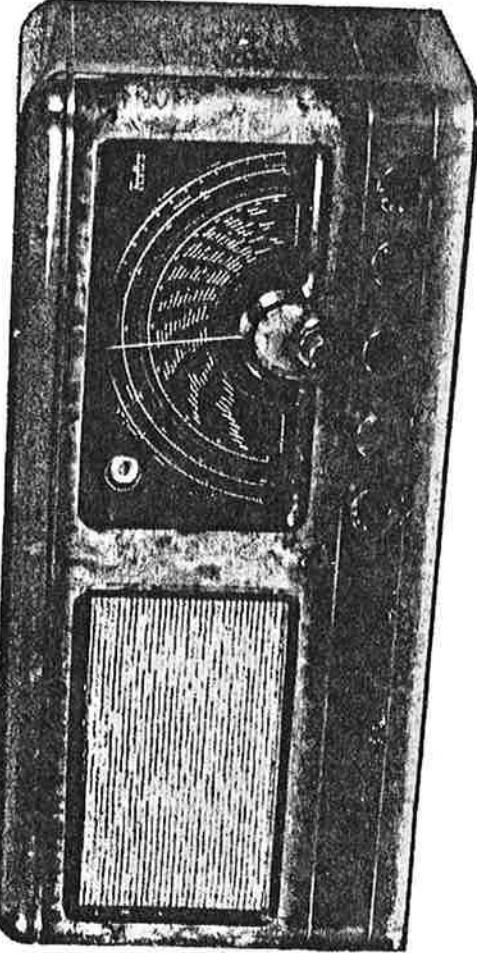Stilling 1 gir størfst selektivitet, 4 gir best lydkvalitet. Det er to vendersekSJoner merket 1—4 i skjema.



Sakset fra Tandberg Radiofabrikks "Servisehåndbok".

Huldra 2 ble fabrikkert i 1938—39 og med noen mindre forandringer som Huldra 2B i 1939—40. Prisen var inklusiv stempelavgift, for Huldra 2: kr. 492,50 (445,00 + stempel 47,50), for Huldra 2B: kr. 490,50 (445,00 + stempel 45,50).

Huldra 2 er bygget for drift fra vekselstrømsnett med frekvens 50 c/s og trekker 90 W ved spenninng 240, 220, 200, 150 eller 130 V. Omkoppling for nettspenning gjøres med et dreibart stopsel bak på slossiet. Apparatet er montert i en kasse av høyglanspolert flammebjørk, med dimensioner: 75 cm lang, 35 cm høy, 31 cm dyp. Totalvekt er 22 kg.

Mottakeren spenner over frekvensområdet 145 til 33 000 kc/s (2070—9,1 m), fordelt på fem bånd:
I langbølge 145— 370 kc/s
II mellombølge 500— 1550 “
III fiskerbølge 1550— 4500 “
IV kortbølge 4500—12000 “
V kortbølge 12000—33000 “

Skalaen er merket med 137 statjonsnavn, og dessulen er angitt alle kringkastingbånd og spe-

siabånd for kystsasjoner, fartøyer og amatører, samt de viktigste bølgelengder i meter. Hele skalaen er nøyaktig inn delt i frekvens; delingen er:


på bånd	I	5 kc/s pr. delstrak
“	II	10 “ “ “
“	III	10—50 “ “ “
“	IV	50 “ “ “
“	V	100 “ “ “

Belyningsknappene er, regnet fra venstre på forsiden av kassen:
Basskontroll med tre stillinger, merket plus, normal (.) og minus. Den har en vendersekSJjon merket \leftrightarrow i skjema, og er tegnet i stilling minus.

Bryter for nettspenningen.

Bølgevender med seks stillinger, for båndene I—V og grammofon. Den har 8 vendersekSJjoner merket G—V i skjema, og er tegnet i stilling V.

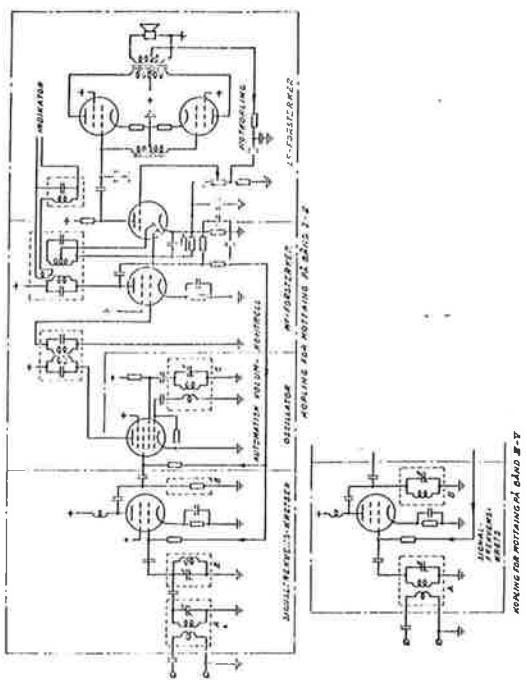Avtuning — dobbelknapp med oversetting 1:8 og 1:40. Den betjener en variabel




Dette er et forenklet skjema for apparatet med dels viktigste funksjoner. Det fullstendige skjema for Huldra 2 er vist på s. 49, og for Huldra 2B på s. 50. Forandringerne fra 2 til 2B er:
Blanderører er ECH3 i stedet for EK3, katodesmotstanden R8 og kondensatoren C25 går ut, skjermgitteret har seriemotstand R6 = 50000 ohm, og en motstand R8 = 0,1 Megohm til jord. (ECH3 kan også brukes i Huldra 2 i stedet for EK3, uten forandring av motstanden, men oscillatorkretsene må i så fall tilpasses om.) MF-rørets skjermgittersmotstand R13 er koplet etter motstanden R12 i høyspentledningen, kondensatoren C45 går til jord i stedet for til katoden.

Grammofonfiltret R16, C46 går ut. Motstanden R24 går ut. Kondensatoren C32 går ut (kortsluttes). Følgende kondensatører får nye verdier:
C28 C40 C56 C59 C65 C70
50 pF 50 pF 100 μF 0,5 μF 0,5 μF 32 μF
vendren (parallel-mating). — Mellom anoden og


Verdiene for paddingkondensatorene er:
C29 C30 C31 C32
H 2: 145 430 1500 4500
H 2B: 155 470 1800
Ellers er skjemaene helt like.

Signalet fra antennen går over bølgevenderen (G—V) til avstunningeskretsen. Det er på alle bånd et signaltekniskrekke, men de er koplet noe forskjellig. På bånd III—V har første rør, EF8, en avsluttet gittekrets (A) og en avsluttet anodekrets (B). På bånd I og II ligger både A- og B-kretsene på gittekretsen, og utgjør til sammen et båndfilter. I begge tilfeller er A-kretsen avstemd med C16 og B-kretsen med C18. Anoden i EF8 har på bånd I og II en enkel motstands-kopling, uten avstunning. Høyspenningen er ført frem gjennom en stor spole, L1, og avstunnings-kretsen er koplet til over kondensatoren C20. Det er altså ikke høyspenning på kretsen eller venderen (parallel-mating). — Mellom anoden og


HULDRA II

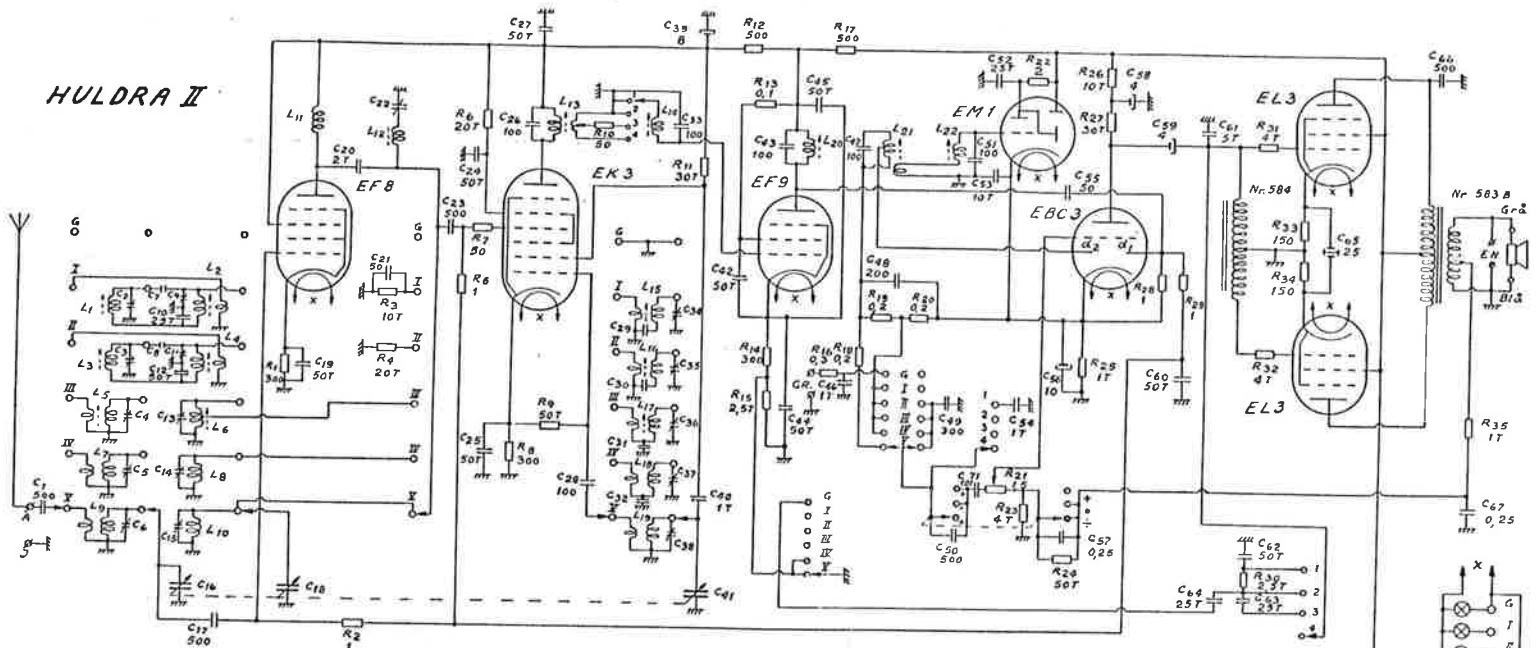

Mellemfrekvens: 465 kHz.

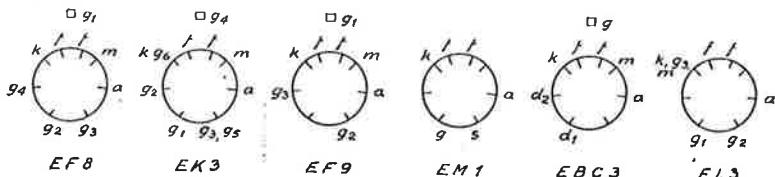


Sett mot chassisets underside.

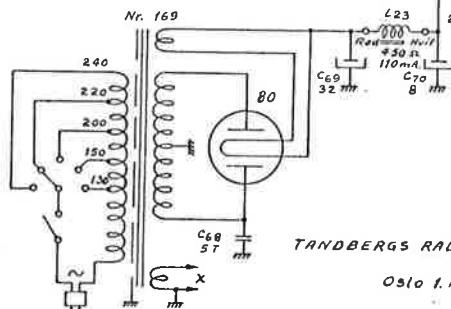


TANDBERGS RADIOFABRIKK.

148


HULDRA II

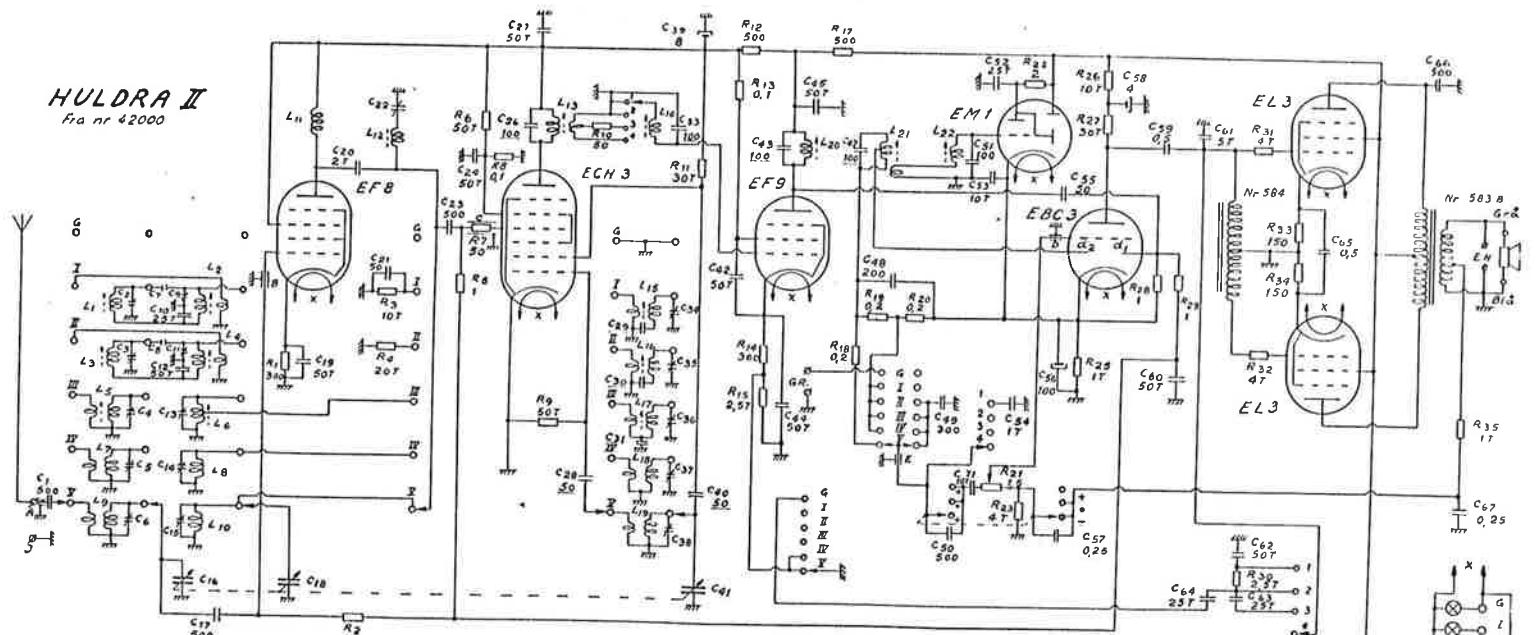

Mellemfrekvens 465 Hz

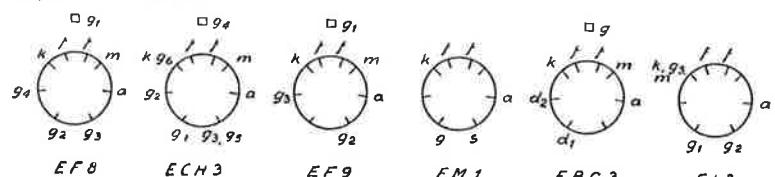


Sett mot chassisets under syde

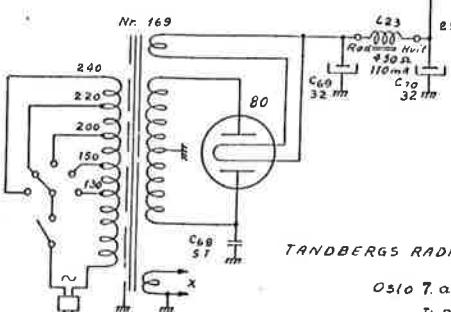

TANDBERGS RADIOFABRIKK

107. aug. 19

Huldra 2.

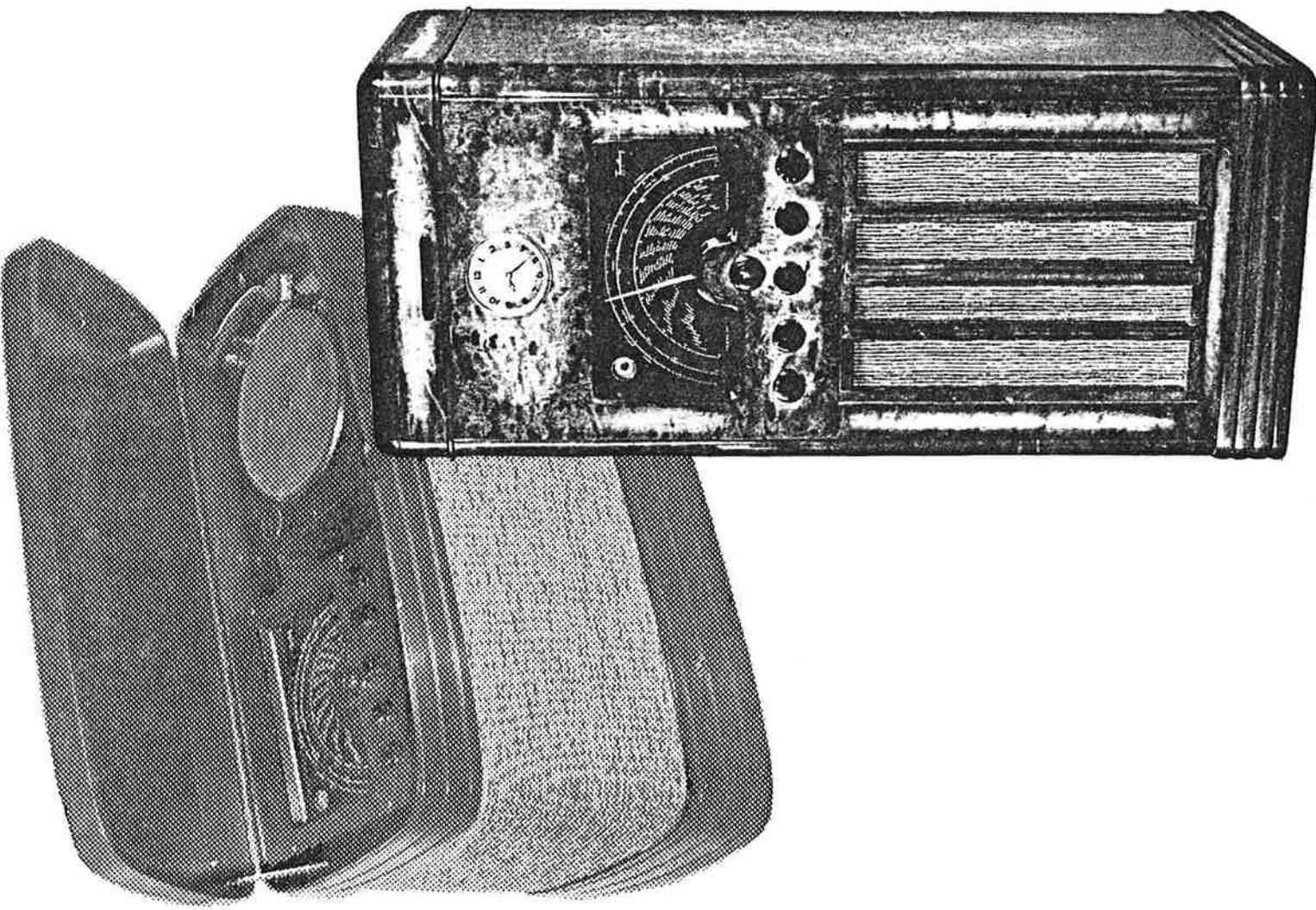

Viser og skala skal være 1 mm. Drei avstemningskondensatorer halv inn til anslag (rettning mot urviseren). Viseren skal da peke på den lille streken utenfor venstre ende av skalaen (lik ved talet 25). Løs bøssel, drei viseren i riktig stilling og skru den godt fast.

Montering av finstiller.

Skrub finstillerbøsset på plass i frontplaten på kondensatoren, men uten å trekke skruene til. Drei rotor helt inn. På øksen til rotor sitter det to hinnsegmenter, et fast og et løst, med to små fjærer imellom. Drei dei løse segmentet slik at fjærene spennes (trykkes sammen), og så langt at fortanningen på de to segmenter faller sammen. Press nå finstillerdrevet inn mot rotorskja- sen, så drevet entrer fortanningen og holder seg denne i stilling. Trekk fasteskruene til. Kjenn etter om det er passa spill for tannhjulene. De skal gå helt fritt og jevnlig, men uten dødgang. Dersom de vibrerer eller «kunner» under gang, må man løsne finstilleren forsiktig og trekke den littenger unna aksten.

Skifting av venderø og kontroller.
Nettbryter, volumkontroll, bass og tonekontroll er festet med en mutter hver, og kan løftas ut når en fjerner denne og lodder av alle tilhæringene. Gjelder det bølgevenderen, skrub en først av indeksplaten som sitter i fronten av sjassiet (merk av hvilken vei den skal sitte), og trekker venderakslen ut. Så løsner en den venderasjonen som skal skiftest, — i regelen må en da først ta spoleboksen ut.

Skifting av spolebokser.

Lodd først av alle ledninger som går ut fra boksen. Det er to for A- og C-boksen, en på B-boksen. Dertil kommer forbindelsene mellom A- og B-bokser, og de tre ledningene til avstemningskondensatoren. Ta ut øksen for bølgevenderen, og de to festeskruene for enden av hver boks. Trekk så boksen forsiktig rett ned.

Skifting av MF-filtter.

Ta av skjermboksen, som er festet med to muttere under sjassiet. Spoler og kondensatorer er nå tilgjengelige. Ved utskifting må en passe nøy-

på at ledningsføringen ikke blir forandret på noen måte.

Før boksen settes på igjen, ser en etter at hverristikket øverst på spoleplaten sitter riktig. Det er det som styrer platen i boksen.

Huldra 2 radiogrammotfon

ble fabrikert i 1936—39, og kostet inklusiv stempelavgift:

kr. 932.50 (885.00 + stempel 47.50).

Motakaren er en vanlig Huldra 2, montert i et skap. Det har dimensionene 110 cm høyde, 47 cm bredde, 43 cm dybde, og er utført i polert flammebjørk. Total vekt er 50 kg. Over motakaren er montert en platespiller av fabrikat Colaro, med automatisk plateskifter. Den tar 8 plater, 25 eller 30 cm øm hverandre.

Under motakaren sitter høytaleseren, og dessuten er det ei skaprom med plass for ca. 60 plater. I fronten av skapet er innsatt et elektrisk ur.

Huldra 2 B radiogrammotfon

ble fabrikert i 1939—40. Motakaren er en vanlig Huldra 2B, som er montert ved siden av platespilleren i ei lavt skap, 110 cm langt, 65 cm høy, 44 cm dypt, utført i polert flammebjørk. Der er rom for oppbevaring av plater opp til 30 cm diameter.

Radiogrammotfonen ble laget i to typer:

Med automatisk plateskifter for 11 plater, omstillebar for 25 eller 30 cm diameter, av fabrikat Garrard. Denne modell kostet inklusiv stempelavgift:

kr. 975.50 (930.00 + stempel 45.50).

Vekten er 45 kg.

Med platespiller av fabrikat Garrard. Denne modell kostet inklusiv stempelavgift:

kr. 825.50 (780.00 + stempel 45.50).

På grunn av det store høytalerrommet gir radiogrammotone sterke bass enn bordmodellen. Motkoplingen er derfor modifisert ved at motstanden R24 er beholdt også for Huldra 2B.

De kresne kjøpere velger norsk!

Tandbergs radio har overalt fått ry for sin høie kvalitet. Fabrikasjonen som ved denne moderne fabrikk drives kontinuerlig, skjer under den strengste kontroll og med de beste tekniske hjelpemidler.




Forsknings- og laboratoriearbeidet foregår helt uavhengig av produksjonen. Laboratoriet har hypermoderne presisjonsinstrumenter, og alle nye oppfinnelser gjennemgår nøiaktige prøver før de blir nyttiggjort i apparatene.



Konstruksjonen av «Huldra» 1938/39 ble påbegynt for over et år siden. I denne tid har fabrikken hatt anledning til utførlig å prøve alle nykonstruksjoner. Dette gir en virkelig garanti for kvalitet.



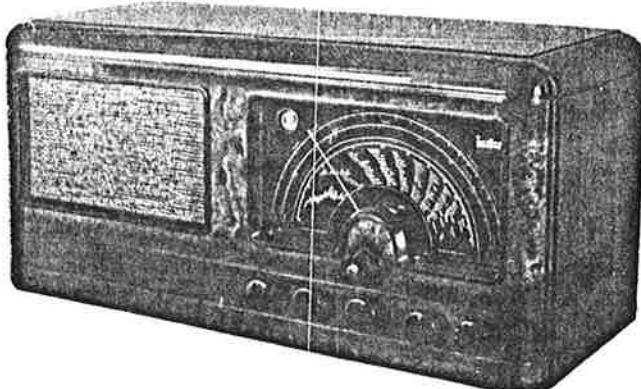Gjengivelsen i den nye «Huldra» vil holde mål i mange år fremover. Tandbergs Radiofabrikk bygger på gode erfaringer og ligger alltid foran. Studer de tekniske data og prøv apparatet, så vil De forstå at «Huldra» er noe for sig selv!



HULDRA 1938/39.


8 rør, inklusiv trolley og likefetterror. Push-pull utgang. Automatisk fadingregulering. Variabel selektivitet og psykologisk volumkontroll.

5 bølgebånd. Lang-, mellom-, fiskerbølge- og to kortbølgebånd. Fra 9,1 til 2070 m. Høifrekvensforsterkning av signalene, med forskjellig kobling for de vanlige kringkastingbånd og for kortbølgebåndene, gir den høiest oppnåelige forsterkning uten sjenerende sus.

Stabil kortbølge. Ved nevnte kobling i forbindelse med den høie mellomfrekvens har kortbølgebåndene fått en utmerket forseleksjon som sterkt undertrykker spesiellmottagning. Den overordentlig sammentrengte konstruksjon og de nye keramiske trimmerkondensatorer med negativ temperaturkoeffisient sikrer en helt stabil mottagning også på kortbølge.

Presisjons-skala. Den store og oversiktlig skala har 137 stasjonsnavn, foruten angivelse av områder for amatører, kyststasjoner, fartøyer og kringkastingsstasjoner på kortbølgebåndene. Alle bølgebånd har dessuten noi-

Huldra

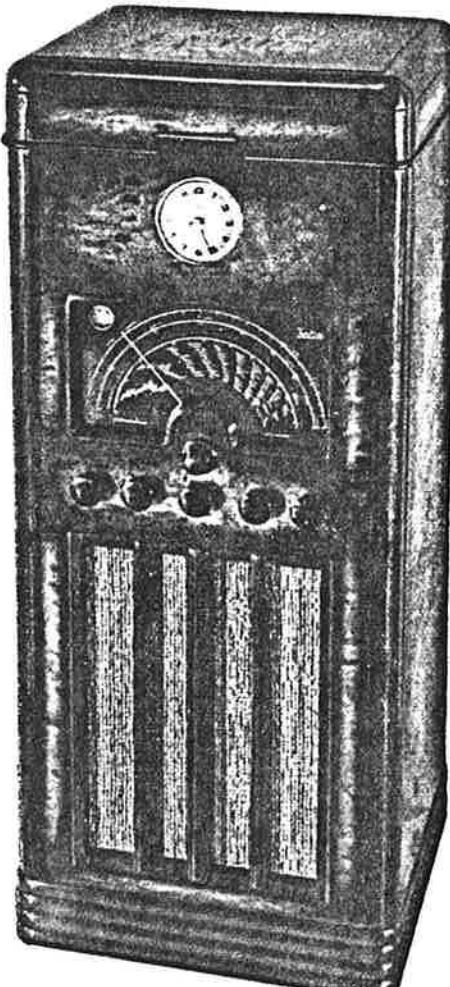

Når man idag foretrekker norske varer, så er det ikke fordi de er norske, men fordi de er gode.

«V.I.-K.A.N.»-utstillingen valgte derfor Tandbergs Radiofabrikk til å utføre det veldige høittaleranlegg for utstillingsområdet.



HULDRA modell 1938/39.

Dimensjoner: 75x35x31 cm.

Vekt: 22 kg.

Kontantpris: Kr. 445,— + st. kr. 47.50

Avbetalning:

Avbet. tid	6 mndr.	9 mndr.	12 mndr.	18 mndr.
Kontant	89,-	89,-	89,-	89,-
Avd. pr. mnrd.	70.45	48,-	36.80	25.60
Total pris inkl. st.	511.70	521,-	530.60	549.80

HULDRA RADIOGRAMMOPON

Dimensjoner: 110x47x43 cm.

Vekt: 50 kg.

Kontantpris: Kr. 885,— + st. kr. 47.50

Avbetalning:

Avbet. tid	6 mndr.	9 mndr.	12 mndr.	18 mndr.
Kontant	177,-	177,-	177,-	177,-
Avd. pr. mnrd.	131.20	99.25	68.25	47.25
Total pris inkl. st.	964.20	980.25	996,-	1027.50

FABRIKTUS REKLAMEMÅL A.B. — TRYKKERI FABRIKTUS

HULDRA RADIOGRAMMOPON

er bygget etter et nytt prinsipp som muliggjør en sammentrengt konstruksjon. I det hendinge og hypermoderne kabinett er det plass til alle tekniske finesser.

Hel-automatisk plateskifte som kan spille 8 plater av hvilken som helst størrelse op til 30 cm. diameter. Man kan velge et program hvor store og små plater ligger viklende om hverandre, og disse kan så spilles helt uten tilsyn.

Stort platearkiv med plass til ca. 60 plater. I de praktiske hyller kan femlige programmer bestående av 8 plater ligge klar til innlegg i plateskiften.

Elektrisk ur. Radiogrammofonen er også utstyrt med et elektrisk synkron-ur som alltid viser helt riktig tid.

Lettvint å transportere.

Huldra radiogrammofon leveres i en meget hending pappkasse med bærestropper, som i hoi grad lettter flytting og transport.

aktig frekvensinndeling. Hurtig og mikroinnstilling. Bare det bølgebånd som mottakeren er innstillet for blir belyst. Det selektive trolley sikrer en helt nøiaktig innstilling av stasjonene.

Strålende gjengivelse.

I det store kabinett får høittaleren yde sitt aller beste, og med de to push-pull kobleder når blir gjengivelsen usedvanlig lydig og klar. Høittaleren er elektrodynamisk, av eget fabrikat og montert på Tandbergs spesielle måte. Uttag for ekstra høittaler, høvolumig.




Klangfarve-regulator.

Ved hjelp av de uavhengige kontrollorganer for bass og diskant kan musikkens klangfarve reguleres slik at man får det beste resultatet fra alle stasjonene.

Enkel omkobling.

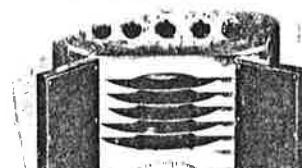Huldra leveres for vekselstrøm og kan lett omkobles for 130, 150, 200, 220 og 240 volt.



Garanti.

6 måneder for apparatet og rørene.

Huldra 2.

Huldra 2.

Jord ligger en serie-resonanskrets L12-C22, som har til oppgave å svekke signaler nærmest frekvensen.

Gjennom de to signalkretser nær blanderøret EK3 (EKH3). Oscillatoren arbeider ved en høyere frekvens enn signalene på båndene I—IV, men ved lavere på bånd V. Mellomfrekvensen er 465 kc/s. MF-signalet går gjennom først filter MF I, forsterkes i MF-retet EF9 og går gjennom annet filter MF II. Hvert filter har to kretser. I det første er det variabel kopling mellom kretsen. Koplingen er minst i stilling 1 og 2 av diskantkontrollen; i stilling 3 og 4 legger denne inn ekstra koplingsstørn, og båndbredden øker.

Fra første krets i MF II er det tatt påtrykk over C25 til en diodene i retet EBC3. Den gir spenninng til autonomskiftevolumkontrollen, som virker på varerne EF9 og EK3 (EKH3). MF-retet er ikke regulert, men arbeider normalt med moderat forsterking p. g. a. kaiodemotstanden. På bånd IV og V er forsterkingen satt opp, idet R15 er kortslutet.

Til annen krets i MF II er det løst koplet en ekstra MF-krets, L22-C51, som fører signal til indikatorøret EM1. Trioden i retet arbeider som anodelikeret: med økende signalspenning synker spennningen på triodens anode, som styrer katodesfålen. Skjermen i indikatoren viser derfor fullt lys når det ikke er noe signal, og lyskorset blir smalere når et signal kommer inn. Følsomheten er stor, så det er tydelig utslag allerede for svake stasjoner. På grunn av den ekstra MF-kretsen er indikatoren meget selektiv og gir knivskarp avstemming, unsatt om mottakeren selv arbeider med meget bredd avstemming, som i stilling 4 av diskantkontrollen.

Fra et uttak på annen krets i MF II (L21—C47) går endelig signalet til den andre dioden i EBC3, som demodulerer det. Lavfrekvens-signalet blir filtrert og ført til volumkontrollen R21, men underveis passer det til venderektsjoner. Den første hører til bølgevenderen (G—Y), og kopler volumkontrollen til hele diodemotstanden (R19—R20) for bånd V, til bare R20 for de lavere bånd. Videre kopler den inn en parallellkondensator C49 for alle bånd unntatt I. Samme venderektsjon kopler grammofoninnntaket til utgangsinstrumentet viser maksimum utslag.

Trim MF-kretsen for indikatorøret til først viser C50 i serie med volumkontrollen. Den reduserer påtrykket av dype toner.

Følsomhet på høy frekvens er relativt svak, men da båndflikkretene på bånd I og II virker noe på hverandre, må en dempe A-kretsen med en parallellkontroll, og kopler i minustilling kondensatoren C50 i serie med volumkontrollen. Den reduserer påtrykket av dype toner.

En tredje venderektsjon som betjenes av diskantkontrollen, kopler i stilling 1 kondensatoren C54 parallel med volumkontrollen. Den virker til å svekke de høye toner.

LF-retet EBC3 forsterker signalet og leverer over transformatoren 584 påtrykk til de to utgangsstørrene EL3, som arbeider i motfakt. Anoden i EBC3 har parallellmatning gjennom R27.

Mellom EBC3 og EL3 griper den andre sekSJonskombinasjonen av kapasitet og mosstand til jord; i stilling 1 C62 i \langle 2 C62 — R30 i \langle 3 C62 — R30 — C63 i \langle 2 C62 — R30 — C63 i \langle 3 C62 — R30 — C63. I stilling 4 er der ingen ekstra kapasitet, bare den fasale C61. Til dette nettet hører også C64 som blir koplet inn (av bølgevenderen) bare i grammofonstilling, og forsterker virkningen av diskantkontrollen.

Huldra 2 har en kraftig motkoppling fra utgangstransformatoren sekundært tilbake til volumkontrollen. Den er forholdsvis sterkere jo lengre ned man skrur volummet. I motkopplingsledningen ligger et fast korrektionsleid R35-C67 som svekker motkorreløret EM1. Trioden i retet arbeider som koplingen og altså øker forsterkningen for de høye toner. Det til kommer i plussstilling av basskontrollen tremhever de dype tonene.

Høyfylleren er Tyße H 150 med spole-impedans ca. 8 ohm og motstand i feltviklingen 450 ohm. Bak høyfylleren ligger en pult av 0,75 kg bomull. Elektrisk service.

Trimming av mottakeren.

Fra all trimming gjelder: volumkontroll på topp, diskantkontroll på 2, basskontroll i midstilling, Bruker man utgangseffekt ikke over 50 mW, er ikke nødvendig å sette den automatiske volumkontroll ut av funksjon.

M F - trimm in g.

Innstill signalgeneratoren på 465 kc/s; det er meget viktig at denne innstillingen er nøyaktig. Kopler signalgeneratoren til gjitterklemmen på blanderøret (EK3, ECH3) gjennom en kondensator på 50 000 pF. Still på de fire trimmeskruene på grammofoninnntaket til utgangsinstrumentet viser maksimum utslag.

Trim MF-kretsen for indikatorøret til først viser C50 i serie med volumkontrollen. Men da båndflikkretene på bånd I og II virker noe på hverandre, må en dempe A-kretsen med en parallellkontroll, og kopler i minustilling kondensatoren C50 i serie med volumkontrollen til antennene, minntaket og trim dempeketrenen (L12—C22, merket


D på figuren) til instrumentet viser minimum utslag.

Trim alltid oscillatoren først, så forkretene.

Trimming av oscilla to r kret sene (C).

Dette er skalartrimmingen, — justering av avstemningen slik at den stemmer med frekvensmarkeringen på skalaen. Bruk en nøyaktig signalmeter.

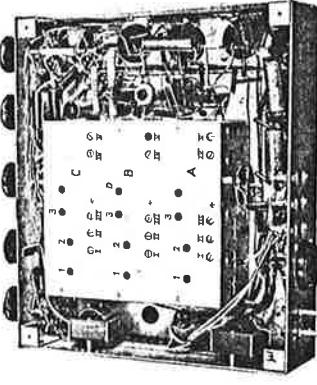Disse data gjelder både Huldra 2 og Huldra 2B. Det er meget viktig at målingen blir gjort nøyaktig etter anvisningene, med alle knappene i riktig stilling.



Følsomhet av LF-dele.
Bølgevender på G, diskantkontroll på 3, basskontroll i midstilling, volumkontroll på topp. Tonegenerator koplet til grammofoninnntaket, frekvens 400 c/s. Ved normal utgangseffekt 50 mW bør påtrykket være:

Huldra 2 60—100 mV,
Huldra 2B 30—50 mV.
Utgang 50 mW vil si 0,63 V målt mellom bas-singene for ekstra høytalere.

Følsomhet av MF-dele.
Bølgevender på I, avstimming på 200 kc/s, diskantkontroll på 3, basskontroll i midstilling, volumkontroll på topp. Signalgenerator innstilt på 465 kc/s og modulert 30% med 400 c/s, koplet gjennom en kondensator på 50000 pF til gjitterklemmen på MF-retet EF9 eller blanderøret EK3 (ECH3). Ved utgangseffekt 50 mW bør påtrykket være:
På blanderør ***** 200—400 μ V
på MF-ret 12—24 mV

Selektivitet av MF-dele.
Kopling til blanderøret som før følsomhetsmålingen. Skill generatoren 10 kc/s over og under den frekvens som gir maksimum utslag (ca. 50 mW), og skru påtrykket opp inntil utslaget når den samme verdi igjen. Les av hvor mange gangen påtrykket måtte økes. Det bør være: Still ionekontroll 1 2 3 —
Spole 1 2 3 —

Følsomhet av hele mottakeren.

Trimming av for kret sene (A og B).
Bruk en signalgenerator, koplet til antennekontrollen gjennom standard konsstantenne. Still viseren på riktig skalastrek, signalgeneratoren slik at signalet går igjennom, og trim så for maksimum utgang — vekselvis med spole og kondensator som for oscillatoren. Det er likegjeldig i hvilken rekkefølge en trimmer kretene. Men da båndflikkretene på bånd I og II virker noe på hverandre, må en dempe A-kretsen med en parallellkontroll på 3, basskontroll i midstilling, volumkontroll på topp. Signalgenerator koplet til antennebassing gjennom standard kunsantenne,

Huldra 2.

mottaker og generator innstilt på samme frekvens.

Ved utgang 50 mW bør påtrykket være:
Som kontroll på om oscillatoren arbeider riktig,
kan man bruke likestrømmen i gjennomstanden
R9. Den skal normalt være:
ved frekvens

200	1000	3000	10000	20000	kc/s
5-10	5-15	3-10	5-15	8-25	μ V

Driftsspenninger.

Katode	Spennin-	Spennin-	Spennin-	Spennin-	
EF8	3,0	2,9	2,75	2,5	2,0 volt
EK3	3,3	3,15	3,0	2,6	2,1
EF9	1,8	1,77	1,7	1,45	1,2
EF9	8,5	7,5	6,0	3,8	—
EBC3	3,0	2,8	2,2	1,8	—
EL3	6,0	5,9	5,8	5,6	“

Spanning målt med voltmeter av motstand:

1	0,5	0,1	0,05	Megohm
EK3	110	109	100	92 volt
ECH3	93	92	82	75 “
Skjerm-	90	86	83	53 “
gitter	EF9	150	142	135 —
Anode	EBC3	150	147	144 123 104

*) For EF9 gleder første linje for bånd IV og V, annen linje for lavere bånd.

Mulige feil.
Giengivelsen er forsvengt.

Virking:
Apparatet er stumt.

Apparatet er svakt og det er lite bass i gjengivelsen.
Apparatet er svakt på langbølge.

Apparatet suser normalt, men tar ikke inn noen stasjoner.
Apparatet spraker.

Volumet kan ikke skrus på null.
Giengivelsen er forsvengt.
Apparatet svinger ved tonekontroll 1 og 2, særlig på bånd IV og V.

Apparatet svinger med basskontrollen på plus.
Høyttaleren durerer.

Oscillatoren i blanderen er tørt.
Som kontroll på om oscillatoren arbeider riktig,

kan man bruke likestrømmen i gjennomstanden R9. Den skal normalt være:
ved frekvens

200	1000	3000	10000	20000	kc/s
5-10	5-15	3-10	5-15	8-25	μ V


Mekanisk service.

Demontering av sjassi.

Sett apparatet på enden med høyttalerenden ned. Ta av bakplaten og alle knappene på forsiden. I bunden av kassen er det fire skruer med

ved frekvens

200	1000	3000	10000	20000	kc/s
0,3-0,5	0,3-0,5	0,3-0,5	0,2-0,4	0,15-0,3	mA

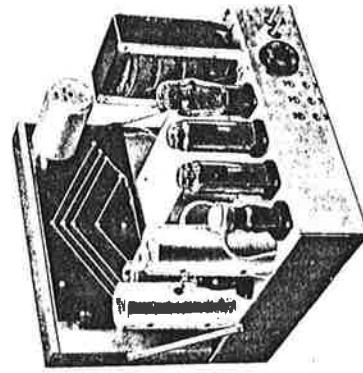

Spanning målt med voltmeter av motstand:
metallskiver og gumiskiver under. Skru dem ut. Sving så kassen ned i vanlig stilling og trekk sjassiet forsiktig ut. Ta vare på alle skivene. Innsettning av sjassi: Legg først fire gummi-skiver på plass på brakettene under det, og skru dem fast. Sett så sjassiets forsiktig inn i kassen og reis kassen på enden. De fire skruene er nå synlige gjennom hullene i kassebunden. Ta ut en skrus ad gangen, tre metallskiven og den andre gumiskiven inn på den og skru den på plass igjen. Klem imens sjassi set godt inn til kassebunden, så skiven innenfor ikke kan falle ned.

Se etter at sjassi er i riktig stilling, parallel

med fronten av kassen, og dra skruene til. Sett knappene på plass, — ikke før nærmest kasseveggen, det bør være 2-3 mm klaring.
Skifting av indikatorer og skalalamper.

Ta ut røret EK3 (ECH3), løs de tre skruene som holder bakteletpalten bak skalaen, og trekk platen ut. Alle holderne sitter på den. Skalalampene er på 6,3 V, 0,35 A, og har kort sylinderisk kolle og dvergsokkel.


Skifting av skala.

Fjem alle biter av den gamle skala og dekk-glasset, samt spiralflærene og hylsene omkring dem. Legg ny skala og dekkglass inn i skala-kassen og skyv fjærlysene på plass. Strekk så fjærne og før dem inn i hylsene. Når fjæren strekkes, får den mindre diameter og går derfor lett inn. Når den slippes, utvider den seg igjen og klemmmer hylsene fast. En gjør det ledest slik: Tre fjærer inn på en jernstang, f. eks. en lang skurekrekker. Gjør en bøy på enden av fjærhånden så fjæren ikke blir helt inn på stangen, men sitter som en pose over enden av den. Fatt den andre enden av fjæren med en fång og dra den innover så fjæren strekkes. Når kan en lett slifke det hele på plass i hylsen, slippe fjæren sammen igjen, og dra stangen ut. Klipp av endene av fjæren hvis de stikkjer utenfor.

Når skalaen er satt på plass, må hele skala-kassen rettes inn — centeres. Kassen kan forstilles litt når en løsner de fire skruene som festes til sjassiет. Still først venstre side av kassen i riktig hoyde, del vil si slik at viseren samlidig kan dekke den ytterste delstrukken på alle fem bånd. Still høyre side på samme måte. Skyv så kassen sidelengs inntil viseren samtidig kan peke på disse to punktene på mellombølgeskalaen: midt på M i Milano, og på 814 kc/s på skalaen. Når den stemmer både her og på begge sidene, er skalaen centerert. Skru den fast. Kontroller så viseren som angitt nedenfor.

Skifting av skala viser.

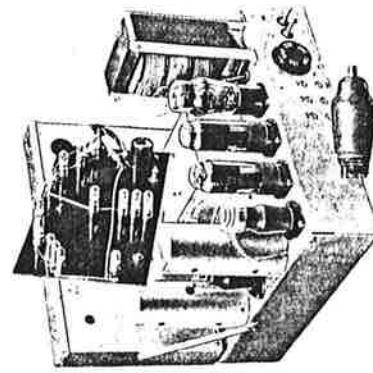Ta skalakassen av, før viseren inn på enden av kondensatorakslen og fest den foreløbig med en av skruene. Sett skalakassen på. Selve viserkniven sitter i en spalt i bossen og kan dreies. Drei den ut fra eller inn mot skalaen, inntil den er nøyaktig parallel med skalatilten, og sikre den i denne stilling med en dråpe lakk. Avstanden mellom



Oscillatoren i blanderen er tørt.
Som kontroll på om oscillatoren arbeider riktig,

kan man bruke likestrømmen i gjennomstanden R9. Den skal normalt være:
ved frekvens

200	1000	3000	10000	20000	kc/s
5-10	5-15	3-10	5-15	8-25	μ V

Skifting av indikatorer og skalalamper.

Ta ut røret EK3 (ECH3), løs de tre skruene som holder bakteletpalten bak skalaen, og trekk platen ut. Alle holderne sitter på den. Skalalampene er på 6,3 V, 0,35 A, og har kort sylinderisk kolle og dvergsokkel.

Sannsynlig årsak:
Det er gjennomslag i C69—C70, C66 (transformator 583B går varm), C39 (R12—R17 går varm), C45 (R17 går varm), eller C58 (R22 går varm). Det er brudd i C59.

Det er brudd i C10.
Det er brudd i C12.
Oscillatoren svinger ikke, på grunn av brudd i C28 eller C40.
En skalalampe er løs, eller det er usikker kontakt inni den.

Det er brudd i C56.
Et av sluttørene er brent ut, eller det er leksje i C59.
Alt-tøret EF9 oscillerer på grunn av feil i røret, ofte i kontakt i rotholderen eller mellom sokkelen og rørets ytre beleieg.
Valtt-puten ligger for langt fra høyttaleren.
Det er brudd i C69—C70 eller C58.

Til årsmøte i Harpenden, England, 17.november 1985.

På en selskapsreise til London, sammen med min kone, sommeren 85. fikk jeg bl.a. inntrykk av at her var det meget gammelt å få kjøpt. 3 trakthøyttalere og en gammel radio på én gang var vel ikke så verst, jeg kjente i hvert fall at "her smakte det av fugl", som jegerne sier. Men det er jo svært begrenset hva en kan ta med seg i et fly.

Da jeg i oktober fikk siste nummer av det engelske bladet "Vintage Vireless", lå det vedlagt en invitasjon til å besøke "the Annual General Meeting" på søndag den 17. november i Harpenden. Jeg måtte bestille inngangsbillet på forhånd, og sendte 1 £ i posten til Robert Haws, som stod for dette treffet. Billetten kom, sammen med en anbefaling om å bestille værelse i Harpenden Arms Pub & Hotel, som lå like ved siden av Harpenden Hall, der treffet skulde være. Jeg telefonerte dit, og fikk bestilt et enkeltrum, da jeg skulle reise alene denne gangen, uten kone. Det ble å reise med båt, for eventuelt å kunne ta med noe mere hjem, dessuten var det meget billigere enn å fly.

Utrustet med et-par store, tomme dressposer, koffert og skuldervesketok jeg toget torsdag kveld til Oslo sentralstasjon, og en taxi derfra bort til kaia, hvor M/S "Braemar" lå klar til avgang klokken 23,30. Jeg hadde bestilt 2-manns lugar med toalett og dush, og delte den med en pensjonert militær fra Oslo, en veldig grei kar, og vi pratet mye sammen på reisen. "Braemar" er en veldig fin båt, og der var mange aktiviteter ombord, film, TV, forskjellige spill m.m., så tiden ble ikke så lang. Dessuten lå Nordsjøen blank som et speil. Hele fredagen gikk med, og først lørdag formiddag la båten til i Harwich. Pass- og tollkontroll gikk greit, og da vi kom ut derfra, lå toget, som skulle føre oss til London, like ved. Det var et såkalt båt-tog, satt opp spesielt for Englandshåtene. I London tok jeg avskjed med min lugarkamerat. Fra Liverpool Street Station i London tok jeg en taxi til St. Pancras Station, og så et tog nordover igjen til Harpenden. Dette toget ble muligens rengjort bare én gang i uken, for her var det en mengde sigarettstumper, papir m.m. på gulvet, det så falt ut.

Jeg ankom Harpenden klokken 13,30, og fant straks frem til Arms Pub & Hotel, der jeg skulle bo. Meget pent sted, med teppebelagte trapper og korridorer. Et stort glass kalt øl kvikket opp etter reisen. Jeg tok meg en tur ut for å se på byen i gråværet, den var sikkert koselig, når bare været hadde vært bedre. Jeg undersøkte også hvor treffet og "børsen" skulle foregå dagen etter. - Søndag var jeg tidlig oppe, og spiste en såkalt kontinental frokost, selv om treffet først åpnet klokken 9,30. Allerede ved 8-tiden var det kommet flere biler, og noen var begynt å sette fra seg diverse saker på den store inngangstrappen til Harpenden Hall. Jeg så straks at det var mange flotte ting her, og noen av dem ble solgt, eller byttet, her ute, før åpningen av børsen. Men det var nok ingen fare, klokken 9 fikk man lov å bære sakene inn, og en slik mengde av apparater og deler har jeg ikke sett på noen børs før! Her var større og mindre radioapparater av mange slag, rammeantennner, høyttalere med eller uten trakt, alle slags deler og rør, telefonapparater, samt selvfølgelig en del SKROT. Jeg prøvde å ta en runde, for å få en oversikt over tilbudene, men det tok tid å komme frem i trengselen. Hilste på Robert Haws, og han viste meg et bord, som han hadde reservert meg. Jeg måtte si at jeg dessverre ikke hadde noe med for salg, da jeg reiste med båt og tog, og jeg forstod at han ble litt skuffet over det. Der var 61 bord tilsammen, alle var fulle av apparater og deler, og under bordene sto det også apparater, samt kartonger med litt av hvert skrot i.

Jeg fikk øye på en meget gammel bord-telefon, og prøvde å komme frem til denne. Men da jeg kom frem, sto en annen mann der og betalte for denne telefonen, så røk den sjangsen. Den gikk for 31 kr. Imidlertid fant jeg litt senere en meget gammel fin vegg-telefon til 45 kr., som jeg fikk for 40 kr. Jeg oppdaget snart at det nytte å prutte på prisene, og ved å kjøpe 2-3 apparater ved samme bord, kunde prisen presses ytterligere ned. Bl.a. kjøpte jeg 3 gamle, fine mikrofoner. Heldigvis hadde jeg kort vei til hotellet, for jeg måtte gjøre flere vendinger dit, for å legge fra meg det jeg hadde kjøpt.

Det var forfriskninger å få kjøpt i en kantine i et rum ved siden av børsen. - Klokken ett ble det annonsert i en kraftig høyttaler at selve årsmøtet skulde begynne nå. Alt foregikk stående, i samme rum som børsen, det var umulig å få sitte, men der var mange som fikk ordet. Bare møtelederen selv sto ved mikrofonen, så det var umulig å høre hva de forskjellige andre sa. Men de ble nok enige, for etter vel en time ble møtet hevet, og handelen kunde fortsette. Jeg pratet med et par meget hyggelige herrer, som sa de vilde skrive til meg.

Ved 5-tiden var det slutt, og en mengde apparater og deler ble båret ut igjen til bilene. "Ja, der skulde du ha vørit, Kal!" Jeg gikk tilbake til hotellet, og fikk plassert det jeg hadde kjøpt i de medbragte dressposene. Ved hjelp av en del tykk hyssing fikk jeg laget et par gode bører. Spenningen var nå over, og jeg tilbragte kvelden med å skrive dagbok, noe jeg alltid gjør når jeg er ute og reiser. - Vi sier ofte, at det er godt å få lagt seg når en er trett. Jeg trodde først nesten at jeg lå i en såkalt vannseng, for madrassen gynget så rart. Men så kjente jeg noe stikke i ryggen og baken, og forstod at det bare var spiralfjærene som var løse! Det var imidlertid godt og varmt i rummet, og jeg sovnet fort ogsov som en stein.

Mandag morgen fikk jeg en riktig engelsk frokost: Speilegg, bacon, en liten pølse og loffskiver. Så var det Corn Flakes og melk. Utpå dagen begynte hjemreisen via London, til Harwich. Her måtte jeg ta en annen båt, den svenske Tor Line, til Esbjerg i Danmark. Denne båten kommer ikke opp mot M/S "Braemar" i komfort og aktiviteter. - Med tog fra Esbjerg til Frederikshavn, overnatting på hotell der, og så ferje Frederikshavn-Larvik ankom jeg hjembyen Sandefjord onsdag kveld. En lang reise, ja, men opplevelsen på børsen var den vel verd.

P.S. Jeg glemte å ta med at kona og sønnen min møtte meg på kaien i Larvik, og tok meg med i bilen til Sandefjord. Det var, tross alt, godt å være hjemme igjen!



Leif Aasen

Vi bringer her et klipp fra det danske bladet "Radiolytteren" nr. 32, mai 1926.

Mod Fjernsynet



af

Dr. Ing. Fritz Schröter

Fotografi af Grev Arco og den østrigske Gesandt i Berlins Autografi, overført traadløst fra Berlin til Wien paa 20 Sek.

„Fjernsyn“ er endnu kun Fantasi, men vi er godt paa Vej henimod dets Virkeliggørelse. Paa samme Maade som Fotografiet var Fortøberen for Filmen, saaledes er Radio-Billedoverføring Fortøberen for „Fjernkino“ og denne igen for „Fjernsyn“. At overføre Billeder og lign. pr. Radio har længe været muligt, kun har de hidtidige Metoder været for langsomme og for kostbare til en almen kommersiel Udgnyttelse. Det største Resultat man til Dato har opnaget med Radio-Billedoverføring skyldes utvivlsomt den Metode, der er Frugten af et Samarbejde mellem den geniale tyske Opfindere Leipziger-Professoren, Dr. Karolus, og den kendte tyske Telefunken-Ingenior, Dr. Schröter, og som adskiller sig fra de tidligere anvendte Metoder derved, at det i Praksis er muligt at overføre Billederne med over 10 Gange saa stor Hastighed som for d. v. s. med en Hastighed af indtil 3 Sekunder pr. Billede. Det kan med Sikkerhed siges, at med Prof. Karolus Metode kan der i Løbet af indeværende Aar regnes med en kommersiel Udgnyttelse, hvorpå et nyt Meddelelsesmiddel af overordentlig stor økonomisk Verdi er skabt. Vi befinder os i Virkeligheden ved Beggyldesten til en ny Epoke i vores Efterretningsvæsen, der paa mange Maader vil virke revolutionerende paa Samfundsudviklingen. Takket være Kortbolgtekniken vil det være muligt med ringe Energi at opnå driftssikker Forbindelse over store Afstande og det kan forudsiges, at Telegrafen med hidtil ukendt Hastighed eller Billedoverføring med kun ringe Bekostning vil blive muligt i Løbet af kort Tid. Vigtige Dokumenter, Foredrag, Checks, Politiefterretninger med Billeder og Fingeraftryk, Konstruktionstegninger, kort sagt overhovedet alle Afbildninger af grafisk Art behøver i Fremtiden ikke at være Dage og Uger undervejs, men kan i Løbet af jaa Sekunder gennem Aftenen naa fra Land til Land, fra Verdensdel til Verdensdel.

For at nå dette Maal er en egentlig „Billedoverføring“, ikke paakravet. Blot man kan overføre de enkelte Punkter af et Billedet med to Lysværdier, sort og hvidt, er Malet naaet. Til egentlig Billedoverføring kræves yderligere, at man er i Stund til at modulere Lysværdien mellem helt sort og helt hvidt, i alle Tilfælde ikke altfor store Spring. Alt dette er i Hovedsagen opnaaet. De af forskellige Opfindere (Berlin, Jenkins, Baird og Karolus-Telefunken) udfør-

ig faa mig ej høre
gang medværdi tilde der
op om ifølge Kunst
gaarde fundet gi können

Dr. Hein. Frank
Øpreas. Gefandts
in Berlin

Natten mellem den 2. og 3. April fandt den første Radio-Billed-overføring Sted efter Karolus-Telefunkens-Metoden mellem Berlin og Wien. Billedsenderen var installeret i Telefunkenselskabets Laboratorium i Berlin og stod ved et Kabel i Forbindelse med Tysklandsenderen paa 20 Kw. i Königswusterhausen. Billedmodtageren var installeret i Wien i „Radio Austria“s Modtagerlokale. Der overførtes Autografier af forskellige betydnende Mænd og et Billede af Grev Arco. Hele Overføringen tog kun faa Øjeblikke, og Resultatet var saa lovende, at det med Sikkerhed kan siges, at Radio-Billedoverføringen Berlin—Wien i Løbet af kort Tid vil blive åbnet for almindelig Albenyttelse.

Om Udviklingen.

Siden de første Patenter paa en elektrisk Telegraf blev udtaget i 1837, er der sket store Ändringer i Overføringsmetoderne. For Kabeltelegrafiens Vedkommende har Udviklingen været rolig og jævn, medens den traadlose Telegrafis Virkeliggørelse omkring Aarhundredeskiftet gjorde Udviklingen eksplorationsagtig. Malet har dog

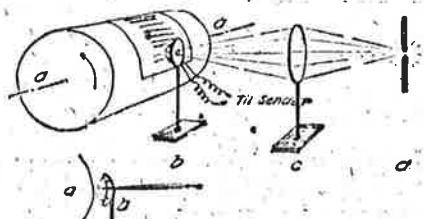


Fig. 1. Skematisk Fremstilling af Billed-senderen.

stadiig været det samme: hurtigere og slætere — og derigennem billigere — Overføring af de ønskede Meddelelser. I denne Henseende vilde det være i høj Grad formaalstjenligt om de nuværende Telegraftegn kunde affleses af en Billedoverføring. Uanset om Overføringshastigheden derved blev forøget, vilde denne Metode hyde store Fordele; der vil ikke være saa stor Mulighed for Fejtagelser, Nød-vendigheden af at gentage Meddelelserne vil indskrænkes, man vil være mere uafhængig af de atmosfæriske Forstyrrelser, og det vil f.eks. ikke være forbundet med særlige Vanskeligheder at overføre asiatiske SKriftegn.

For at nå dette Maal er en egentlig „Billedoverføring“, ikke paakravet. Blot man kan overføre de enkelte Punkter af et Billedet med to Lysværdier, sort og hvidt, er Malet naaet. Til egentlig Billedoverføring kræves yderligere, at man er i Stund til at modulere Lysværdien mellem helt sort og helt hvidt, i alle Tilfælde ikke altfor store Spring. Alt dette er i Hovedsagen opnaaet. De af forskellige Opfindere (Berlin, Jenkins, Baird og Karolus-Telefunken) udfør-



Fig. 2. Modtagerapparaturet. Til venstre ses Lampen og Motoren, der drejer Valsen. Til højre Valsen og foran denne Karolus-cellene.

te Apparater tilfredsstiller disse Forandringer paa forskellig Maade og med forskellig Hastighed.

Karolus-Telefunken -Metoden.

For alle tidligere Metoder gælder imidlertid, at det har været nødvendigt at fremstille en særlig Original til Indsætning i Afsenderapparatet, i de fleste Tilfælde en Film, der kunde gennemlyses. Der forårsages herved Tidsspiile og Vanskælgigheder, der forringør Opfindelsens kommercielle Betydning. Den væsentlige Forbedring, der er indført ved Karolus-Telefunkens Metode, bestaar i, at det ved Hjælp af den ringformede Telefunkens-Fotocelle (Fig. 3) er det blevet muliggjort at benytte Originalerne i den Form, i hvilken de foreligger, naar de blot kan tilpasses den Cylinder, der benyttes i Afsenderapparatet. Paa Fig. 1 er dette skematisk fremstillet, a-a er den roterende Cylinder, der desuden bevæges efter Længderetningen, en Brøkdel af en Millimeter for hver Omdrejning. Fra Lyskilden d falder Lyset paa Linse c, der sender et samlet Straalebundt gennem den ringformede Fotocelle b ind paa Originalen, der skal overføres. En Del af Lyset kastes tilbage til Cellens lysfølsomme Side, saaledes som vist paa det lille Snit og bevirker derved, at der sendes Strøm af varierende Styrke gennem Afsender-Apparatet, afhængig af, hvor stor en Del af Lyset der tilbagekastes, meget, naar Lyset falder paa hvide Steder, intet, naar det falder paa helt sorte Steder.

Tilbagekastningemetoden giver noget svagere Strømme gennem den fotoelektriske Celle end Gennemlysningsmetoden, men den dermed nedvendiggjorte større Forstærkning opvejes rigeligt af den forsøgte Driftssikkerhed.

Karolus-Cellen.

Ved de tidligere Metoder til Billedoverføring anvendtes i de fleste Tilfælde en lille elektrisk Glødelampe til at frembringe det varierende Lys. Variationerne kunde frembringes ved — ufer an passende Forstærkning — at lade den varierende Strøm i Antennen direkte paavirke Lampen paa samme Maade, som det sker i Telefon eller Højttaler ved en almindelig

Modtager. Dette krævede en overordentlig stor og øjeblikkelig Følelsemod hos Lampen for smaaændringer i Stromstyrke, og man er ogsaa naaet ret vidt i saa Henseende. Dr Karolus har fuldstændig brudt med

et nyt Linse- og Prismesystem falder Lyset endelig paa det lysfølsomme Papir eller Filmen, der er udspændt over en Cylinder svarende næjagtigt til Afsenderapparatets og roterende paa samme Maade som denne.

De specielle Anordninger, hvorved Cylinderne bringes til at følges ad, skal ikke omtales, og Metoderne her til indeholder i og for sig ikke noget nyt.

Af Fremstillingen fremgaar, at der ikke anvendes noget mekanisk Mellemled. Den Hastighed, hvormed et Billede kan overføres, afhænger kun af Hastigheden, hvormed Cylinderne drejes og af den Hastighed, hvormed den fotoelektriske Celle og Karoluscellen formaaer at omdanne varierende Lysindtryk til varierende Strømme og omvendt. Det er da ogsaa lykkedes at overføre Fotografier paa 10×10 cm ved Hjælp af en Lysstribe paa kun $\frac{1}{5}$ nummer Bredde i Løbet af ca. 10 Sekunder.

De korte Bølgers Betydning.

Dersom Billedoverføringen skal foregaa tilstrækkeligt hurtigt til, at der kan fremstilles levende Billeder, maa Tiden for det enkelte Bildes Overføring bringes ned til ca. $\frac{1}{10}$ Sek. Her ved opstaar der imidlertid forskellige Vanskælgigheder. Disse Vanskælgigheder staar i noje Forbindelse med Moduleringen af Bærebolgen og det vil føre for vidt at komme ind herpaa. Det har imidlertid vist sig, at det ved Nauens oversøiske Forbindelse, der benytter Bølgelængde 13000 m. ikke er muligt at overføre mere end 100 leselige Bogstaver pr. Minut ved Billedtelegrafi, medens der kan overføres 300 Morse-tegn. Først ved Bølgelængder omkring 1000 m begynder Billedtelegrafen at faa Overtaget, men saadanfor viskede korte Bølger er ikke anvendelige til oversøiske Forbindelser. Naar Overføringshastigheden foraa meget som nødvendigt, for at Billederne skal blive „levende“, synker den største anvendelige Bølgelængde viderligere til ned omkring 100—200 m. De Førsøg, der for Tiden udføres med at anvende Kortbølggesendere (10—40 m Bølgelængde) til kommerciel Trafik, er derfor af den største Interesse for Billedtelegrafiens Udvikling.




Fig. 3. Den foto-elektriske Celle set fra den mod Billedfladen vendende Side.

denne Metode. Allerede tidligt har det været paavist, at visse Stoffers lysbrydende Egenskaber undergik Forandringer, naar de anbragtes i stærke magnetiske Felte, og 1890 paavistes, at dette vil kunne faa Betydning ved Konstruktion af Fjernsynsapparater.

I Karolus-Cellen udnyttes dette Forhold. Paa Modtagerstationen findes — foruden en almindelig Modtager — et Arrangement, nøje svarende til Afsenderstationens, blot med en Karolus-Cell paa den fotoelektriske Celles Plads. Lyset fra Lyskilden sendes gennem en Linse, et Prismesystem og Karolus-Cellen. Gennem

DET GODE RADIO-APPARAT

til den billige Pris

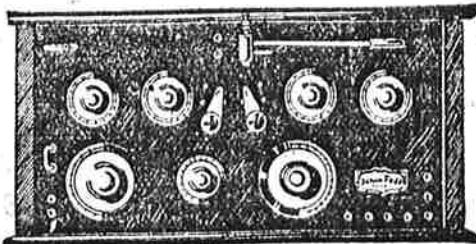

faas kun hos: **Johan Fode, Blaagaardsgade 13**

Telef. 18513 (husk det heldige Tal 13).

Referencer til Tjeneste. Fuld Garanti.

Betaling efter Overenskomst.

(Forlang Prisliste og Tilbud).

DRAMMEN RADIO IGJEN.

Nedenfor ser vi oss i stand til å bringe et meget interessant klipp fra " Norsk Radio " nr. 7, 1929.

Det er en fin fortsettelse av den artikkelen som sto i " Volund " og som vi i augustnummeret i fjor gjengang.

Her har vi blandt annet skjema over senderen unge Birger Holt benyttet.

„Hallo, hallo, Drammen Radio calling.“

Sommeren og høsten 1923 lånte The Western Electric Co. telegrafstyret en $\frac{1}{2}$ kW. kringkastingstasjon som ble opmontert i Oslo.

Denne stasjon prøvesendte forholdsvis regelmessig hele sommeren og utover høsten. Formålet

Rørrene, som var koblet i parallell, ble glødet med en 6 volts akkumulator på 80 amp. t. Høispenningskilden var 4 stykker 60 volts Hellesens batterier som viste sig å være godt men dyrt.

Mikrofonene ble arrangeret således, at en kunde

var jo å vekke interessen for kringkastingen her i landet. Men dette lyspunkt for lytterne blev dessverre kun kortvarig, ti til tross for iherdige anstrengelser kunde man ikke skaffe de fornødne midler til dannelsen av et privat kringkastingsselskap for innkjøp og drift av stasjonen, og staten hadde jo tidligere meldt pass.

I stasjonen ble demontert og sendt til Stockholm, og opprettelsen av en regulær kringkasting var nu blitt hensatt i det blå. Lytterne måtte nu etter åske sine programmer fra utenlandske stasjoner.

I denne tid kom en kamerat og undertegnede på tanken om å oprette en egen stasjon i Drammen.

Alt lå så godt an, deler, stor antenné og underholdning var for hånden og dessuten interesserte foreldre.

Senderskjemaet er et av de enkleste med absorpsjon modulasjon (se fig. 1).

De fornødne deler: 8 stykker lampeholdere og Philips rør DII, Elektrisk Bureau's mikrofoner, faste kondensatorer, fotostativ til mikrofonen, variertende gitterlekk, reostat, spoleholder og hjemmefabrikkerte honeycombspoler.

Delene hadde vi, så monteringen gikk raskt.

kobles direkte inn og en til forsterkeren som var på 3. LF trin.

Stasjonen ble kontrollert ved en et-rørs mottager i nabogården.

«Drammens Radio» åpnedes den 11. januar 1924 etter en del forsøkssending. Programmet var da trekkspillmusikk og oplesning.


Allerede neste dag begynte rapporter å strømme inn, de fleste muntlige.

Stasjonen funksjonerte utmerket og med 2 rørs mottager opnåddes full høittalerstyrke over hele Drammen. Gjengivelsen var god.

Siden utsendtes regulære programmer hver aften. Underholdningen bestod av trekkspillmusikk ved vår faste trekkspillvirtuos Kolbj. Walstad, den bærende musikalske kraft, violin-, piano- og dansemusikk og oplesning m. v.

De indkommende meldinger yiste at lytterne var begeistret over å få et norsk program,

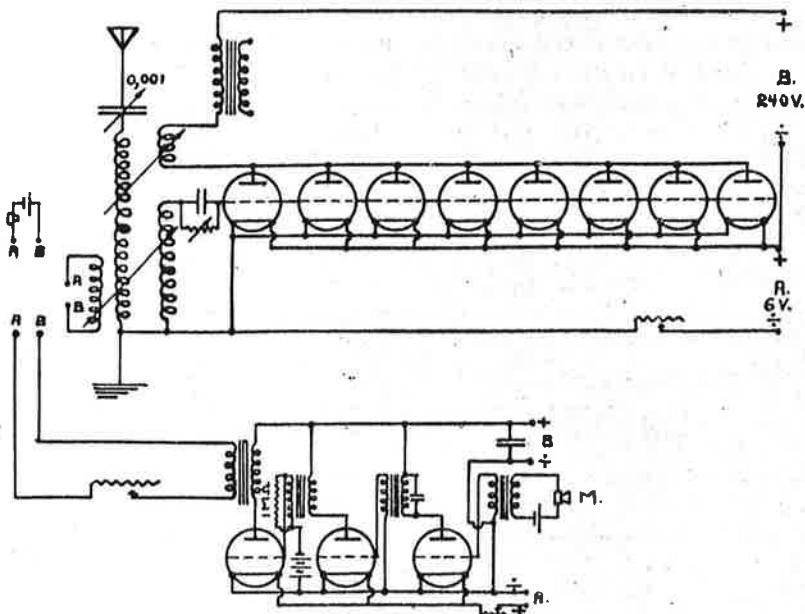Stasjonens rekkevidde med den ringe effekt var selvfølgelig under normale forhold ikke stor, men den «dekket» Drammen og blev også i henhold til avisnotiser bl. a. hørt i Oslo.



Utdrag av «Drammens Tidende»:

Nr. 10 den 12. jan. 1924: «Drammens Radio» åpnet.

Der skrives til oss: «I disse dager er Drammens radiostasjon blitt virkelighet, hvad antagelig amatørene kan bevidne. Den opererer med 20 Watt og kan høres hver kveld på en bølgelengde av 345 meter.

Stasjonen har sikret sig god musikk og underholdning. Stasjonen innehaves og ledes av amatører.»

Nr. 11 den 14. jan. 1924:

«*Drammens Radio*» er som tidligere meddelt åpnet. En radioamatør meddeles oss idag, at han natt til søndag mellom kl. 12 og 1 hadde en fin forbindelse med avsenterstasjonen, spesielt var musikken (trekkspill) meget god. Vedkommende hadde dog inntrykk av at den mann som forestod stasjonen, snakket for høit, da man kunde høre lydens tilbakeslag i taletrakten.

For ikke å være dårligere enn de engelske stasjoner som hver kveld avslutter med «God save the King», lot Drammens Radio spille «Ja, vi elsker», hvorefter den vellykkede broadcasting ble avsluttet med «God natt, allesammen». Stasjonen har en bølgelengde av 345 m.»

Ved Drammens Radioklubbs stiftelse:

«Drammens Radioklubb blev konstituert på et meget godt besøkt møte igår. Formannen i arbeidsutvalget, direktør Wikborg, redegjorde for klubbens fremtidige virke. Til styre blev valgt direktør Wikborg, formann, bankkorrespondent Birger Mjelva

samt ingeniørene Fritz Larsen, Johs. Mo og van der Eynden med grosserer Wikborg, ingeniør Gjemre og ingeniør Knut Strand som varamenn.

Man blev på møtet behagelig overrasket ved å høre en glimrende konsert fra Drammens radio. Foruten trekkspillmusikk bestod programmet av korte taler, sang av Drammens Sangforening og sang av kontorchef Ingar Dahl akkompagnert av organist Daniel Hanssen.

Drammens radio sender i kveld fra kl. 8 til 12. Bølgelengden er forandret fra 345 til 390 meter.»

Lytternes stilling dengang var ikke så behagelig som nu. Dengang var enhver radiolytter en lovbryster for den norske (radio)lov av 1897 og tilleggslov av 1914 nektet enhver annen enn staten å benytte apparater til opfangelse av trådløs telegrafi og telefon.

Riktig nok var disse lover gamle og var understøpeskjøn, og Telegrafstyret viste sig å være meget overbarende, men allikevel gikk man dog i en stadig angst for at apparatet en vakker dag skulle bli konfiskert. Sendere drevet av private var bannlyst.

Telegrafstyret fikk underretning om stasjonens drift og beordret den stoppet og inndratt til fordel for statskassen, og snart var «Drammens Radio», den første norske kringkastingstasjon, kun en saga blott.

G. W. Bergstrand,
Medl. N. R. R. L.

Krystallapparatet for høittaler.

En kobling som er overmåte enkel å utføre og som enhver eier av et krystallapparat vil kunne utføre er føl-

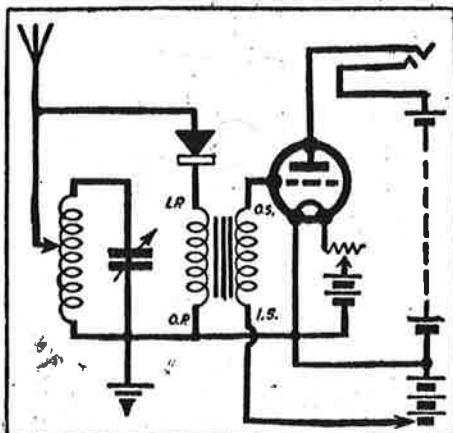


Fig. 1.

gende som har vist sig å ha en relativ stor selektivitet. Ved å anvende et passende rør vil man kunne opnå tilstrekkelig

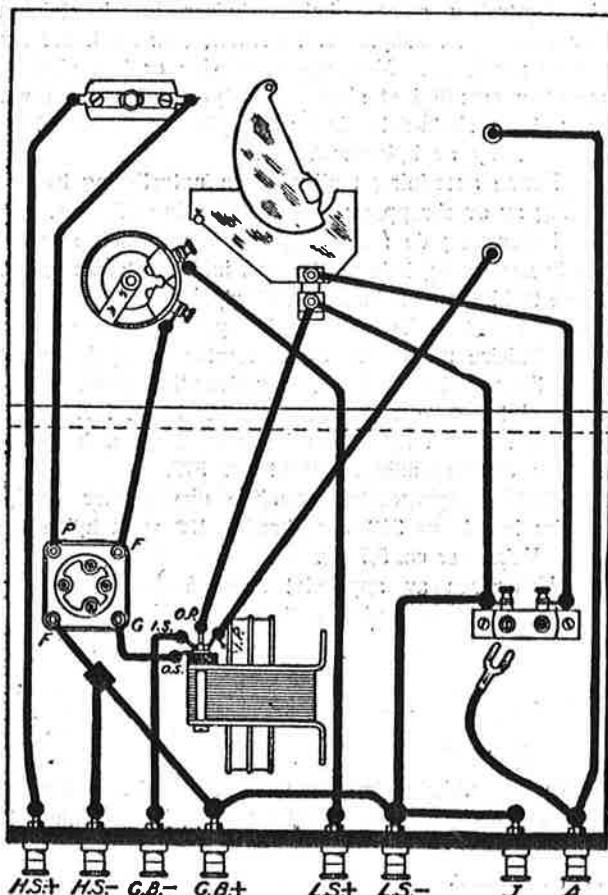


Fig. 2.

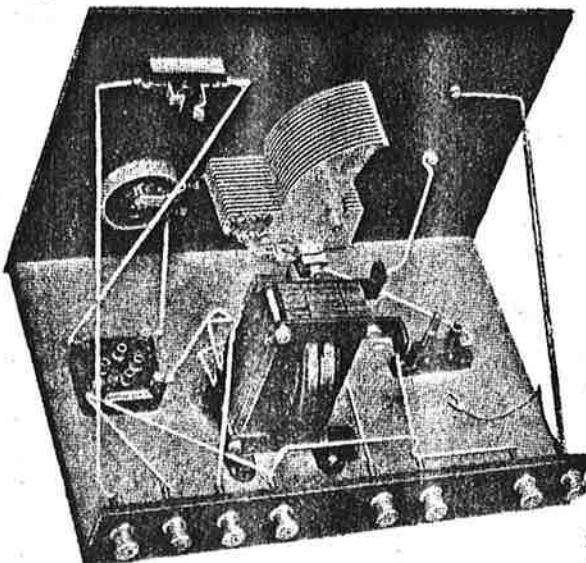


Fig. 3.

lydstyrke for en almindelig dagligstue. Av koblingskjemaet vil sees at der anvendes en almindelig centertappet spole i forbindelse med en variabel kondensator på 0,035 mfd., en transformator med oversetningsforhold 6—1 og nødvendige batterier m. v. Ved hjelp av utskiftbare spoler er det ingen vanskelighet å komme op i bølgelengde og man vil sannsynligvis med et godt krystall og god antenné og god jord kunne høre de utenlandske stasjoner Motala, Kalundborg, Langenberg m. fl. i telefonen. Selektiviteten har vist sig å være meget stor. Fig. 1 viser monteringsplan og fig. 2 et fotografi av mottageren sett ovenfra. Fig. 3 viser arrangementet på frontplaten. De deler som behøves er følgende:

- 1 panel 255 mm. X 180 mm.
- 1 variabel kondensator 0,035 mfd.
- 1 telefonjakk.
- 1 krystalldetektor.
- 1 antimikrofonisk lampesokkel.
- 1 transformator oversetningsforhold 6—1, godt fabrikat.
- 1 centertappet spole nr. 60.
- 1 Do. nr. 200 for området 1000—1600 m.
- 1 2- eller 4-volt akkumulator (avhenger av det rør som velges).
- 1 høispenningsbatteri 60 volt.
- 1 gitterbatteri $4\frac{1}{2}$ volt.
- 1 lavfrekvensrør 2- eller 4-volts av godt fabrikat.

Det bemerkes at man bør velge et almindelig lavfrekvensrør og ikke et kraftrør. Kraftrøret behøver nemlig relativt sterke signaler for å kunne arbeide tilfredsstillende, mens derimot et lavfrekvensrør eller et all round rør vil gi meget tilfredsstillende resultater, forutsatt at røret er av et anerkjent godt fabrikat. Vi vil anbefale våre leserer å prøve denne kobling og gi oss meddelelse om den rekkevidde de skulle kunne opnå.

Brevkasse.

Hr. redaktør!

Vedlagt tillater jeg mig at oversende Dem et skjema av en her i Australien meget brukt krystallmottager og

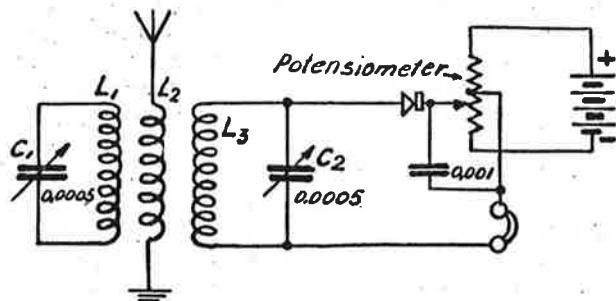


Fig. 1.

antar jeg at den også for de norske amatører har en smule interesse. De opnådde resultater med mottageren er etter mange utsagn likeså, om ikke vel så gode som med en enlamperes mottager. Karborundum krystall har

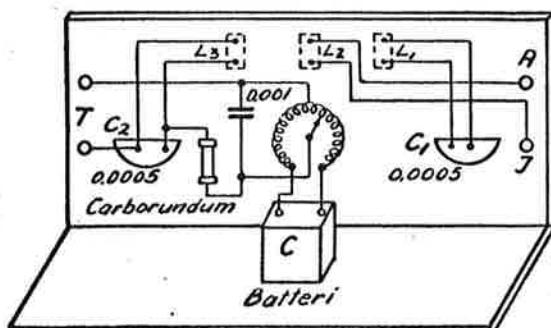


Fig. 2.

vist sig å være det mest effektive for mottageren. Til en bølgelengde av ca. 450 meter brukes spoler L_1 75, L_2 50 og L_3 75. Til bølgelengde 350 meter henholdsvis 50, 35 og 50. Bølgelengde ca. 250 til 300 hen-

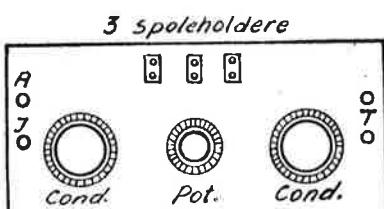


Fig. 3.

holdsvis 35, 25 og 35. Til disse bølgelengder er brukt variable kondensatorer av størrelse 0,0005 mfd. Fig. 1 viser ledningsskjemaet, fig. 2 baksiden av panelet og fig. 3 fremsiden av panelet. Et lite lommelyktbatteri på 4-9 volt innkoblet som vist i fig. vil gjøre krystallet mere følsomt.

Ærbødigst
Johan Clausen,
Marconi-telegrafist.

Nyttige råd og vink.

Boring av glass.

Benytt et godt herdet spissbor eller en gammel rundfil med tre tilslitte flater i 120° vinkel. Som smøringsmiddel anvendes terpentinolje eller en oplosning av 1 del kamfer og 10 deler terpentinolje, eventuelt med tilsetning av noe fin smergel som er utrørt så det blir som en tynn grøt.

Skjæring av glassrør.

For tynne rør risses et merke med en gammel trekantfil, hvorefter man brekker røret av idet man samtidig trekker i det.

For tykkere rør risser man rundt omkretsen med en fil og brekker samtidig som man trekker i de to ender.

Lodning av glass på metall.

Loddestedet varmes først, hvorefter det bestrykes med en børste som er dyppet i en oplosning av nøytralt platinakloryr og kamilleolje. Man lar oljen fordampne langsomt inntil der ikke utvikles mere hvit damp, hvorefter loddestedet varmes inntil dunkel rødglo. Platinaen vil da bli redusert og danner et glinsende metallisk overtrekk. Det således preparerte glass anbringes i et bad med svovelsurt kobber og forbindes med den negative pol av en akku-

mulator. Den positive pol forbides med et stykke kobberblikk som likeledes henges ned i badet. Der danner sig da på det preparerte sted et nedslag av kobber som etter at det er tørt kan loddes med tinn på metall.

Hvorledes man reparerer en defekt akkumulator.


De negative gitterplater i akkumulatoren gir ofte foranledning til en defekt akkumulator, idet den masse som er fylt mellom gitteret i platen ofte faller ut når akkumulatoren er blitt skjødesløst behandlet. Reparasjonen foregår på følgende måte. Den negative plate vaskes godt i varm sodalut og spyles derefter med rent vann. Man må passe på ikke å berøre platen med fingrene. Efter at platene er helt tørre går man over til å fremstille fyllmassen som må bestå av reneste blyglette. Denne anbringes i en glass-skål og overhelles med en svovelsyreoplosning i forholdet 1-10, hvorefter det hele blandes godt. Derefter fylles massen omhyggelig inn i gitterne på platen, hvorefter man lar platen stå opreist i 24 timer for tørring i luft. Derefter vikler man platene i hvitt tøi og platene legges på hinanden under trykk. Overhelning med syre fra tid til annen anbefales. Derefter følger ennu engang en 24 timers tørringsprosess, hvorefter platen er ferdig til å settes i akkumulatoren.

Fra " Norsk Radio " 1928 og 1929

Mottageren «Letvint».

En mottager som har skaffet undertegnede megen fornøielse er en en tre-lampers mottager som blev bygget sammen på en søndag eftermiddag og aften. På grunn av den enkle kobling og de bekvemme deler den er sammenbygget av, er det en liketil sak å sette den sammen og man behøver ikke være engstelig for at den ikke virker.

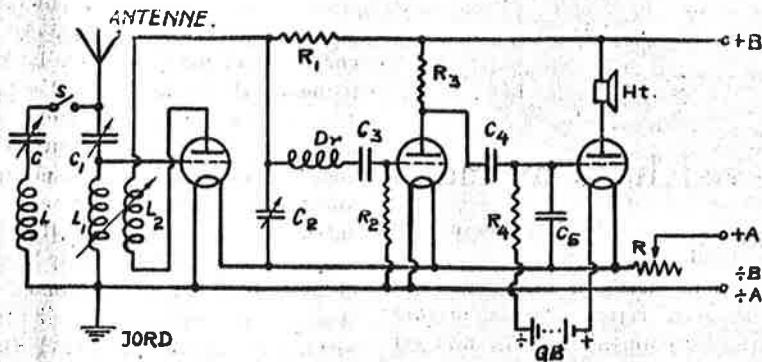Som motstande anbefales Loewe eller Dralowid, Igranic eller Dubilier, Telefunken, Multiwatt m. fl. Spolen L_1 monteres i en spoleholder for sig. L_1 og L_2 i en todelt spoleholder som er slik at L_2 kan reguleres i forhold til L_1 . — Som faste kondensatorer bør helst benyttes vakuumbekvemmeligheter. Andre typer gir også utmerkede resultater. Dralowid f. eks. er bra.



De nødvendige deler er:

1 glimmer kondensator (variabel) $C = 0,0005$ mfd.
 $L = 1$ Isocentra spole på 75 viklinger (Honeycomb kan også brukes).

1 avstemningskondensator på 0,0005 mfd., C_1 .
 L_1 = spole med 75 vinninger.

L_2 = » » 100 » (reaksjonsspole).

R_1 og R_8 = 3 megohm.

R_2 og R_4 = 5 »

C_2 = reaksjonskondensator på 0,00025 mfd.

Dr = drosselspole (f. eks. spolene i en telefon minus jernkjerner).

C_3 og C_4 = 1000 cm.

C_5 = 200 cm.

Glødemotstand på 30 ohm.

Alle ledninger gjøres kortest mulig.

Det kan lønne seg å legge grunnplaten litt op på frontplaten, slik at endel av montasjen kan foregå på undersiden.

Drosselspolene bør ha ca. 1000 ohmis motstand. Spolene i en høretelefon etterat jernkjernen er tatt ut er utmerket.

L og C utgjør bølgefellen og man vil bli overrasket over den selektivitet man oppnår ved hjelp av denne.

Kvaliteten av gjengivelsen er førsteklasses. Foruten lokalstasjon kunde en hel del utenlandske stasjoner tas inn på høittaler helt forvrengningsfritt.

Apparatet egner seg utmerket for grammofonforsterking. For å oppnå dette, tas der ut en ledning fra gitteret på første lampe og en fra glødetrådens minusside og forbindes med tilledningene til grammofon «Pick up».

Som rør bør anvendes motstandsforsterkerrør. F. eks. 2 Marconi DEA 410 og 1 Philip B 443 eller 2 Philips A 425 og 1 B 405 eller B 406.

Undertegnede prøvet 2 Telefunken REO 54 og 1 RE 134 med utmerket resultat.

2 stykker Dario R 63 og 1 Dario R 56 vil også passe.

M.

Fra " Norsk Radio " nr 11, 1929.

Er det noen som har lyst til å prøve noen av disse gamle konstruksjonene fra 20-årene? Det skulle vært morsomt hvis noen ville gjøre det og sende oss en liten rapport om det. (Krystallapparat med forspenning på krystallet gir en vesentlig økning i følsøheten)

TM

P.S. Det går også an å legge forspenning på andre detektor-typer enn carborundum.


D.S

Askim Radiofabrikk.

De som har apparater, bilder, beskrivelser, brosjyrer om ARA-produkter
bes kontakte

Victor Brustad, Harald Halvorsens vei 37 B, 0666 Oslo 6, tlf 02-64 43 74.
Han holder på å skrive om dette i boka si.

Thordarson Equipped!

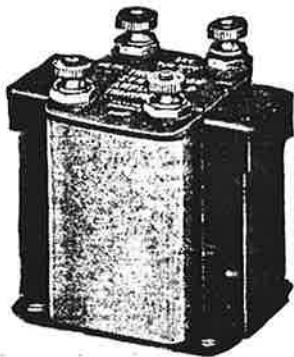


Standard on
Majority of
Quality Sets

Month after month, season after season, these leading receiving set makers continue to specify Thordarson Amplifying Transformers.

They have learned that Thordarsons will "stand the gaff"—that in tone quality they satisfy even the most fastidious—that even in hardest service they will not break down—that they are designed right, built right, and sound right.

Build or replace with Thordarsons.

Write for descriptive circulars

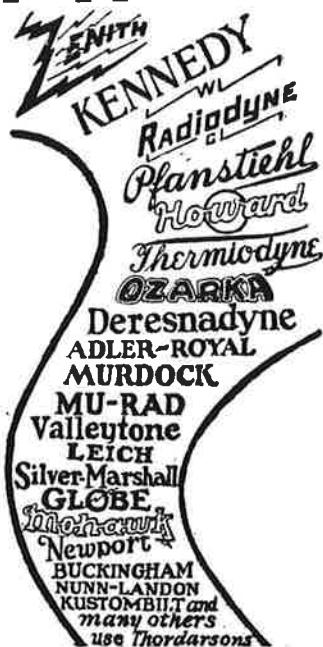

THORDARSON

ELECTRIC MFG. CO.

Transformer Specialists Since 1895

WORLD'S OLDEST AND LARGEST TRANSFORMER MAKERS

Stjålet

Ragnar Otterstad, Vejdammen 5, DK-2840 Holte, Danmark melder at det fra hans bil ble stjålet en tysk sender/mottager Lolk39/SE42444 uten kabinetts mens han var på ferie i Norge.

Dakota transportfly

Er det noen som har bilder eller beskrivelser av radioinstallasjonene på dette flyet slik det var under krigen? Utstyret var BC 375, BC 348 mm.

Tommy Rune Antonsen LA9LE, Kryssveien 2, 0583 Oslo 5.

Skjema til Simrad walkie talkie

Er det noen som har skjema til Simrad WT2 ? Søker også morsekurs kassetter fra NRRL. Og røret RENS 1204.

Tor van der Lende, 02-42 39 89, Stårpulvv. 42, 0891 Oslo 8.

Thordarson LF-trafo

Er det noen som har en slik transformator (koblingstransformator for LF) som de kan tenke seg å bytte bort eller selge ?

Jeg mangler en slik til min amerikanske forsterker fra ca 1923.

Tore Moe, Aamodtalleen 13
2008 Fjerdingsby. Tlf 02-
83 95 98 privat eller 02-
60 50 90 på jobb.



Returadresse:

NRHF,

Postboks 465, Sentrum, 0105 Oslo 1