

NORSK RADIOPRISTORISK FORENING



Nr. 3

2. årgang

April 1986

MEDLEMSBLAD MED NYTT GAMMELT

HALLO HALLO

MEDLEMSBLAD FOR NORSK RADIOHISTORISK FORENING

Løssalgspris kr. 10,-

Redaksjonen består av : Tore Moe, Haakon Haug,
Jens Haftorn og Tor van der Lende.

Stoff til bladet sendes Tore Moe, Aamodtalleen 13, 2008 Fjerdingga.
Telefon privat 02-83 95 98 eller 02-60 50 90 på jobb.

Andre kontaktpersoner i NRHF :

Bergen (05)
Stein Torp 32 74 72 privat

Trondheim (07)
Jørgen Fastner 59 21 77 jobb


Tromsø (083)
Kjell Sundfær 86 5 86 jobb eller 70 8 27 privat



Innhold

	Nr. 3
Siden sist	2
Medlemspresentasjon	4
Huldra 4	5-12
Elektrisk Bureau	13-14
Eksponentialhornet	15-18
Loud Speaker horn design	19-20
Høyttalerkavalkade	21
Kjøp/salg/bytte/meldinger	22

2. årgang
April 1986

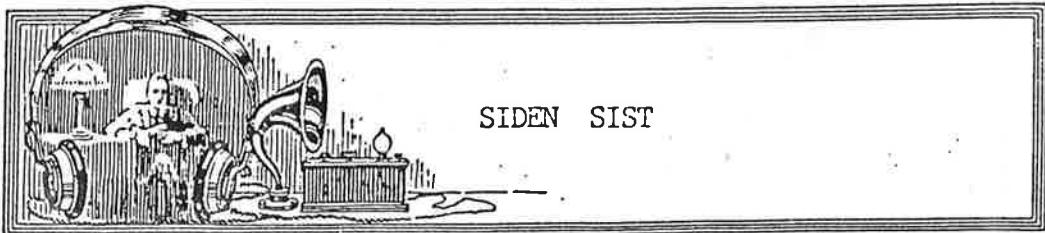

Forrige medlemsmøte.

Årets første regulære møte den 20. mars var en "ta med apparat"-kveld. Det kom 13-14 medlemmer, deriblant et par nye. Hyggelig. Selv om vi ikke hadde noe egentlig tema gikk de 2-3 timene utrolig fort og høydepunktet kom da Tor tryllet fram noen sprukne toner fra sin 20-talls mottager m/trakt. NRK hadde vært så hensynsfulle at de sendte tidsriktig musikk, og dermed var kvelden reddet. Det ble dessuten mye prating og bytting av klenodier.

Nye medlemmer

Vi får stadig nye medlemmer, det kan synes som vi har nådd 120 hvis alle betaler kontingensten. De som ikke har gjordt det og som også i fjord lå langt på etterskudd blir nå strøket. De andre får en sjanse til. Vi har dessuten fått vårt første kvinnelige medlem: Liv Johansen, LA4YW som er redaktør av QSO ! Det er meget hyggelig, og velkommen skal du være Liv ! Hun har i det siste tatt inn mange artikler om gammelradio i sitt blad. Bladet kan anbefales !

Røresker

Mange av oss har mengder av løse rør liggende mer eller mindre å flyte. Vi har derfor innhentet anbud på kartongesker i størrelsene 15x5x5, 12x4x4, og 9x3x3 cm. Prisen blir max kr.1,20 pr stk hvis antallet blir stort nok. Gi meg et vink dere som er interessert i dette.

Volund 1985

Er det noen som fortsatt ikke har lest Teknisk Museums siste årbok Volund ? Jeg gjør oppmerksom på at vår mann Kaye Weedon har en stor artikkel om telegrafutstyr og skrivemaskiner der. Dette er obligatorisk lesing for alle NRHF's medlemmer.

Medlemspresentasjon

Vi starter denne gang en ny serie: medlemspresentasjon. Tor van der Lende er førstemann ut og forteller litt om seg selv og det han samler på. Vi oppfordrer hermed alle til å komme med sitt bidrag.(helst med bilde(r)).

Og så til slutt vil jeg reklamere for neste møte torsdag den 24.april kl.1900 som er en ekskursjon til Tryvannstårnet ved Oslo.Televerket har jo temmelig mange interessante innstallasjoner der selv om de ennå ikke er antikvariske. Det går ann å få skyss fra Oslo sentrum eller deromkring. Kontakt noen i styret.

TM.

Hvis man vil endyderligere forsterke den i mottagerens telefon til lyd omsatte energi saa meget, at lyden kan opfattes f. eks. i et større rum, maa man gaa til at anvende en saakaldt høitaletelefon. Av disse gis der flere forskjellige typer, men vi skal her nøie os med at omtale en av de mest bekjendte, nemlig „Magnavox“-apparatet. I fig. 151 er vist det utvendige utseende av dette apparatet, og i fig. 152 et skematisk billede av virkemaaten. Fra mottagerapparats forsterkeranordning føres strømimpulserne ind paa en liten transformator (t), der nedtransformerer energien og fører denne videre til en liten i et sterkt magnetfelt svævende spole (s), som er forbundet direkte ved hjælp av en tynd metalstift til et lydmembran. Det sterke magnetfelt dannes av strøm fra et 6-volts hjælpbatteri (B), der gjennemløper en med jernkjerne forsynet



Fig. 151.

Klipp fra **RADIOAMATÖREN**,
Haandbok for nybegyndere
av B.L.Gottwaldt. 1923.

stor feltspole (f). Naar den lille spole utsættes for strømimpulser, vil den paa grund av den elektrodynamiske virkning svinge op og ned i magnetfeltet i takt med de ankommende impulser fra transformatoren, og da spolen er fast forbundet med lydmembranet, vil dette sidste overføre de samme bevægelser paa den luftsøile som befinner sig inde i lydtragten (l), og herved opstaar tilslut sterke akustiske bølger, som kan høres langt utenfor apparatet. Ved at benytte stor forsterkning i mottage-


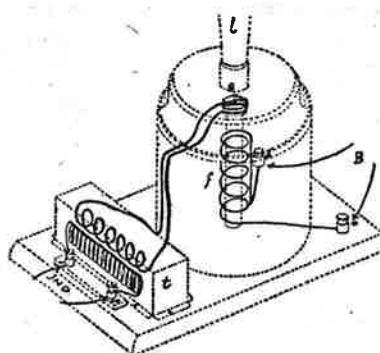


Fig. 152.

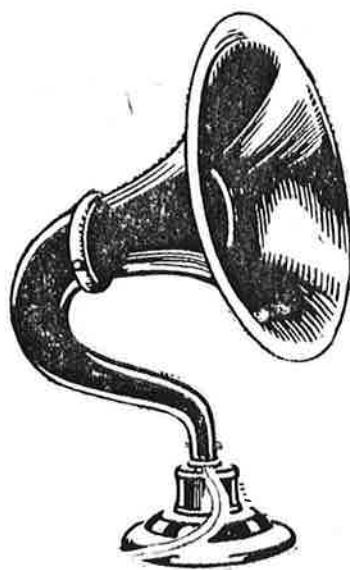ren, kan man paa denne maate faa frembragt en usedvanlig kraftig lyd. Denne slags høitaletelefoner brukes specielt ved overføring av tale, sang og musik.



Magnavox

klipp fra det danske bladet
"Radiolytteren" 1926



Jeg og min HOBBY.

Det sies at samlere er av en egen rase, enten man samler på knapper eller glansbilder. Jeg derimot samler på radioutstyr og tekniske ting. Og tilhører sikkert også samme rase. Jeg skal prøve her og gi en liten oversikt over min samling og mine interesser. Jeg har helt siden barnsben av hatt interesse for tekniske ting. Det første krystallapparatet ble bygget på folkeskolen, og siden opp gjennom årene har det blitt bygget og samlet noe aldeles masse. Men det er først i de senere år det har blitt noe bevisst over samlingen. Mine favoritter er krystallapparater, "lampe apparater", militært utstyr, amatørrutstyr og sveivegrammofoner.

Gleden ved å samle deler jeg inn i 3 deler:=1. Få fatt i gjenstanden.

2: Sette den i stand så originalt som mulig og få den til å virke.

3: Gå rundt å kose seg med å se på den etterpå. Favoritter er selvsagt de gamle krystall og lampeapparatene fordi det er så mange flotte trekasser og fint snekkerarbeide, og så blir de så flotte når de blir polert opp. Pr. idag består min samling av bortimot 200 objekter. Derav kan nevnes 15 krystallapparater, noen hjemmelagde, noen fabrikklagde og noen byggesett. Bla. "SMAEN", "HJERIERESS", Telefunken, osv. Av riktig gamle radioer kan jeg nevne en hjemmelaget fra 1924-25. Stempelmerket viser avgift betalt til 4/8-1925. Denne har 1 rør, Al, og gitter motstanden er en pappstrimmel med en blyantstrek festet mellom 2 skruer. En annen raritet er en fra samme tidsrom, denne er 100% hjemmelaget. Det er en 3 rørs med hjemmekviklete Honeycombsoler, 3 stk. Reostatene er hjemmekviklet på håndskårne former, dreiekondensatorene er selvgorde, likeså trafoen med kjerne av blomsterträd. Selv gitterkondensatoren er lagd av 2 messingplater med isolasjon mellom og surret sammen med syträd. Og det morsomste av alt er at den spiller! Ellers kan jeg nevne av Tandberg: Huldra 1B, 2, 3, 4, 5. Sølvsuper 1A, 1B, 2, 3, 4, 6. Fra Philips 2534, 650A, 470A, Elektor, 510A, Skaugum, Div. Oktodesupere. 2stk. Folkemott. Div. David-Andersen. Div. Radionette, Endel Telefunken app. Noen Høvding, 3stk. forsk. Vega Clipper super, Nordstrøm og Nordstrøm, Luxor, Radione, Stern og Stern, Gastor, Centrum, Lorenz, Blaupunkt, AGA Baltic, Standard, RCA, også videre. Det tar igrunnen for lang tid å ramse opp alle sammen her, men jeg har en mere detaljert liste hvis noen skulle være interesserte. Av krigs utstyr har jeg KWEA, Torn. Eb. Saram, og en nyoppbygget Sweatheart. Pluss div. illegale hjemmetorn. Eb. Saram, og en nyoppbygget Sweatheart. Pluss div. illegale hjemmetorn. Jeg har også et par 1924 og oppover. Dette var vel stort sett i grove trekk det jeg har og som jeg koser meg med. Kan til slutt nevne at jeg hele tiden siden 16 års alderen har hatt radio og elektronikk som yrke i tillegg som hobby. Jeg er nå 40 år og fremdeles like GAL.


Ps. Vi håper at dette innslaget kan bli det første i en serie på mange, men det er da avhengig av DERE, kjære lesere og medlemmer, at dere skriver noen ord om samlingen og hobbyen deres.

Tor van der Lende.



SERVISE-FORSKRIFTER

HULDRA 4

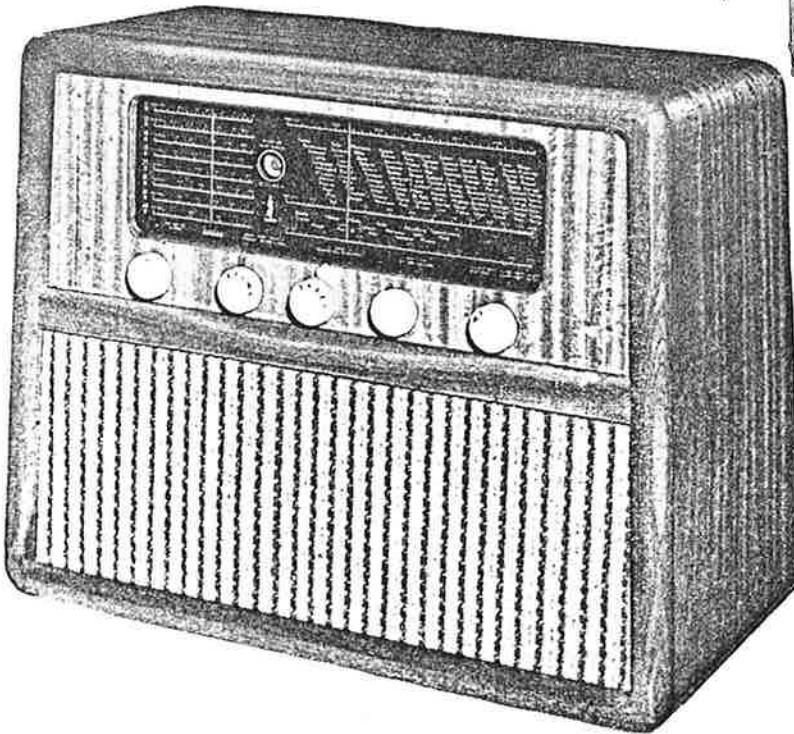

Huldra 4 kom på markedet høsten 1950. Den leveres som bord- og skapmodell.

Bordmodellens dimensjoner: Bredde 60 cm, høyde 50 cm og dybde 25 cm. Vekt: 21 kg. Høytlaler: Type 165 montert i 30 liter kasse.

Skapmodellens dimensjoner: Bredde 103 cm, høyde 103 cm og dybde 42 cm. Vekt: 55 kg uten plateskifte og båndoppplaker. Høytlaler: 2 stk. Type 165 BK montert i 30° vinkel i 65 liter kasse.

Sjassiets dimensjoner: Bredde 42 cm, høyde 19 cm og dybde 21 cm.

Huldra 4 har 5 funksjoner: Fjernmottaker, fjernmottaker med støybegrenser, lokalmottaker, mikrofonførsterker og førsterker for grammofon og båndoppplaker.

10 rør: EAF42, ECH42, EBF80 (2 stk.), EBC41 (2 stk.), EL41 (2 stk.), EM34, 5Y3GT.

11 bølgebånd:


Langbølge	150—370 kc/s
Mellombølge	500—1600 "
Fiskerbølge	1600—4500 "
Kortbølge 1	49 m 5,9—6,23 (6,6) Mc/s
" 2	41 m 6,9—7,45 (8,2) "
" 3	31 m 9,4—9,90 (10,5) "
" 4	25 m 11,6—12,12 (12,7) "
" 5	19 m 15,0—15,57 (16,2) "
" 6	16 m 17,5—18,05 (18,6) "
" 7	13 m 20,8—22,10 (23,3) "
" 8	11 m 25,4—26,80 (30,3) "

Med forsatt å dreie stasjonssøkeren til høyre etter at venstre viser er stoppet, høres eventuelle stasjoner utenfor båndene inntil grensefrekvensene som er angitt i parentes.

Strømfbruk ca. 75 W ved 110, 130, 150, 200 eller 230 V 50 p/s vekselstrøm.

HULDRA 4 SKAPMODELL 2

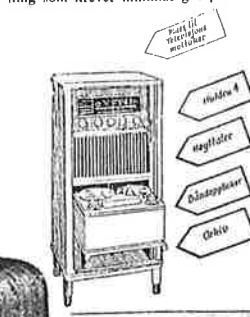Huldra 4 lanseres her i et nytt kabinett i monumental stil og med en logisk oppbygning som krever minimal gulvplass.




Denne utformingen vil glæde enhver skjønner av god møbelarkitektur. Bak den øvre sjaluskjermen ligger apparatet, og under det er høytlaleren. Type 165, montert i en 35 liters kasse. Den nedre sjaluskjermen er låsbar. Her er det glidehylle for båndoppplaker eller plateskifte, og nederst er det arkiv for lydbånd, mikrofon eller grammofonplater.

Tresorten er mahogni. Dimensjoner: bredde 55 cm, høyde 116 cm og dybde 42 cm. Nettovekt: 41,7 kg.

For å lette transporten er de 4 ben tatt av og lagt inn i skapet i en liten eske. Benene skrus lett fast uten bruk av verktøy.

Pris kr. 1950.— uten tilbehør.

AVBFT	Tillegg	Konstant	Avgang
6 mndr.	60,-	588,67	237,-
12 »	106,17	592,17	172,-

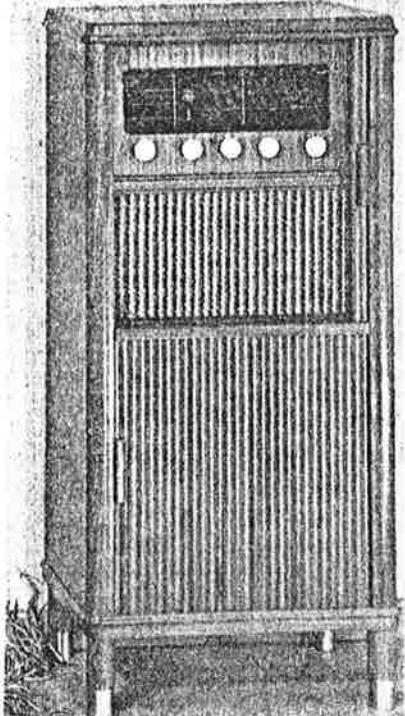

Huldra 4

Skjemaforklaring

Hovedtrekk av skjema med beskrivelse av virkemåten.

Huldra 4 har 5 funksjoner som innstilles med funksjonsvelgeren:

- Stilling B: Fjernmottaker med støybegrenser.
- « F: Fjernmottaker.
- « L: Lokalmottaker.
- « M: Mikrofonførsterker.
- « G: Førsterker for grammofon og båndoppplaker.

Rørel EBF80(2) har spesielle oppgaver i de forskjellige stillinger, og funksjonsvelgerens 3 sekSJONER 911 A-B-C kopler om rørels elektroder med tilhørende komponenter.

STILLING F — FJERNMOTTAKER

Fig. 3 viser et forenklet skjema over de venderfunksjonene, rør og kretser som brukes i denne stilling. Den roterende spolesolen er delt i 3 avdelinger — A: gitterkretser, B: antennekretser for lang- og mellombølgene, anodekretser for fiskerbølgene og kortbølgebåndene, C: oscillatorkretser. For enkelhets skyld blir disse i det etterfølgende bare betegnet med A, B og C. Kretsen er tegnet inn med de 4 karakteristiske koplingene som er brukt.

Rør EBF80(2) med tilhørende komponenter er ikke i bruk, da anoden bryles av seksjon 911B, samtidig som gitter og katode settes til jord av seksjon 911C. Seksjon 911B kortslutter lokal-kretsen over R39 for å hindre resonans på kortbølgene.

Blanderøret og indikatorøret får tillørt anodespenning over seksjon 911B. Over seksjon 911A føres 6,3 V spennin fra til venderen for skalalys, og antennespennningen føres fram til forkretsene. Det likertedde MF-signal passerer via seksjon 911B til lavfrekvensførsterkeren. Seksjon 911A seller videre kortslutningskontakten (914) for høytlaleren i funksjon. Denne kontakten kortslutter høytlaleren ideL man skifter bølgeområde og hindrer derved apparetet i å spreke.

Høyfrekvensførsteren og bånddetrinnet.

Lang- og mellombølgene har båndfilterringgang til første rør EAF42. Spenningen fra antennen via seksjon 911A koples kapasitivt over C9 til første krets i filteret som befinner seg i B-satsen. Denne krets har koplingsvikling over til annen filterkrets som sitter i A-satsen. En kondensator C6 sørger for samme frekvensforløp i de to kretserne. Inngangsroret EAF42 arbeider i enkel motstandskopling. For å øke speilfrekvensdempningen på langbølgene er motsstanden R4 shuntet med en kondensator C42 til jord. Fra C-satsen er den felles jordledning for lang-, mellom- og fiskerbølgene ført inn til B-satsen og lagt i en liten sløyfe med svak kopling til mellombølgens spole. Koplingen har til oppgave å kompensere for stråling av oscillatorspennin ut i antennen på lang- og mellombølgene.

Fiskerbølgene har en egen krets på gittersiden og en på anodesiden. Antennen er koplet til gitterkretsen gjennom en egen koplingsvikling.

HULDRA 4

TRA NR. 162600

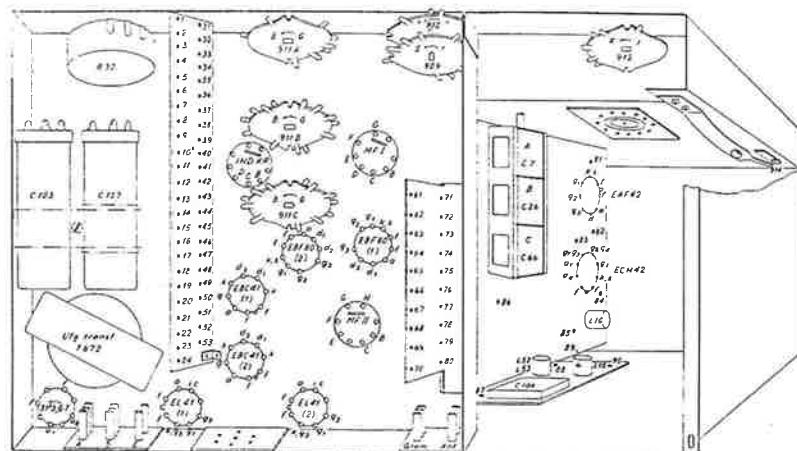
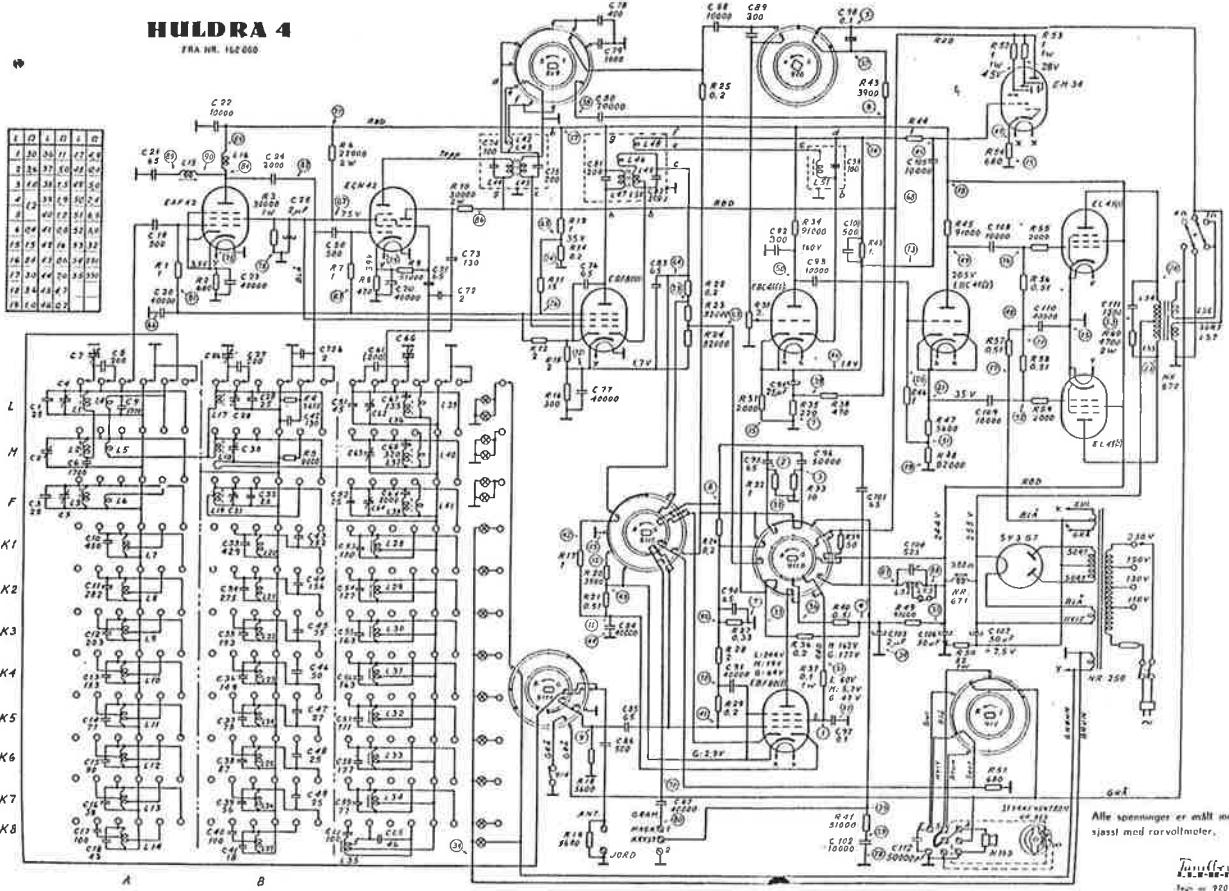


Fig. 2. Plan over koplingspunktet. På hovedskjemaet er punktene nummer angitt i små sirkler.

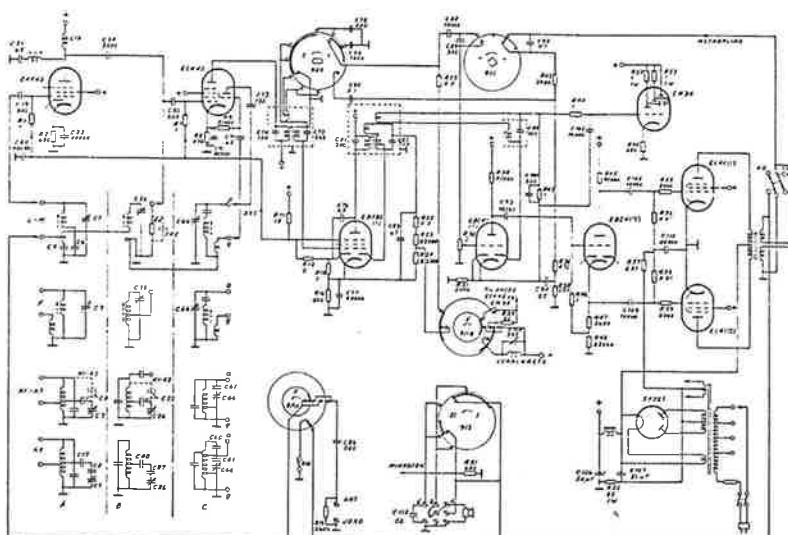


Fig. 3. Stilling F — Fjernmottaker. Forenklet skjema.

De 8 båndspredte kortbølgemrådene er i prinsippet koplel på en liknende måte med en krets på gittersiden og en på anodesiden. Båndspredningen er oppnådd ved å bruke bare en del av avstemmingskondensatoren og ved å forminske virkningen av denne ved hjelp av en seriekondensator på 200 pF. Avstemmingskondensatoren er dessuten koplet inn over bare en del av svingekretsenes spole. Koplingen er analog for både A, B og C-salsen. Seriekondensatoren — C8 i A-salsen, C27 i B-salsen og C61 i C-salsen er felles for alle 8 bånd. Verdien på C61 er kritisk for skaløyakliggheten, og den er bygget opp på en spesiell måte med kompenserende virkning for frekvensdrift. På bånd K8 er det ytterligere innsatt seriekondensatører — C17, C40 og C60 i henholdsvis A, B og C-salsen.

Speilfrekvensdempingen på båndene K1 til K7 er gjort megal effektiv ved hjelp av en spesiellkopling. Da oscillatorfrekvensen for samtlige kortbølgelaband er lagt på en lavere frekvens enn det innkommende signal, vil speilfrekvensen ligge 910 kc/s under det ønskede signal. Inngangskretsenes impedans vil derfor bli induktiv for speilfrekvensen. I B-salsen er det for bånd K1 til K7 innført seriekondensatører C43 til C49 som sammen med svingekretsenes induktive impedans danner en effektiv sugekrets for speilsignalen. Sugekretsen har ikke tilstrekkelig skarphet til at denne koplingen kan anvendes på bånd K8. Toleransen for seriekondensatorene er $\pm 1\%$ eller $\pm 0,5$ pF for de minste verdier. Se fig. 12.

Mellomfrekvensforsterkeren.

Mellomfrekvensen er 455 kc/s. MF-signalet føres fra blanderøret gjennom første MF-filtret, forsterkes i MF-røret EBF80(1) og går gjennom annet MF-filtret; hvert av filtrene har to avslutte kretser.

Selektivitetsvenderen. Første MF-filtret har variabel koppling mellom kretsene. Den er minst når selektivitetsvenderen (909) står i stilling 1 og 2, og filret er da skarpest. I stilling 3 og 4 legger venderen inn ekstra koplingslønn, og båndbredden øker. Se fig. 11.

Rettelser: Fig. 3: C80—0,1 skal være C80—70 000
C112—50 " " C112—50 000
R51 skal ikke ha forbindelse direkte til bøssing.

Indikatorkretsen. Fra den andre kretsen i det andre MF-filtret er det tatt ut en løs kopling over til indikatorrørets svingekrets som er avstømt på 455 kc's. Spenningen over kretsen likerelles av den høyre dioden i lavfrekvensrøret EBC41(1), og likespenningen føres til gitteret på indikatorrøret EM34. Dette røret er dobbeltvirkende med utslag for både sterke og svake slasjoner. Den ekstra MF-resonanskretsen gjør indikatoren meget selektiv, og man får skarp avstemning også når mottakeren arbeider med stor båndbredde.

Automatisk volumkontroll. Fra anoden i EBF80(1) er det tatt ut spennin gjennom C76 til den ene dioden i røret. Reguleringen er forsinket av en fast positiv spennin fra spenningsdeleren R13 og R14 og inn på fanggitteret. Så lenge signalspenningen er under en bestemt minimumsgrense, er fanggitteret positivt og virker som korrlslutning til katoden. Automatikk-spenningen blir dermed holdt fast på MF-rørets katodepotensial. Stiger påtrykket over minimumsgrensen, blir fanggitteret negativt, og kontrollspenningen føres inn på gitteret i EAF42 og ECH42 etter å ha blitt filtert av C20.

Lavfrekvensforsterkeren.

Denne beslår av et forsterkertrinn EBC41(1), et fasevendertrinn EBC41(2) og to ulgangsrør EL41 koplet i push-pull. Over motstanden R50 som fører hele likestrømmen får ulgangsrørne en fast gitterforspenning på $\pm 7,5$ V.

MF-signalet blir likereltet av den høyre dioden i røret EBF80(1), og lavfrekvenssignalet føres via venderseksjon 911B, bassvender 910 og volumkontrollen til gitteret på forsterkerøret EBC41(1).

Diskantkontrollen griper inn, foruten i første MF-filtter, også i lavfrekvenskurven, idet de høye toner dempes ved spenningsdeling mellom C78, C79 og R25 i trinnene 1, 2 = 3 og 4. I stilling 5 får man dessuten forsterket diskant ved å forminske motkoplingen med C80 til jord. Se fig. 8 og 9.

Bassvenderen 910 påvirker lavfrekvensgangen på gittersiden av EBC41(1) før volumkontrollen og regulerer også motkoplingsgraden. Motkoplingspenningen tas ut fra utgangstransformatoren sekundærside og føres over bassvenderen til katoden på EBC41(1). I stilling + bass koples C98 inn i motkoplingskjeden, samtidig som C89 i serie med volumkontrollen korrlslutes. Dette forårsaker hevning av bassen. Bassvenderens nøytrale stilling korrlutter C98 og C89. Motkoplingen blir like slerk over hele frekvensområdet, og frekvenskurven blir rett. I stilling \mp bass er C98 fremdeles korrlullet, mens C89 koples inn og forårsaker fall i frekvenskurven for de lave toner.

Utgangstransformatoren er utlørt med to like sekundærvirklinger som kan serie- eller parallellkoples og gi tilpassing for enlen 4 eller 1 ohm ved hjelp av venderen på sjassiets baksid. Se fig. 16.

Høytalervenderen 912 har fire stillinger og tjener to formål. For det første kopler den inn bare apparathøytaleren, bare ekslråhøytaleren eller begge høytalerne samtidig. For det andre virker den som retningsvender for samlalet over apparathøytaler og ekslråhøytaler når funksjonsvelgeren står i stilling M.

STILLING B — FJERNMOTTAKER MED STØYBEGRENSER

I denne stilling kopler man inn en effektiv begrenser for impulsstøy. Fig. 4 viser prinsippet for begrenserens virkemåte.

De to diodeene i røret EBF80(2) koples inn over seksjon 911C. Den venstre dioden d1 er koplet som seriebegrenser med diodens anode til et punkt på en spenningsdeler i signaldiodekretsen, og katoden til volumkontrollen over R25, C88 og bassvenderen 910.

Når mottakeren er innstillet på en slasjon, vil spenningsfallet over R22 gjennom R17 og R21 gjøre katoden i d1 negativ i forhold til anoden. Dioden vil da være ledende og slippe lavfrekvensspenningen gjennom til volumkontrollen. Kondensatoren C84 hindrer vekselspenninger fra å nå fram til volumkontrollen over R17 og R21.

Hvis det kommer en negativ impuls over en viss

størrelse fra signaldioden, vil anoden i d1 bli negativ i forhold til katoden, og dioden vil sperre. Diodens spenning øker med signalkraften, slik at det ved sterke slasjoner vil kreves en tilsvarende sterkere impuls for å få dioden til å sperre. Den modulasjonsgrad som dioden begynner å blokkere ved, er derfor tilnærmet konstant og er her valgt på ca. 50%. Ved sterke signaler begynner dioden å blokkere ved en noe lavere modulasjonsgrad og ved svake signaler ved en noe høyere.

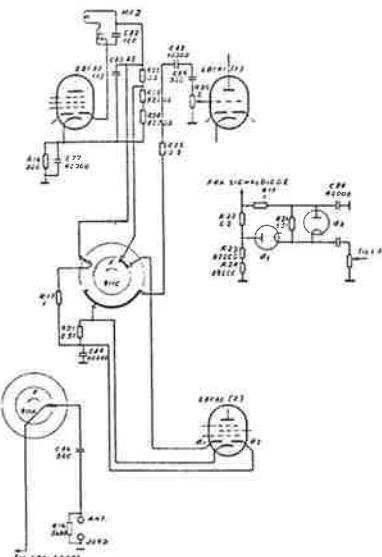


Fig. 4. Stilling B — Støybegrensere.

Før å forsterke virkningen, spesielt ved svake signaler hvor diodens egenskaper i overgangsområdet fra ledende til sperrende tilstand gjør seg gjeldende, er dioden d2 innkoplet. Spenningsfallet over R21 vil normalt holde anoden så mye negativ i forhold til katoden at dioden sperrer. Men hvis det slipper en negativ impuls over en viss størrelse igjennom d1, blir katoden negativ i forhold til anoden i d2, og dioden blir ledende og korrlutter inngangen til lavfrekvensforsterkeren med C84. Forspenningen blir også her automatisk regulert av signalkraften.

Begrenseren sperrer bare for negative støyamplituder. Positive impulser som oversliger ca. 100% modulasjon blir imidlertid klippet allerede i signaldioden. Da begrenseren er innstillet på å sperre for impulser tilsvarende en modulasjonsgrad på over ca. 50%, vil også de sterkeste partier i programmet bli en del forvrengt. Begrenseren bør derfor kun brukes ved sterk impulsstøy.

Hvis støyen arler seg som jevn knitrering, vil spenningen på d1 og d2 etterhvert øke fordi den negative spenning som støyen forårsaker på signaldioden før til til å forplanste seg gjennom filterkjeden R17, C84 og R21. Begrenseren er derfor ikke effektiv for slik støy.

STILLING L — LOKALMOTTAKER

I denne funksjonen brukes EBF80(2) som høylfrekvensrør, og dioden d1 likerelted signaler etter forsterkningen, se fig. 5.

Antennespenningen føres over venderseksjon 911A inn på gitteret uten noen avstømt krets. Katoden settes til jord over seksjon 911C, og anoden koples over seksjon 911B til en enkelt svingekrets som avstømmes med den variable kondensatoren C104. Kondensatorknappen befinner samtidig en vender mellom lang- og mellombølge.

Høylfrekvenssignalet går over C101 og seksjon 911C til dioden d1. Del likereltede signaler føres via seksjon 911B og bassvender 910 til volumkontrollen. EBF80(2) får automatisk gitterforspenning fra R27 gjennom filtre R28 og C91 og gittermotstanden R29.

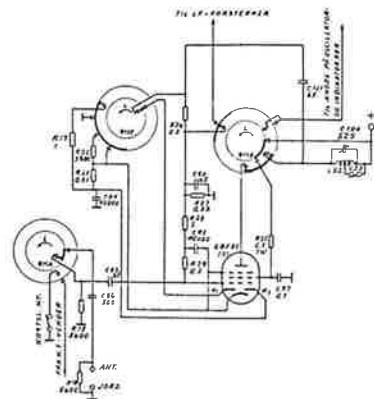


Fig. 5. Stilling L — Lokalmottaker.

I lokalstilling er alle skalalumper, unntatt den faste indikatorlampe slukket. Venderseksjon 911A har satt korrlslutningskontakten for høytaler ut av funksjon, og indikatorrørets andespenning er brukt av seksjon 911B. Dette gjelder også for stilling M og G.

STILLING M — MIKROFONFORSTERKER

Fig. 6 viser koplingen av EBF80(2) brukt som mikrofonforsterker. Fra høytalervenderen 912 kommer mikrofonspenningene over seksjon 911C og inn på gitteret. Katoden er jordet over seksjon 911C, og seksjon 911B legger spenning på anoden over arbeidsmotstanden R36. Samtidig får skjermgitteret spenning over R40 og R37. Fra anodekretsen føres spenningen over et korrektsjonsledd C95 og R32 til seksjon 911B og derfra over bassvenderen 910 og fram til volumkontrollen. R33 sikrer at venderkontakten for C96 holdes på jordpotensial.

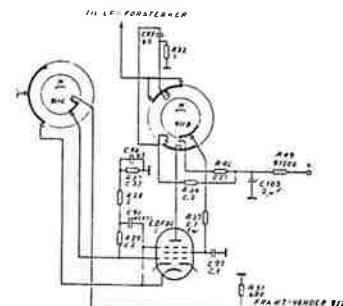


Fig. 6. Stilling M — Mikrofonforsterker.

STILLING G — FORSTERKER FOR GRAMMOFON OG BÅNDOPPTAKER

I denne stilling kopler man inn to forsterkerkurer, se fig. 7. Kurs 1 har stor løsomhet og er beregnet på magnetisk pick-up. Kurs 2 har mindre forsterkning og er tilpasset for krystall pick-up og båndopptaker.

Før å oppnå større forsterkning og basshevning i kurs 1, er EBF80(2) løftet i bruk som forsterker. Fra bøssing 1 føres spenningen over seksjon 911C til gitteret. Røret får videre innkoplet katodemotstanden R20 over seksjon 911C, mens anoden og skjermgitteret beholder den samme koplingen som i stilling M. Fra anoden tas spenningen ut over koplingskondensatoren C96 og føres videre over seksjon 911B og bassvender 910 til volumkontrollen. R41 og C102 sørger for basshevningen. R33 har til oppgave å hindre smell i høytaleren når funksjonsvelgeren dreies i stilling G.

Kurs 2 fører spenningen forbi EBF80(2) og over korrektsjonsleddet R41 og C102, videre over seksjon 911B, bassvenderen 910 og derfra til volumkontrollen. Båndopptakerens ulgangsimpedans er så lav at R41 og C102 ikke får noen innflytelse her.

Måledata

Lavfrekvensdelen.

Forslørker for krystall pick-up og båndoppfører. Følsomheten er ca. 30–60 mV ved 400 c/s og 500 mW utgangseffekt eller 1,4 V over høytlalerens 4 ohm.

De elektriske frekvenskurver målt ved de forskjellige stillinger av diskant- og basskontrollen er vist på fig. 8. Kurvene er oppstilt med lavohmig tonegenerator og med volumkontrollen 20 dB under maksimalstillingen. Forløpet er imidlertid praktisk talt uavhengig av volumkontrollens stilling. Korreksjonsleddet R41 — C102 vil bare være effektiv når den tilkopla spenningskilden har en forholdsvis høy indre motstand. Det vil således korrigere frekvenskurven for en krystall pick-up, men ikke ha noen virkning når båndoppførerens lavohmige utgang er tilkupert.

Forslørker for magnetisk pick-up. Følsomheten ligger på ca. 4–8 mV ved 400 c/s og 500 mW utgangseffekt.

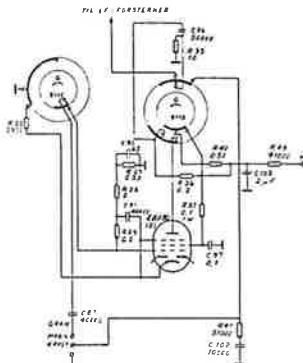


Fig. 7. Stilling G — Forslørker for grammofon og båndoppfører.

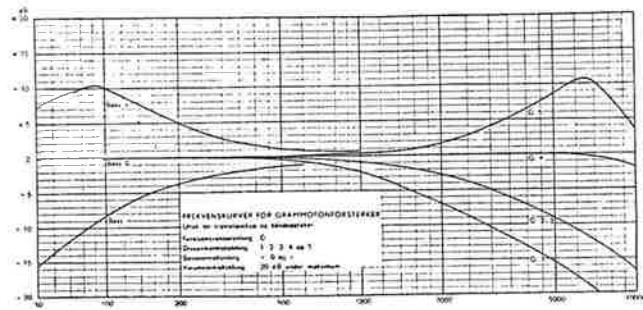


Fig. 8.

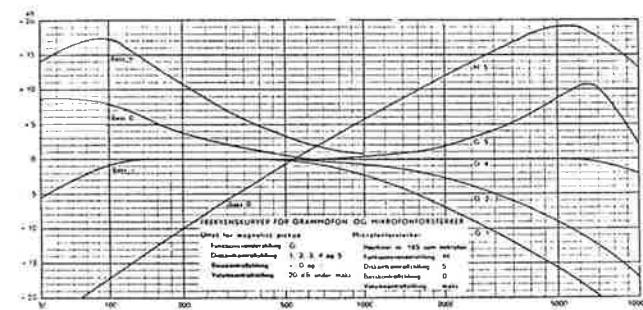


Fig. 9.

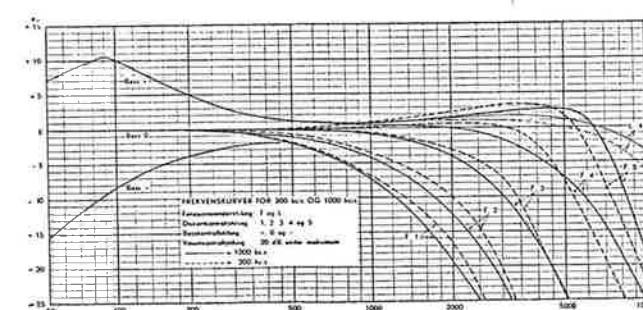


Fig. 10.

kasse som mikrofon, vil man få en liten nærmel rell-linjet lydkurve over området 80–5000 c/s.

Frekvensgang og følsomhet har samme verdier når apparathøytlaleren brukes som mikrofon.

Høyfrekvensdelen.

Lokalmottakerens følsomhet på lang- og mellombølge er ca. 4 mV ved en utgangsytelse på 50 mW eller 0,45 V over 4 ohm. Målingen er foretatt ved et høyfrekvensignal moduler 30% med 400 c/s fra en generator koplet til antennebøssingen gjennom en normalantenne (se Servise-Håndbok s. 9), og tonekontrollen i stilling 3.

Den elektriske frekvenskurve målt ved 200 kc/s og 1000 kc/s er vist på fig. 10. Det er benyttet en målesender moduler 30% med en glidende tonefrekvens.

De elektriske frekvenskurver er vist på fig. 9.

Lydkurvenes forløp ligger meget nær opp til de elektriske kurver. Både for bord- og skapmodellen er lydkurven ved konstant tilført spennin rettlinjet innen ± 3 dB over området 80–7000 c/s. Bordmodellen har høytlaler Type 165 montert i 30 liter kasse, mens skapmodellen er utstyrt med 2 stk. høytlaler Type BK montert i 30° vinkel i 65 liter kasse. Høytlalerne i skapmodellen gir 3 ganger større virkningsgrad, samtidig som de høye toner får en bedre sprengning i rommet.

Mikrofonforslørkerens følsomhet er ca. 2–4 mV ved 400 c/s og 500 mW utgangseffekt.

Den elektriske frekvenskurve er inntegnet på fig. 9. Kurven viser spenningen over apparathøytlaleren i tillegg med høytlalervenderen i stilling I. Signalet er tilført bøssingen fra en lavohmig tonegenerator. Når man bruker en høytlaler Type 165 montert i en 30 liter

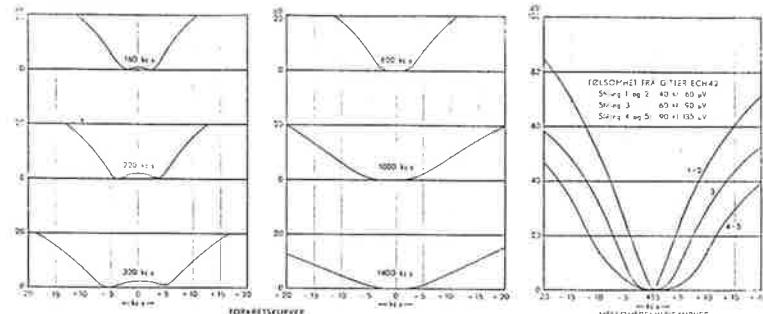


Fig. 11. Selektivitetskurver for forkreiser og MF-filler.

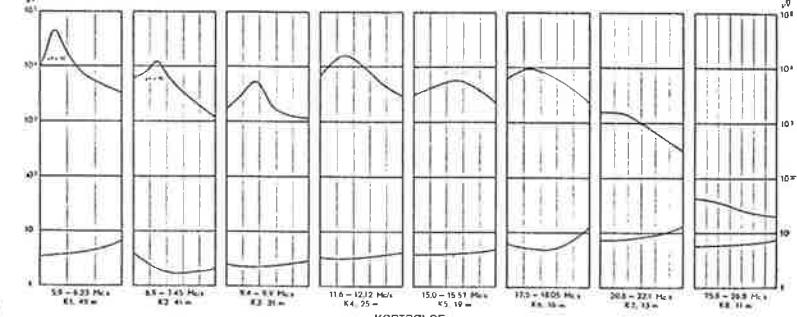
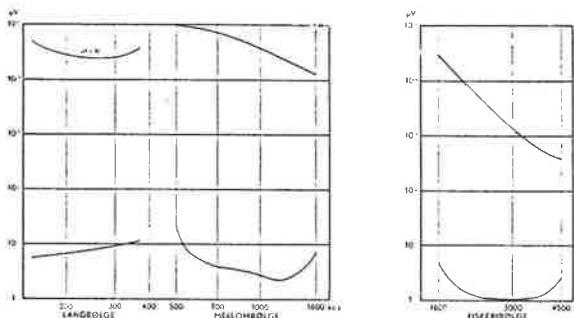


Fig. 12. Fölsomhetskurver. Kurvene nederst på diagrammene er for signalfrekvensen og de øvre for speilfrekvensen.

Fjernmottaker. De elektriske frekvenskurver er tatt opp som beskrevet i foregående avsnitt og med funksjonsvelgeren i stilling F. De hellrunke strekner på fig. 10 viser kurvene ved 1000 kc/s, mens de stippledde kurver er tatt opp ved 200 kc/s. Forskjellen mellom kurvene for lang- og mellombølgene er bestemt av forskjellen i forkreisenes selektivitet.

Fig. 11 viser forkreisenes selektivitet ved noen karakteristiske frekvenser. Mellomfrekvenskurvene for de forskjellige selektivitetsstillingene er også vist på fig. 11.

Fig. 12 viser fölsomhetskurvene for signalfrekvens og speilfrekvens. Nederst på diagrammene ser man kurvene for tilført signalspennin til an-

tennebøssingen gjennom en normalantenne, 30% moduler 400 c/s og 50 mW utgangseffekt. Over disse er det tegnet kurver for den spennin av speilfrekvens som må tilføres antennen for å gi 50 mW utgangseffekt. Frekvensgraderingen gjelder signalfrekvensen. Speilfrekvensen ligger på bånd I, II og III 910 kc/s over det målestokken viser, og på kortbølgene 910 kc/s under graderingen.

Trimme-forskrifter

Som indikator under trimmingen av de avstørte kreiser brukes et ionefrekvensvolumeter tilkupert uttaket for ekstra høytlaler. Høytlalervenderen ses i stilling III, selektivitetsvenderen bør stå i stilling 2 og bassvenderen i stilling +. Skal en fullstendig trimming foretas, må sjassiel tas ut av kassen. (Se under Mekanisk service s. 16).

Trimming av MF-filter, dempekrets og indikatorkrets.

Signalgeneraloren stilles på nøyaktig 455 kc/s, 30% modulerer, og koples over en kondensator på ca. 50 000 pF til gitteret på blanderøret ECH42. Fra anoden på EAF42 og til jord går dempekretsen for 455 kc/s. Hvis generatoren ikke er lavohmig, vil dempekretsen forstyrre justeringen av filterne. I så fall bør ledningen fra mellomveggen til dempekretsen loddes fri for trimming av filterne førstas. MF-filtrene justeres til maksimum utgangsspenning med selektivitetsvenderen i stilling 2. Kurvens symmetri bør samtidig kontrolleres i de øvrige selektivitetsstillinger.

Med selektivitetsvenderen i stilling 2 justeres så indikatorkretsen til maksimum utslag på øyet.

Dempekretsen koples til igjen, generalorledningen flyttes til styregitteret på EAF42 og gjennom et hull i bakveggen justeres kretsen til minimum utgangsspenning.

Trimming av skala.

Før denne trimming kan foretak, må man kontrollere at visersettingen er riktig. (Se under Mekanisk servise s. 17). Oscillatorkretsene, trommelen, sekksjon C, for lang-, mellom- og fiskeribolger er tilgjengelig ovenfra når dekslet er fjernet. Justeringen foretas på frekvensene 170 og 320 kc/s, 600 og 1300 kc/s, 1800 og 3800 kc/s. På venstre side av skalaen trimeres spolekjernene (L-M-F) og på høyre side kapasitetskjernene (L-m-L). Kortbølgelgebåndene kan trimeres gjennom et hull i bakveggen med en tynn skrulrekker, hilst av isolasjonsstoff. Trimmingen av disse bånd krever en krysslaststyrte generator og bør skje på en frekvens omrent midt på skalaen. Enhver berøring av kortbølgespolene ledningsføring kan ødelegge justeringen.

Trimming av forkretser.

All trimming av forkretlene, A- og B-seksjonen, foregår fra oversiden av trommelen. Signalgeneraloren tilkoples over en normalantenne. Se Servise-Håndbok s. 9). Lang- og mellombølgekretlene er koplet som båndfilter foran inngangsrøret med antennekretsen i B-seksjonen og gitterkretsen i A-seksjonen. De trimeres på samme frekvens som oscillatorkretsene. Under trimmingen av A-kretsen i filteret dempes B-kretsen ned med ca. 10 000 ohm og omvendt. På fiskeribolgen og kortbølgelgebåndene arbeider apparatet med gitterkretsen i A-seksjonen og anodekretsen i B-seksjonen. Disse kan trimeres uavhengig av hverandre. Kortbølgekretsenes justeres ved at man bøyer på det øverste tøn på spolene.

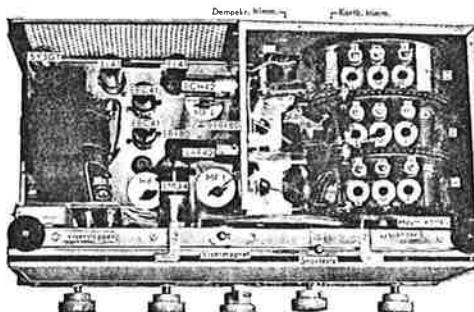


Fig. 13.

Mekanisk servise.

Mottakerens hovedfunksjoner er samlet i forskjellige enheter. Likellerdelen, lavfrekvensdelen og mellomfrekvensdelen er montert på hovedsjassiet, mens høyfrekvensdelen er festet på sjassiet sitt ene side. Skillet mellom disse til hovedgrupper dannes av en mellomvegg hvor det på den ene siden er montert høyfrekvensrør og blanderør og på den andre siden avstlemningskondensator, lokalkrets, dempekrets for mellomfrekvensen og anodespolen for høyfrekvensrøret. Samtlige antennekretser, forkretser og oscillatorkretser er samlet på den roterende spoletrømmelen som er bygd i 3 seksjoner. Lyskassen med skala, dekkglass, visere, trinser m. m. danner også en egen enhet.

Demontering.

Da demonteringen er meget enkel, lønner det seg ved enhver servise å ta sjassiet ut av kassen. Først tar man av nettingveggen bak på sjassiet ved å løsne de to festeskruene og trekke den ut til høyre. Pluggene for høyttalerledningene trek-

kes ut. Man løsner så sjassiets festeskruer og trekker det ut med frontplaten og knappene påsatt. Utregningen går lettest hvis man stikker en skrutrekker under bakkanten av sjassiet slik at det kan gli over de fastskrudde laskene. Samtidig skyver man litt på frontplaten og påser at ikke underkanten av denne skades av festeskivene for sjassiet.

Montering.

Når sjassiet skal inn i kassen igjen, må sjassiet sidekanter gå inn under festeskivene. Trykk sjassiet mot fronten til det holdes på plass av laskene på baksiden. Sett i festeskruene. Fest nettingveggen og plugg inn høyttalerledningene.

Skifting av skala.

Når skala eller dekkglass skal skiftes, skrur man først av viserne og vippér ut skalaklemmene med en skrulrekker plaseret mellom klemmen og lyskassens bakside. Det er ikke nødvendig å ta av skalasnoren. Bøy flikene på toppen av lyskassen litt opp så glassene løsner, og dekkglass og skala kan nå løftes opp mellom flikene. Den nye skala bør som tidligere monteres med silkepapir på baksiden for å forebygge riper i skalalabelegget. Man renser og pusser skala og dekkglass og blåser lyskassen ren for glassbiter og støv. På de fire underlag for skalaen i lyskassen festler man biter av tjærebånd. Nå kan skala og dekkglass placeres, idet man passer på at indikatorrøret kommer riktig i åpningen. Skalaklemmene stikkes mellom dekkglasset og skalaen og smettes på plass i sporet bak på lyskassen. Flikene på toppen av lyskassen bankes forsiktig ned. Når skalaen er montert, bør man prøve om den lyser over fra ett bånd til et annet eller om lyset trenger gjennom underkanten av skalaen.

Innstilling av viserne.

Se etter at selve viserne ikke er skjeve eller vridd. Viserne monteres slik at de går midt mellom glassene. Man kan bøye eller løsne på viserarmen for å få det til. Rens viserskinnen ved å smøre den med lynn vaselinolje og før viserledene noen ganger fram og tilbake. Tørk av overflødig olje så ikke støv og smuss seller seg fast på skinnen.

Høyre viser kan nå reguleres med snorfestet slik at viseren står i venstre yttersetting og dekker ei merke i overkant av skalaen når kondensatoren er helt innskrutt. Man skrur så snorfestet godt til. Deretter dreies viseren fram til første skalastrek hvor den skal dekke skalastrekene for de 3 bølgemrådene samtidig. I denne stilling skal også venstre viser dekke første strek på alle kortbølgelgebåndene. Stemmer ikke stillingen, kan venstre viser reguleres med visermagnetens festeskru. Påse at luftgapet er slik at viseren med sikkerhet fanges inn av høyre viser i venstre yttersetting samtidig som magneten ikke må nappe idet de to visere skiller lag på høyre ende av kortbølgeskalaen. Dette reguleres ved å vri magneten. I venstre yttersetting finnes en viserstopper som skal stå ca. 1 mm lengre ut enn viseren og som kan bøyes i riktig stilling. Den har til oppgave å hindre viseren i å gå for langt ut når den er fri.

Skifting av snor.

Snorren leges av bronselisse 7 x 0,07 mm som vist på fig. 14. Den settes på ved først å løsne snorhjulet til festehaken og spalten for snoren peker rett opp. Snoren midtre løkke hukes over festehaken, og man lar snoren komme dobbelt ut gjennom spalten. Når tar man den korteste snoren i venstre hånd og slipper den lengste enden. Med høyre hånd dreier man snorhjulet en omgang mot urviseren slik at den korteste enden legges seg på sporet. Ta så fritt med høyre hånd i den lengste snoren som altså har fulgt med hjulet rundt. Med en ende av snoren i hver hånd legger man den nå på trinsene og huker de to endeløkkene inn i spiralfljæren. Den enden som blir tilbake føres gjennom spiralfljæren og loddet rundt krysset for den første løkken slik at spiralfljæren ikke kan forlenges seg mere enn ca. 3 mm. Dette vil hindre snoren i å hoppe ut av trinsene. Med avstlemningskondensatoren helt inndreid festes deretter snorhjulet så spiralfljæren kommer ca. 1 cm til venstre for snorfestet når høyre viser peker på merket i overkant av skalaen. Skru til snorfestet og kontroller viserstillingen.

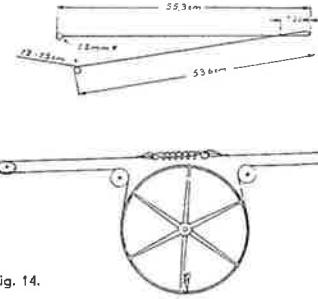


Fig. 14.

Skifting av skalalamper.

Skalalampene på L-, M- og F-båndene sitter på lampeskinner som kan trekkes ut på høyre side av lyskassen. Påse at skalalabelegget ikke skades og at ledningene ikke danner skygger på skalaen. Lampene på korlbølgelgebåndene og navnelampen blir tilgjengelige ved å vippe fram bakelittplatene for disse. Den er festet til lyskassen med tre fjærer. Det må bare brukes skalalamper på 6,3 V og 0,3 Amp. med dvergsokkel og sylinderisk kolbe.

Skaladrev og bølgevender.

Valg av stasjon og bølgeområde gjøres med samme knapp. Når knappen trykkes inn, virker den som stasjonsinstiller, og når den trekkes ut, virker den som bølgevender. Svinghjulet er montert direkte på knappens aksel og følger med både ved innstilling på skalaen og ved valg av bølgeområde. Ved innstilling på skalaen foregår overføringen fra knappens aksel til kondensatorens snorhjul via to gummitrinser. Trinsene holdes i spenn mot svinghjulsakslen og snorhjulet av et bøylesystem og lo spiralfjærer. Se fig. 15. Trinsene, festebøylene og spiralfjærene danner sammen apparatets finstiller. Denne reduserer oversettingsforholdet slik at man dreier knappen 15 ganger for å komme over hele skalaen.

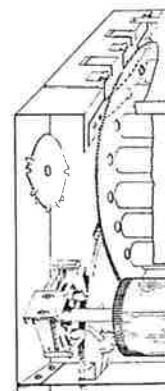


Fig. 15.

Hvis finstilleren slurer og fusker, kan årsaken være at en av gummitrinserne er hoppet ut av stilling ved at bøylen har åpnet seg. Dette behøver ikke å bety at det er noen feil ved finstillerens deler. Det kan bare skyldes at bøylen er kommet ut av stilling under håndtering av sjassiet. Det kan også tenkes at fjæren er blitt for slakk. Den må da strammes noe, men ikke så mye at finstilleren går fung!

Går finstilleren irregulært eller ujamnt, kan det skyldes at frisksjonen er stor i trinsenes eller bøylenes lagringer. Hvis selve svinghjulet går tregt, kan årsaken være at lagerbukken er kommet ut av stilling eller at lagrene mangler smøring. Men vær forsiktig med olje i nærheten av snorhjulet og gummitrinserne. Oljen vil nemlig få gummihjulene til å sløre, og den vil med tiden ødelegge gummen.

Finstilleren skiftes ut ved å løsne lo festeskruer til sjassiet. Pass på at svinghjulet ikke går inn på finstillerbøylene og at det er tilstrekkelig klaring mellom finstillerens underside bøyle og kassebunnen når sjassiet er montert på plass. Finstilleren kan reguleres aksialt med festeskruene.

Bølgevenderen trener i funksjon når innskillingsknappen trekkes ut. Tannkransen på svinghjulet kommer i inngrep med tannkransen på spoletrømmelen frontplate slik at hele trommelen trekkes rundt når knappen dreies. I kanten av trommelen skiller veggene er det kontaktpunkter som skal korresponder med spesielle fjærkammer for de tre seksjonene. Markeringen av de forskjellige bølgevendersstillingerne blir besørgt av en fjær som er fastskrudd til sjassiet. Se fig. 15. Denne fjæren har en trinse som faller ned i et hull i trommelen for hver stilling. Fjærens ende er ulformet som en lang tunga med en kontakt som sluttet når trinsen

forlater hullet i platen, altså i det øyeblikk man dreier trommelen rundt. Denne kontakt kortslutter høyttaleren idet man skifter bølgeområde.

Skifting av spolefremmelen.

Spolefremmelenens ene ende er lagret i bakveggen (hjørneveggen) og den andre enden i lysvenderplaten som igjen er fasiskrudd til skala-kassen. Lysvenderfjæren som skal korresponderes med kontakter i lysvenderplaten, er festet til fremmelenens endeflate. Når trommelen skal tas ut, fjerner man først hjørneveggen ved å skru løs de seks feste-skruene som holder denne. Trommelen kan nå løftes ut. Avstemningskondensatoren bør stå i innredet stilling for å forebygge skade av roterplatene. Før trommelen igjen settes inn, bør man etterse og rense alle kontakter og kontrollere at fjærerne i fjærkammen har tilstrekkelig forspenning. Kontroller også lysvenderfjæren. Markeringsfjæren bør holdes spent, eventuelt med hjelp av klemme, under innsettelsen av trommelen. Etter hørneveggen er plastert og midlertidig tilskrudd, innstiller man trommelen slik at fjærkammene korresponderer med trommelkontaktene for alle bølgeområder. Dette gjøres først ved regulering av markeringsfjæren og deretter ved regulering av hjørneveggen. Med lelle slag forsikres denne til kontaktfjærene kommer i riktig stilling og festeskruene skrus deretter godt til. Husk også å justere klaringen i kortslutningskontakten (914) på markeringsfjæren. Når trommelen er kommet på plass, må inngrepet mellom trommel og svinghjul kontrolleres. Hvis inngrepet blir for fast, går trommelen tregt, og lennene slilles unødvendig. Man kan justere inngrepet ved små forsikringer av trommelenes frontlager. Dette lager sitter i lysvenderplaten som med et par lelle slag kan forsikres i ønsket retning.

Når montering og justering er avsluttet, renseres ennå en gang alle trommelkontaktene med triklo-relyen for å fjerne rester av fett etter en eventuell berøring, og kontaklene overtrekkes til slutt med et tynt lag ren syrefri vaselin.

Skifting og justering av fjærkammene.

Fjærkammene for B- og C-seksjonen kan tas ut når man har løftet dem fra og løsnet skruene som festet kammene til armene. Når man skal sette inn nye fjærkammer, må man passe på at mellomlagskivene blir plassert på riktig måte. Videre må man sørge for at komponentene rundt fjærkammen på C-seksjonen blir montert nøyaktig som opprinnelig, da dette har innflytelse på skalanøyaktigheten. Skal A-seksjonens fjærkam skilles, må visere, dekkglass og skala tas ut. Detta er tidligere beskrevet under avsnittet «Skifting av skala». Gjennom et hull i lyskassen kommer man da til den nederste festeskruen for fjærkammen.

Efter montering og justering renses alle kontakter som tidligere beskrevet.

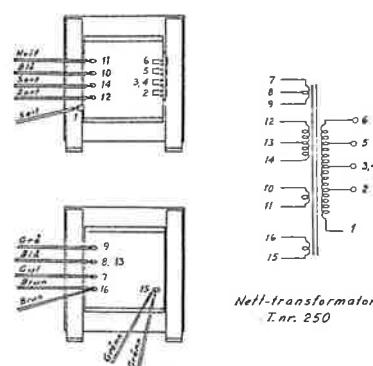



Fig. 16. Ullakene på nett- og utgangstransformatorer.

Reparasjon av sikring.

Nett-transformatoren har temperatursikring i form av en kontakttråd som er løddet med en spesiallegering (50 % vismut, 30 % bly og 20 %

Skifting av avstemningskondensatoren.

For å få skillet avstemningskondensatoren må man først løfta spolefremmelen, men det er ikke nødvendig å løfta av hverken skala, visere eller skalamnør. Lodd først av alle ledninger til avstemningskondensatoren og sett sjassiel på kant med trommelsiden opp. Skru løs snorhjulet, mens delte holdes i stilling til den nye kondensatoren kommer på plass, slik at snordriften ikke blir forskyvet. Snorhjulet festes i en stilling som beskrevet under avsnittet «Skifting av snor». Pass godt på at hjulet kommer i snordriften plan, så ikke snoren får anledning til å klatre opp på kanten av spore.

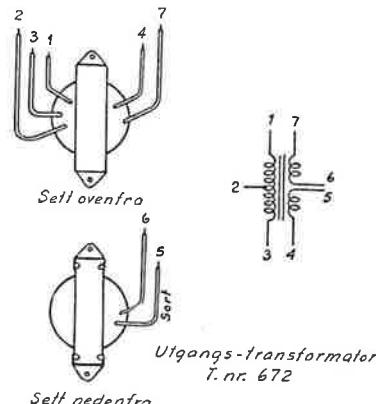

tin). Smeltepunktet er ca. 95° C. Hvis sikringen er gått opp, kan man sette den i funksjon igjen ved å løtte den med en løddebolt som er helt rentet for vanlig løddetinn.

Mulige feil.

Virkning:

1. MOTTAKEREN ER STUM

Feil i lavfrekvensdelen.

Apparalet er stumt og sikringen er gått.

Apparalet er slumt, men indikatoren virker normalt.

Lokalmottakingen virker ikke.

Feil i høyfrekvensdelen.

Apparalet lar ikke inn stasjoner, men suser normalt.

Sterk sprakning når bølgevenderen dreies.

Dur uavhengig av styrken, netlbrum.

Dur i stilling F og B.

Dur i stilling G og M.

5. FEIL VED INDIKATOREN

Ikke lys fra indikatorrøret.

Røret lyser, men reagerer ikke.

Indikerer på siden av signalen eller for lite utslag.

Utslaget vibrerer.

Sannsynlig årsak:

Anodekrets eller glødekreten er kortsluttet.
Kannen til C107 ligger til jord, R50 er kortsluttet.
Feil i nett-transformatoren.

Høyallervenderen står i stilling II. Høyalleralpluggene er falt ut eller kortslutningsbøylen mangler. For liten klaring i kortslutningskontakten 914 på spolefremmelen.

EBF80(2) sitter løst i holderen eller er defekt.
Brudd i C85 eller C101.
Brudd i lokalspolen.
Feil ved vender 911.
Brudd mellom punkt 85 og 88.

Brudd i C71, C73 eller kortslutning i C72, C72b.
Brudd i «oscillatørsøylen» i B-salsen.
Defekt ECH42.

Urene trommelkontakte, for lite fjærtrykk.
For stor åpning i høyttalerbryter 914.

Defekt C103, C106 eller C107.

Ustabilitet i MF-delen
Brudd i C25.

Defekt EBF80(2),
Defekt C103.

Defekt indikatorrør.
Ingen anodespenning.
Brudd i R54.

Defekt indikatorrør.
Defekt C99, L51, R42, R44, C100 eller C105.



Feil avstemming i indikalorkretsen.

Brudd i C105.

HULDRA 4 SJASSI

Bredde: 41,5 cm Dybde: 22 cm

Høyde: 18,5 cm Vekt: 12 kg

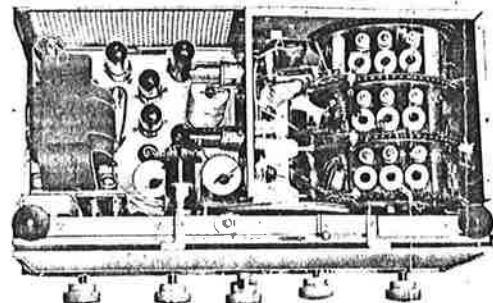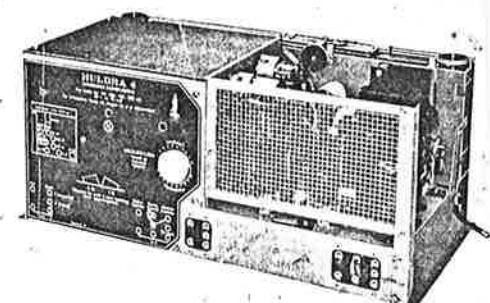

Huldra 4

Mekanisk servise

Virkning:

- Ingen kortbølgesignaler kommer inn. Defekt C61. Verdien er kritisk for skalanøyakligheten. Den er bygd opp med kompensasjon for frekvensdrift.
Korislutning eller lekkasje i C73.
Brudd i KB spoleutlak i A- eller B-seksjonen.
- Apparatet suser ikke. Gjennomslag i C21, C24, C25 eller C73.

2. MOTTAKEREN HAR FEIL FØLSOMHET OG UTGANGSEFFEKT

Feil i lavfrekvensdelen.

- For stor følsomhet og for lite bass. Ingen motkoppling, korislutning til sjassiel i punkt 6 eller brudd mellom punkt 6 og punkt 39.
Koden på EBC41(1) er korislutlet til sjassiel.
Brudd C94, R35, R38 eller R43.
- For mye diskant. Brudd i C111 eller R60.
- For lite diskant i stilling S. Brudd i C80.
- Svak stilling G (kurs 1) og stilling M. EBF80(2) er defekt.
Brudd i C96 eller C95.
- Svak stilling G (kurs 2). Korislutning i C102.
Brudd i C96.
Svakt EBC41 eller EL41.
- For liten følsomhet og utgangseffekt. Defekt EL41 eller 5Y3GT.
Korislutning i C111.
Korislutning i utgangstransformatoren.
Impedansvenderen på apparetets baksiden står i feil stilling.
Høytlalerbryteren 914 har for liten klaring mellom kontaklene.

For liten følsomhet på lokalmottakning.

- Defekt EBF80(2).
Feil i avstemningskondensatoren C104.
Defekt C90 eller C101.

Lang- og mellombølge ombyttet.

- Knappen står galt på.

Feil i høyfrekvensdelen.

- Liten følsomhet på alle bånd. Feil i MF-tralo, brudd i C74, C75, C81 eller C82.
Dårlig kontakt i fjærkammen på A- eller B-seksjonen.
Brudd i C86, C19, C24, C50 eller L16.
Korislutning i avstemningskondensatoren eller C72b.

Liten følsomhet på lang- og mellombølgen.

- Korislutning i C9 eller C42.
Brudd i C6 eller C9.

Stor følsomhet på lang- og mellombølgen.

- Brudd i R4 eller RS.

Liten følsomhet på alle kortbløgebånd.

- Brudd i C8 eller C27.

Liten følsomhet på et enkelt kortbløgebånd.

- Feil i de faste kapasiteter i A- eller B-seksjonen.
Dårlig kontakt i en av fjærkammene på spoleutrommelen.
Brudd i KB spoleutlak i A- eller B-seksjonen. Korislutning av tørn.

Liten speifrekvensdempning på et av kortbløgebåndene.

- Feil verdi på C43, C44, C45, C46, C47, C48 eller C49.

3. MOTTAKEREN ER USTABIL ELLER FORVRENGER

Feil i lavfrekvensdelen.

- Ustabilitet, «motorboating». Defekt C22, C106 eller C107.
Tendens til ustabilitet under full styrke. Gitterledningen til EBC41(1) ligger for nær anodeledningen til EBC41(2). Brudd i C92.

Forvrengning under stor styrke.

- Sluttrørene mangler forspenning.
Kannen til C107 ligger til jord, R50 er korislutlet.
Brudd i R55, R56, R57, R58 eller R59.
Defekt utgangstransformator eller høytlaler.
Defekte EBC41 (1 og 2) eller EL41 (1 og 2).

Feil i mellomfrekvens- og høyfrekvensdelen.

- Ustabil MF-forsterker. Brudd i C25, C20, C83 eller C77.
Ustabil EBF80(1).

Ustabil MF-forsterker, men stabil når gitteret på ECH42 jordes.

- MF-dempekreis ikke avslemt.
Brudd i C21, C22 eller L15.

Ustabil på alle bånd og forvrenger ved sterke signaler.

- Brudd i C20, R1, R7, R12 eller R15.
Brudd i C22, C23, C70 eller C76.
Defekt EAF42.


Ustabil på lang- og mellombølgen.

- Brudd i R4 eller RS.

Ustabil på kortbløgebåndene.


- Defekt ECH42.
Brudd i C22.
MF-dempekreis ikke rørt avslemt.
Lokalkrets ikke korislutlet av R39.

Sannsynlig årsak:

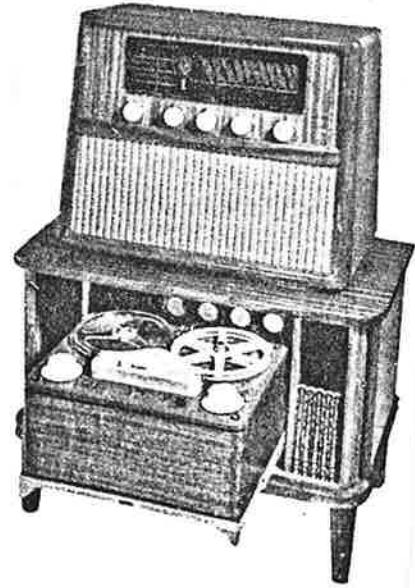

HULDRA 4 SKAPMODELL 1

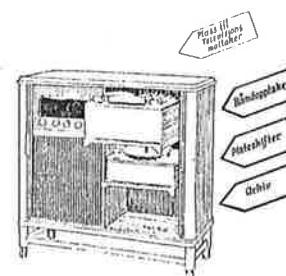Dette vakre kabinetet i mahogni gir plass for alle kombinasjoner.



Bak de 2 låsholte sjalsluskene finner vi på venstre side apparatet og høytlalerne.


To høytalere, Type 165 BK, montert i 30° vinkel i 65 liters kasse, gir en enestende lydkvalitet.

På høyre side er det øverst glidelhytte for Båndoppakeren, dernest for plateskifter, og nederst er det et romslig arkiv.

Dimensjoner: bredde 103 cm, høyde 103 cm og dybde 42 cm. Nettvekt: 55 kg.
Kabinetet er monterbeskyttet.

Pris kr. 2180.— uten tilbehør.

AVBET.	Tillegg	Kontant	Avdrag
6 mndr.	72.82	656.82	266,—
12 »	128.69	652.69	138,—

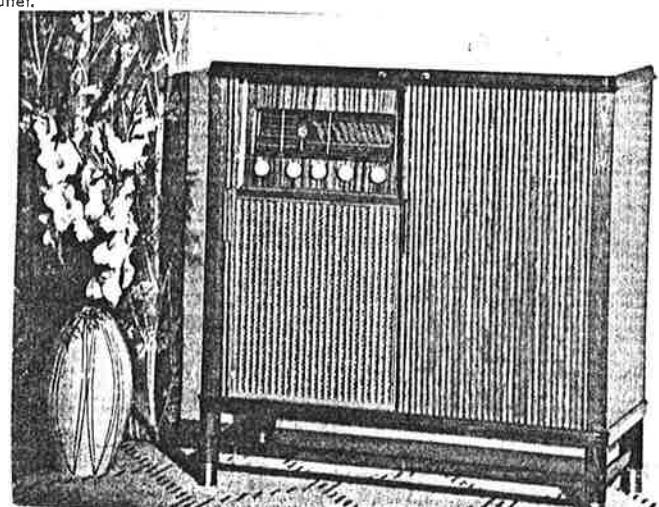

Virkning:

Sannsynlig årsak:

4. MOTTAKEREN SPRAKER ELLER DURER

Spraking når volumkontrollen dreies. Dårlig kontakt i volumkontrollen.
Gillerstrøm EBC41(1).

Dårlig kontakt i nettbytter, vises ved at skalalyset blunker.

Spraking i stilling M.

Gjennomslag i C95

Spraking i stilling G.


Gjennomslag i C96.

Spraking når skalaknappen dreies.



Kortslutning i avstemningskondensatoren.
Snorhjulet går inn på sjassiet.
Snoren berører kortbølgiveiseren.

Spraking på alle bånd.

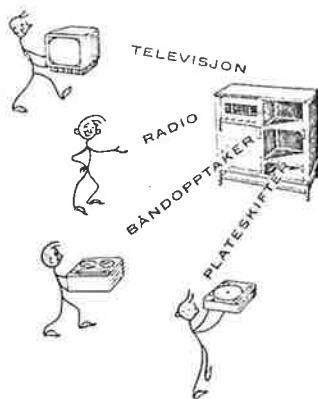
Løs skalalampe eller vakkelskontakt inne i denne.
For svakt spenn i fjærene på fjerkammene.
Defekt rør eller dårlig kontakt i en holder.



Beatoscillator for Huldra 4.

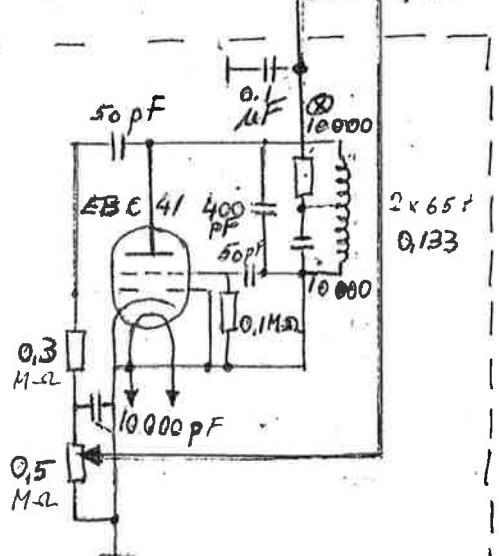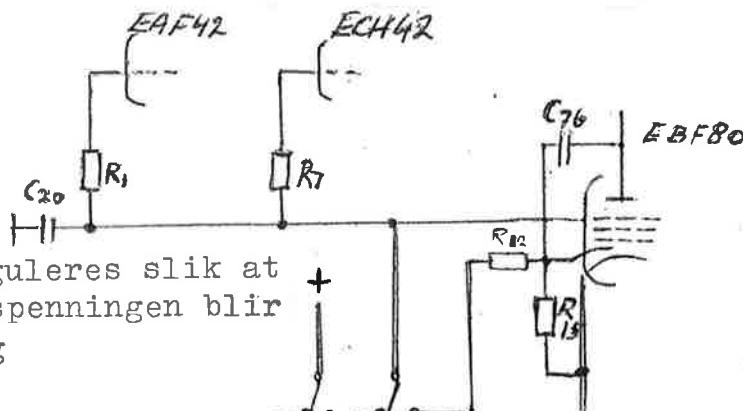

Fra monteringsballen.

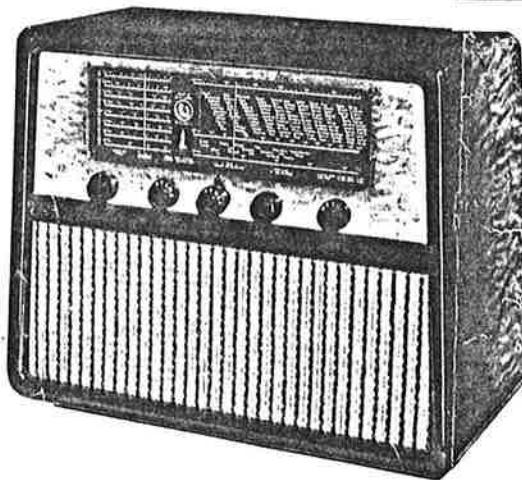HULDRA 4
BORDMODELL

Kabinettet er utført i høyglans-polert, patinert flammehjekk.

Bredde: 60 cm. Høyde: 50 cm.
Dybde: 25 cm. Vekt: 21 kg.

Pris: kr. 980.—

Avbetalning: Kontant .. kr. 296.—
og 12 avdrag à kr. 62.— eller 6
avdrag à kr. 120.—




Full kontroll over bass og diskant gir de beste resultater under både gode og dårlige mottakerforhold.
Som korthøylgemottaker er Huldra 4 enestående.

av Tore Moe




EB's radiokonstruktør i 20-årene, Ragnar Skancke, flyttet til NTH, og dermed gikk radioaktiviteten i firmaet ned. Det ble også nedgangstider med det store børskrakket som også gjorde sitt. I perioden 1927-33 gjorde ikke EB annet enn å importere radioer fra Sverige og Danmark. Radioens første barndom kan vi si tok slutt siste del av 20-årene. Nå kom vekselstrømsrørene med indirekte glødet katode som gjorde at apparatene kunne bygges for nettdrift. Trakt-høyttalerne var også på veg ut. Det gikk mot den type apparater de fleste av oss husker: høyttaler, nettdel m/likeretter og selve radioapparatet i en kasse. Det var denne typen Svenska Radioaktiebolaget (SR, senere SRA) lanserte i sine Radiola-modeller. EB markedsførte disse under navnet "ALT I ETT" siden alle overnevnte enheter var plassert i en kasse. Det kom i perioden 1930-33 en rekke modeller: 312, 313, 314, 315, 315GV, 319, 322v, 323v, 332v, 333v. De to første var de mest vanlige. Alle disse radioene var basert på fra 2 til 4 rørs rettmottagere m/reaksjon. Det som var litt uvanlig designmessig på de tre første av disse modellene var at

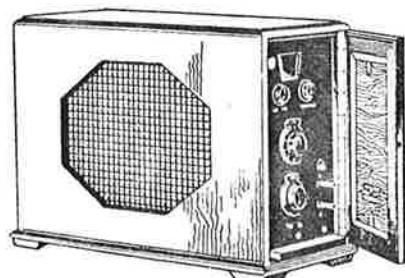de på siden hadde en skapdør som dekket over alle kontrollknapper, skalaer osv. Man mente at de på den måten gled bedre inn i et stueinteriør.




1930

Type 312 v. kr. 225.00 + stpl.

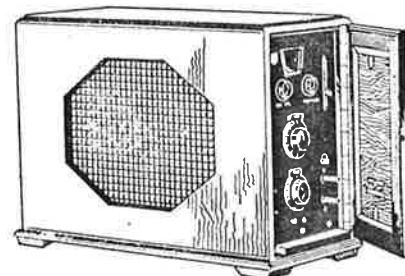


1931

Type 313 v. kr. 295.00 + stpl.

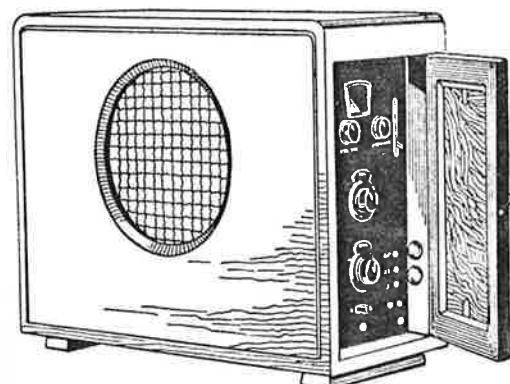


1931

Type 319 v. kr. 345.00 + stpl.

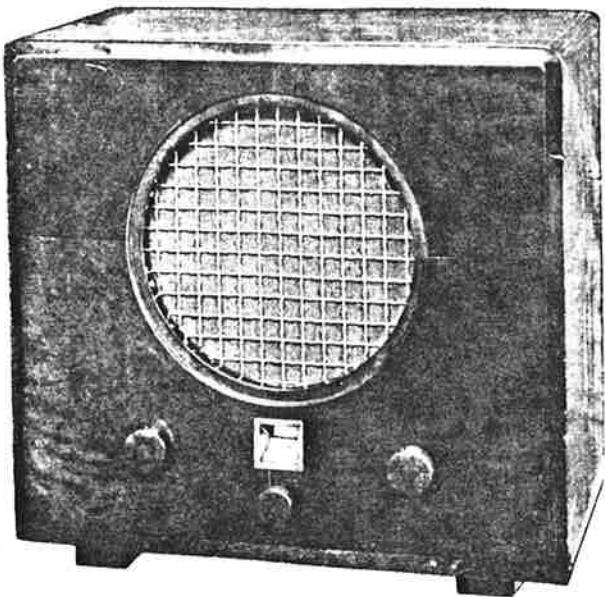

1932 Den nye 3-rørs mottager (322 v.).

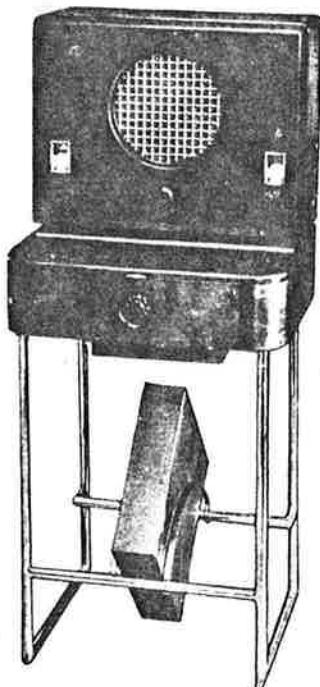


«Alt i Ett» gramofonbord.


"ALT I ETT"

1932

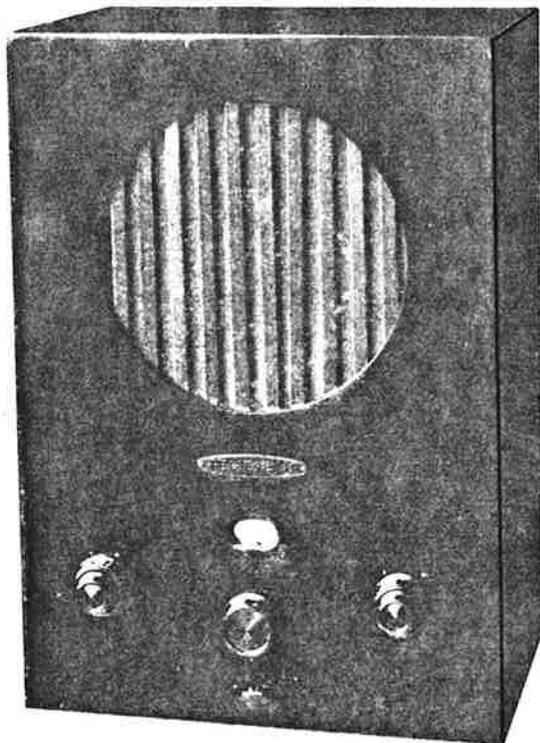Elektrisk Bureau hadde også agenturet for Hellesens batterier. Hellesen kom i 1932 med en batterimottager (selvfølgelig) som også ble forhandlet av EB. Det var først i 1933 at firmaet endelig hadde sin egen konstruksjon klar: nemlig REX 342 konstruert av Leif W. Reinholdt. Mottageren ble dermed populært kalt "Reinholdsverket".
Mer om denne i neste nr.



Hellesens batterimottager fra 1932

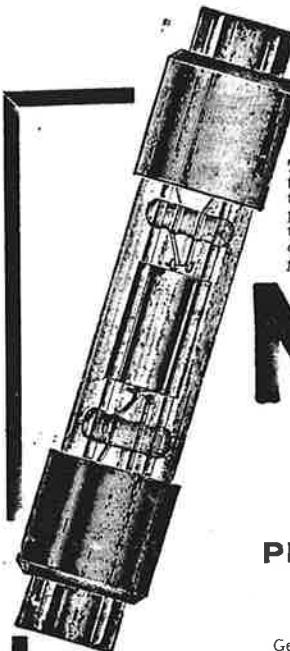

"The rigid nature of the MYERS valves in the second receiver, however, permitted its use without these trouble-some microphonic noises."

Extract from the "Wireless World," July 16th, 1924, page 450, in an article upon the "Radio Society's experiment of receiving and transmitting aboard an express train."

That MYERS were used and pronounced satisfactory is your guide to the non-microphonic valve. The elements of the MYERS are themselves of remarkable strength while freedom from any microphonic noise whatsoever results from the very rigid anchorage of those elements. Remember, this property of the MYERS is but one of the many pre-eminent features which make the MYERS pre-eminent. MYERS are a British Empire product.

Myers Valves

PRACTICALLY UNBREAKABLE

Universal, 12/8 4 volts .6 amp.
Dry Battery, 21/2 2½ volts .25 amp.
Plate voltage 250-300 volts.

Strict observance of Rheostat instructions is important.

Get them from your dealer or nearest selling agent — post paid.

Cunningham and Morrison

49, Warwick Road, Earl's Court, London, S.W.5

Phone: Kensington 7225. Grams: "Myerstubs, Fulroad, London."

Mounting Clips and drilling template supplied free with each valve.

The construction of the MYERS possess many distinctions over the ordinary valve. Robust, as they are, their sensitivity and amplifying powers are equally remarkable. Taking everything into account—MYERS are the only valves your experiments deserve.

AGENTS :

London : The Dull Emitter Valve Co., 63 Pelham Street, South Kensington, S.W.7.
Phone: Kensington 3331.

Manchester : R. Davies & Sons, Victoria Bolt and Nut Works, Bilberry St. Newcastle : Gordon Bailey & Co., Consett Chambers, Pilgrim Street.

Liverpool : Apex Electrical Supply Co., 59 Old Hall Street.

Glasgow : Milligan's Wireless Co., 50 Sauchiehall Street.

Yorkshire : H. Wadsworth Sellers, Standard Buildings, Leeds.

Southern Counties : D.E.D.A., 4 Tennis Road, Hove, Sussex.

Birmingham : J. Bonelle, 131 High Street, Smethwick, Birmingham.

Her gjengir vi en annonse fra Wireless World, juli 1924 som presenterer det såkalte Myers Valve. Det er en litt uvanlig konstruksjon.

Nedenfor bringer vi kopi av den tredje artikkelen skrevet av Kaye Weedon i "Norsk Radio" nr. 2, 1929, s. 55-59. Artikkelen er gjenngitt med tillatelse av KW.

Eksponentialhornet.

Av Kaye E. Weedon, stud. tekn.

For noen år siden var der i Frankrike utlovet en pris på noe slikt som en million til den som konstruerte en høittaler som gjengav pianomusikk naturlig. Prisen er antagelig aldri utdelt, og det har heller ingen interesse i denne forbindelse, men eksemplet er valgt fordi det i korthet karakteriserer det viktigste problem ved høittalere, nemlig å få disse til å gjenge dype toner. Utviklingen av høittalere gikk til å begynne med etter helt empiriske metoder. Overtro og antagelser måtte tre i stedet for virkelige kunnskaper. De merkverdigste teorier gikk og går fremdeles i svang, de fleste syntes å tro, at å bygge en høittaler har noe med violinbyggekunsten å gjøre, og der leter man jo fremdeles etter magiske stoffer og fersnisser. Takket være

den i begynnelsen store publikumsinteresse, kunde utrolig dårlige høittalere selges til ovenkjøpt begeistrede kunder.

Efterhvert forsvant dog hornhøittalerne helt, og idag er markedet oversvømt med konushøittalere med såkalt helt perfekt gjengivelse, som dog er langt fra det i virkeligheten opnåelige. I den elektro-dynamiske høittaleren («moving-coil») som i Amerika og særlig England har fått en enestående popularitet har man tilslutt fått en høittaler som kan betegnes som helt naturtro. Innen kort tid vil vi forhåpentlig også herhjemme få se et stort antall spoledrevne høittalere i bruk, særlig da det er helt mulig å drive dem med likerettet vekselstrøm.

Mens den ovenfor skisserte utvikling har fore-

gått, er dog ikke de oprindelige hornhøittalere blitt glemt og hornhøittalere og især grammofoner med naturtro gjengivelse er idag et fait accompli. Og det var det vi skulde se litt på.

Den klassiske teori for horn for grammofoner og høittalere er nu 10 år gammel. Allerede i 1919 offentliggjorde nemlig professor A. G. Webster i Washington en komplett teori for horn av alle mulige former. Hadde nu denne professor vært slik som man i almindelighet forestiller sig en amerikansk professor, så hadde han straks laget sig en svimlende formue i dollars ved å utnytte sine opdagelser. Istedet ventet han fra 1915 til 1919 med å fortelle noe om det og lot det så trykke i et av de minst leste tidsskrifter i verden.

Teorien lå der fullt ferdig, men ingen grammofon- eller radiofolk leste noensinne i det lærde tidsskrift. Noen år senere tok 2 ingeniører i «Westinghouse» fatt på problemet og undersøkte teoretisk og eksperimentelt en av de hornformer som Webster hadde undersøkt, nemlig eksponentialhønet og kom til akkuratt de samme resultater som ham. Da deres fremstilling er mere lettfattelig og meget mindre matematisk, skal vi nedenfor i det vesentligste følge denne.

Utgangspunktet er et i det uendelige fortsatt rør i hvis ene ende der er innsatt en stiv plate, som kan bevege sig parallelt, altså som et stempel (fig. 1 a). Settes nu platen på en eller annen måte i svingninger vil fortetninger og fortyndinger i luften forplante seg utover i røret. Platen avgir da plane lydbølger. Disse fortsetter uforandret utover mot uendelig (∞).

Er nu platen i besiddelse av en viss masse og har ophengningen en viss «føielighet», så vil i praksis denne masse alltid være stor i forhold til luftens tetthet og «føieligheten» liten i forhold til luftens sammentrykkelighet. Luften i røret vil ha meget liten innflytelse på platens bevegelser. Herav følger at der ikke vil være noe i veien for at platen og dens ophengning kommer i utpreget mekanisk resonans, d. v. s. utslagene av platen blir meget store for en bestemt frekvens og den energi som platen avgir i form av lydbølger, vil ikke lenger være lik den platen påtrykte energi \times en konstant. Den avgivne energi har et utpreget maksimum for en bestemt frekvens, mens den for de fleste frekvenser ligger langt under middelværdien.

Begynnelsesåpningen A.

Hvis vi nu gjør som på fig. 1 b, lager rørets diameter mindre enn membranets, vil forholdene forbedres betydelig. Vi har innført den hydrauliske presses prinsipp. En meget mindre bevegelse enn før vil sette en like stor luftmasse i bevegelse. Kraften som virker tilbake på membranet blir større,

Vi har fått en større belastning på membranet, en belastning som står bedre i forhold til membranets masse og bevegelsesfrihet. Membranet er nu *akustisk dempet* og dets tilbøyelighet til mekanisk resonans sterkt forminsket. Resonanskurven jevner

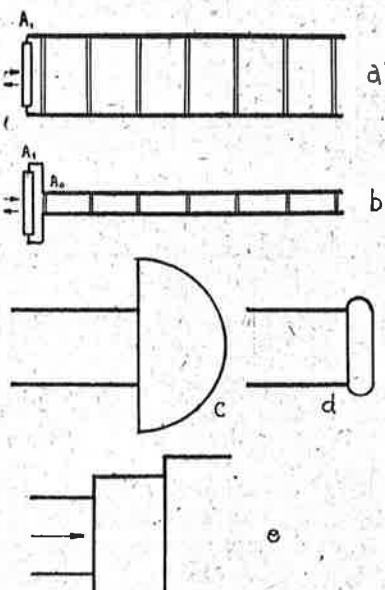


Fig. 1.

sig ut mot en rett linje, vi får den ettertrakte frekvensavhengigheten: Den avgivne energi har den samme *middelverdi* som før, men ingen større variasjoner fra denne. Den avgivne energi er altså vesentlig øket for de frekvenser som ligger til siden for det tidligere resonanspunkt.

Dette å minske åpningen foran membranet så at trykket på membranet økes, er det viktigste ved et horn. Et horn er ingen *forsterker* av lyd, et horn gir et mekanisk system *anledning* til å avgjøre energi som det så å si ellers «brenner inne med». Vi ser altså at et horn ved sin ene ende skal opføre sig som et tyndt, uendelig langt rør.

Sluttåpningen As.

Vi vil nu betrakte rørets annen ende. Her ankommer plane lydbølger til åpningen. Skal nu røret virke som høittaler må lydbølgene fortsette ut i den omgivende luft uten å gjennemgå nevneverdige forandringer. De plane bølger må forutsettes å ha plan bølgefront. Men hvorvidt dette inntreffer, avhenger av bølgelengden. Fig. 1c viser hvordan det går med en bølge som ankommer til åpningen, når bølgelengden er av samme størrelsesorden som åpningen. Fra plan bølge inne i røret forandres plutselig lydbølgen til kuleflate utenfor. Der skjer en brå overgang. Anderledes derimot hvis bølgelengden er liten sammenlignet med åpningens dimensjoner. Da

nedenfor sees de sjabloner som blev utarbeidet for fremstillingen.

Hornets data er:

$$f_c = 181 \text{ per.}$$

$$B = 0,00025 \text{ fc} = 0,0456$$

$$X_2 = \frac{2720}{f_c} = 15 \text{ cm}$$

$$A_o = 4 \text{ cm}^2$$

$$A_s = 3600 \text{ cm}^2$$

$$\text{idet } S = \sqrt{A} = \frac{11000}{f_c} = 61 \text{ cm}$$

(utført som $60 \times 62 \text{ cm.}$).

Lengden av hornets akse er 150 cm. , idet

$$A_s = 4 e^{0,0456 \times 150} = 3600 \text{ cm}^2$$

Vi vil nu se hvordan hornets foldning er utført. Fra åpningen A_o baktil stiger tversnittet som et kvadratisk rør mellom de to $3,8 \text{ cm.}$ tykke blokker A . Mot den fremspringende kant på B deler lydkanalen sig i to og går rundt begge blokkene A . Her deler lydkanalen sig igjen, men nu i det annet plan og går mellom bakstykket D med de halvcylindriske flater og de to høie blokker C , og kommer tilslutt frem fortil i hornet, hvor sluttåpningens tversnitt = $2 \times 30 \times 62$.

Bygning av hornet.

For å bygge hornet må man ha tegningene; disse fås i 2 blad i ekspedisjonen som nevnt annetsteds i bladet. Det ene blad inneholder sjabloner for utklipning; etter disse kan de innviklet formede stykker på fig. 5 optegnes på tre av de angitte tykkelser og i de angitte antall. Foruten A , B , C , D , E , F , G , og H etter listen trenges:

5 stk. $62 \times 8 \times 1,5 \text{ cm.}$ tre.

2 stk. $62 \times 4 \times 0,8 \text{ cm.}$ lister.

4 plater $2,5 \text{ mm.}$ grov papp.

1 plate kryssfinér $1,5 \times 1,5 \text{ meter}$ (gaboon f. eks.).

1 sekk sagflis, hornlim, pappspiker, 1 bit messingsrør, skruer, messingstifter samt tålmodighet.

Tresortene er likegyldige; man opnår ikke bedre resultater om man spenderer mange penger på ek f. eks.

Sammensetningen foregår slik:

Man lager de 2 store høie blokkers skeletter ved å skrue og lime stykkene C til hver ende av hvert sit par stykker på $60 \times 8 \times 1,5 \text{ cm.}$ flate. Man tar nu for seg det ene blokk-skelettet og limer og spikrer en papplate på dets flate side. Papplaten smøres på utsiden med limvann for å få en glatt overflate. Derefter skrues og limes stykket B på papplateh. Derefter limes det hjerteformede legeme som dannes av stykkene A og H , på pappen slik at det ligger symmetrisk og med den på blåkopien angitte avstand fra B . Først må dog A og H stykkene være limet sammen slik at der dannes kanal i midten som

stiger fra $2 \times 2 \text{ cm.}$ baktil inntil den fremme går over i kanalen som har jevn tykkelse = $3,8 \text{ cm.}$ i den ene retning. Dette er et nokså vanskelig stikkje liming, men det går bra på følgende måte: A skrues fast i benken slik at den plane flate som skal danne

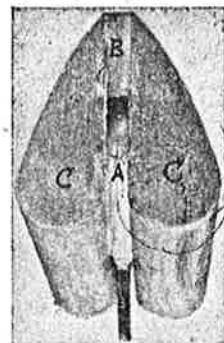


Fig. 6.

kanalens vegg er vannrett. H stykkene smøres godt med varmt lim, likeledes flaten på A og H stykkene settes slik at de akterut ved sin smale ende har avstand = 2 cm. og slik at den indre flate av H først akkurat går over i profilen av A . Derefter settes forsiktig det annet A stykke godt smurt med lim på plass; man må kanskje skyve H stykkene litt frem og tilbake for å få det hele rett. Derefter overlater man det hele til sig selv for å tørke. Et limet stivnet, høvles H stykkene utvendig så de går i flukt med A 's flater. Herved vil, som det lett innsees, H stykkene fortil bli høvet ut til helt tynne fliser. Se blåkopien.

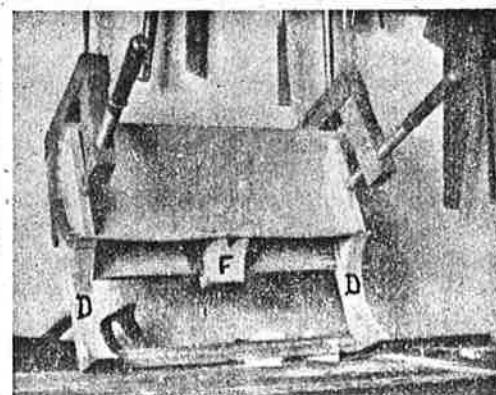


Fig. 7. Den ene cylinderplate limes på plass.

Altså det hjerteformede stykke A , A , H , H , er nu limet på papplaten og sikret med noen skruer. Nu limer og spikrer man en papplate fast ved begynnelsen av krumningen av C på skelettet. Derefter kan pappen bøyes rundt profilen av C og spikres og limes fast til denne. Den ene blokk er altså ferdig.

Hulrummet fylles siden med sagflis eller kanskje bedre treull som ikke er så tung. Påfyllning skjer gjennem et hull boret med centrumsborr og lukkes senere med en stor kork eller treplugg. Under påfyllning stampes ned i hulelt med en stokk for å få

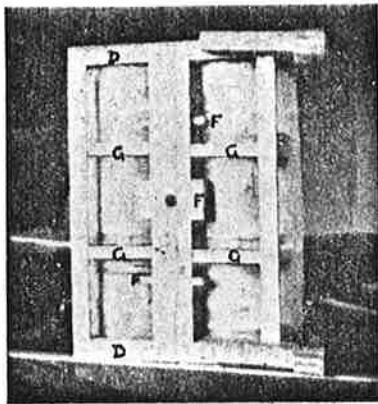


Fig. 8. Bakstykket.

pakket fyllet. Den annen blokk C kan nu gjøres i stand på helt lignende måte. Man venter med å klæ den langs profilen med papp inntil man har limet den oppå den annen blokk med A, B og H stykkene. Men ser av blåkopien, hvor man kan styrke det hele med lange gjennemgående treskrue. Smør tykt på med lim, så alle fuger tettes.

Fig. 6 viser det hjerteformede legeme som blokkene danner. Fra begynnelsesåpningen føres et stykke messingrør; det skal tre ut gjennem bakstykket D, eller rettere blokken, fig. 8 og 7. Røret, som må være 2,2 innv., 2,3 utv., hamres kvadratisk i den ene ende inntil en noenlunde tilpasning til åpningen mellom H og A opnåes. Skjøten tettes helt ved å surre med lerretsband dyppet i varmt lim.

Derved er det vanskeligste over. Bakstykkets konstruksjon fremgår tydelig av fig. 7 og 8. Fig. 7 viser hvordan man anvender hjelpestykker under konstruksjonen av de halvcylindriske flater. Bakstykkets hulrum fylles med treull og dekkes av et stykke kryssfinér.

Fig. 9 viser det samensatte horn forfra. Ellers vil alle detaljer fremgå av blåkopien og fotografiene. Fig. 9 viser også hvordan hornet anvendes som grammofon. Røret for lyddåsen er forlenget med konstant diameter = 2,2 innv. Ved et meget heldig sammen treff passet $\frac{7}{8}$ " installasjonsknær nøyaktig! Disse kostet noen få ører. Dessuten var der en meget heldig omstendighet til. Det viste sig at også tonearmen fra en kuffertgrammofon passet direkte ned i røret! — En spesiell lyddåse ble laget til hornet ved å erstatte det stive, almindelige glimmemembran med et stift aluminiumsmembran opphengt meget bevegelig i tynn impregnert batist (fås på apoteket). Lyddåsens vanlige gummiringer er

her erstattet av to messingringer mellom hvilke batisten er limet med fiskelim. Batisten er igjen limet til membranet. Dette er av 0,15 mm. aluminium-blikk presset til en dobbelt kjegleform. 0,10 aluminium vilde ha vært bedre, men fås ikke her i landet!

Med denne lyddåse og hornet opnåes en slik god gjengivelse at grammofonen i lydstyrke og renhet står fullt på høide med de beste salonggrammofoner som er å få nu. Kun ved videnskapelige målinger vil den opnådde gjengivelse vise å stå tilbake, høre det vil man neppe.

Nærværende forfatter laget hornet for mellom 20 og 25 kr., heri beregnet 10 kr. til snekkeren som skar ut delene på båndsag og pusset dem. Hertil kommer selvfølgelig verk og lyddåse og tonearm. Som høittaler vil man opnå de samme resultater, men da må hornet forlenges med synkende diameter (idet flateinnholdet halveres for hver 15 cm. fra bøyen). En forlengelse på 30—60 cm. vil være tilstrekkelig; herved skal diameteren synke fra 2,2 til 1,1 cm. eller 0,55 cm. inne ved høittalerlyddåsen. Så trang må nøylig Ao gjøres for å få dempet ut resonanser i det stive jernmembran og for å få stor energi på dype toner. Man kan også få utmerkede resultater med sin kasserte «Ethovox», «Claritone», «Amplion» e. l. NB. hvis man forlenger hornet med gradvis innsnevring som nevnt. Det beskrevne horn virket meget slett med «Ethovox» lyddåse, når denne forlengelse ikke blev foretatt.

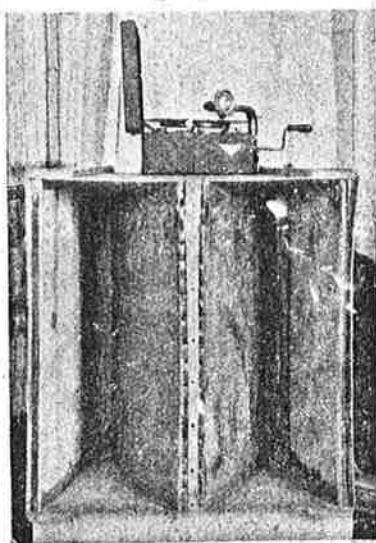


Fig. 9.

En «balansert» lyddåse av moderne konstruksjon, slike som selges for konushøittalere, egner sig kanskje ennå bedre. Den kan da anordnes til å drive et aluminiumsmembran, men også her må Ao ha liten diameter, 0,8 antagelig en bra verdi. Vi må

som før nemlig ha større akustisk demping enn ved grammofonen, de bevegede masser er nemlig større og føleligheten mindre enn ved grammofonlyddåsen.

Litteratur.

Følgende forfattere har behandlet horn osv.:

- 1) Webster, A. G., Proc. Nat. Acad. Sci. (Washington) 1919, s. 275. (Den klassiske teori for hörn.)
- 2) Hama & Slepian, Transactions A. I. E. E., febr. 1924, s. 393. (Den mer praktiske teori som gjennemgått her. Den etter foredraget følgende diskusjon ganske underholdende og interessant.)
- 3) Capt. Round, Wireless World juli 1924. Kort referat av 2).

4) Maxfield & Harrison, Bell System Technical Journal juli 1926, s. 493. (Beskrivelse av den fullkomne moderne grammofon. Anvendelse av filterteori og elektriske analogier osv.)

5) Wente & Thuras, Bell System Technical Journal januar 1928, s. 140. (Moving-coil lyddåse for eksponentialhorn beskrevet. Den absolutt eleganteste konstruksjon på høittalerområdet.)

6) A. Dinsdale, Wireless World 16. og 23.-nov. 1927. (Nevnte unøiaktige og populære artikkel.)

7) Crandall, *Theory of Sound & Vibrating Systems* (bok). New York 1927. Helt teoretisk.

8) Wagner, Wissenschaftlichen Grundlagen der Rundfunk-Technik. (Nærmest referat av amerikanske arbeider.)

9) Banneitz, Taschenbuch d. drahtlosen Telegraphie & Telephonie.

10) Radio News oktober 1927, januar 1928.

Som en naturlig fortsettelse på denne artikkelen bringer vi her den engelske versjonen skrevet av Captain H.J. Round i Wireless World, juli 1924. Kaye Weedon henviser til denne i sin litteraturliste.

490

THE WIRELESS WORLD AND RADIO REVIEW

JULY 23, 1924

LOUD SPEAKER HORN DESIGN.

By CAPTAIN H. J. ROUND, M.C.

In an article in the *Journal of the American Institute of Electrical Engineers*, March, 1924, Messrs. C. R. Hanna and J. Slepian, of the Westinghouse Electrical and Manufacturing Co., give the results of a very extensive mathematical and experimental investigation into the effect of horns for loud speakers.

The conclusions are so important, and the formulæ given so valuable to those either designing apparatus or desirous of determining the faults of their own loud speakers that, but for limits of space, it would be better if the whole article were reprinted here.

The authors investigate in general how a horn loads a diaphragm and they show how a correctly designed horn will not only give stronger signals than an incorrectly designed one, but will at the same time tend to minimise the resonances of the diaphragm.

Both mathematically and experimentally the exponential horn is shown to give a more uniform loading of a diaphragm down to a certain frequency than a conical horn.

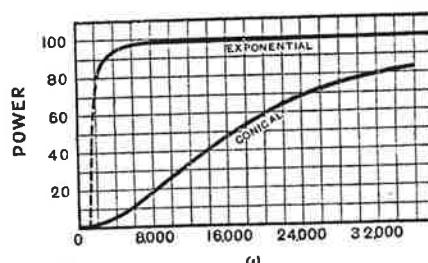


Fig. 1. Comparison of loading of exponential and conical horns.

Fig. 1 shows the loading given to a diaphragm by two similar sized horns, one in which the area of throat increases exponentially and the other in which a longitudinal section is a cone.

The writers then chiefly investigate the properties of the exponential horn in which

$$A = A_0 e^{Bx}$$

where A is the throat area at distance x from the small end and B is the exponential constant.

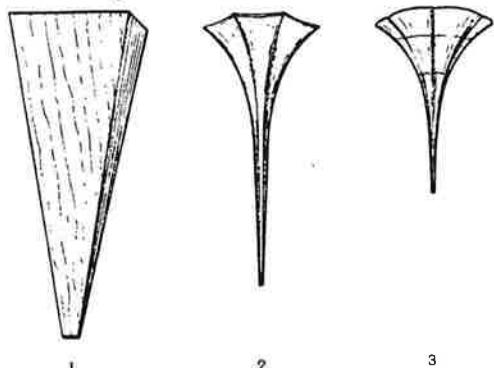


Fig. 2. Loud-speaker horns used for experimental comparison.

They investigate in general three points.

- (1) The influence of B .
- (2) The influence of A_0 .
- (3) The influence of the area of the open end.

Referring to the figure, the point P on the exponential horn loading curve is called the "cut-off" point, below which frequency the horn refuses to load the diaphragm.

They show that this point only depends on the value of B . The smaller B is the lower down in frequency this cut-off position is.

They determine that uniform loading will occur down to a point where:—

$$\omega/B = 2.5 \times 10^4$$


They then determine that the amount of loading will be increased by a decrease of A_0 down to a point where air friction becomes important. This work has led them to use much smaller values of A_0 than are usually

used, but, of course, with a corresponding increase of length of horn, and the result of this is to remove a great deal of the diaphragm resonance.

They show that the final orifice diameter determines the resonance of the horn, but very fortunately it turns out that in exponential horns the resonances are hardly noticeable above the frequency the horn begins to load, providing the diameter of the opening is above 1.4 ins. The dimensions of the air chamber next to the diaphragm are also discussed. The present writer has checked approximately the positions where the loading falls off on several ex-


ponential horns with different values of B , and they agree very fairly with the American writer's formula. In particular his horn gave very different tones to the same diaphragm—one has $B = 0.25$ and the other $B = 0.025$; the horns were not very different in length and of about the same large orifice. The input orifice of No. 1 was very much smaller than No. 2. For speech No. 1 was considerably stronger than No. 2, though not so natural, but for orchestral music No. 1 was thin and unsatisfactory, whereas No. 2 sounded wonderfully realistic and satisfying owing to the wealth of tone from the lower instruments.

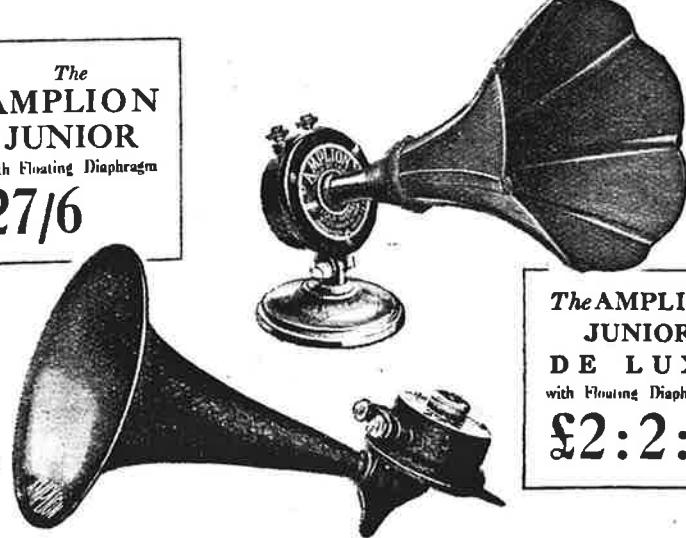The
AMPLION
JUNIOR
with Floating Diaphragm
27/6



The AMPLION
JUNIOR
DE LUXE
with Floating Diaphragm
£2.2.0

WIRELESS WORLD JULY 9, 1924

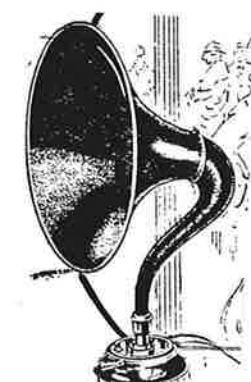

WIRELESS WORLD

NOVEMBER 14, 1923

Ericsson
= WIRELESS APPARATUS =

KR.16



KENDER DE
MAPPOPHONE
LET KLAR FOLSOM
OC DOG BILLIG.




KR.50



ELGEVOX



Navnet »Homefons«
skal staa paa Foden.

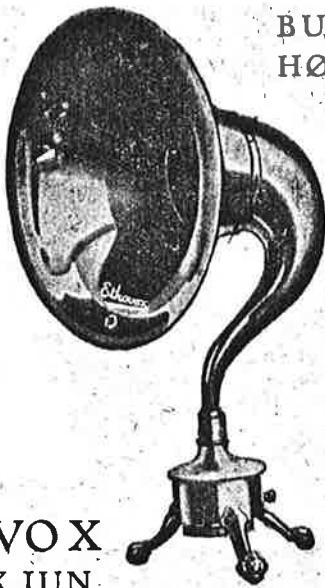

BURNDEPT
HØJTALERE

ETHOVOX
ETHOVOX JUN.

Kr.150.-
Kr..... 70.-

Klipp fra Radiolytteren 1926.


GAUMONT Selskabets Navn paa en
„LUMIÈRE“ eller „ELGEVOX“

Højtaler er en Garanti for smuk,
ren, naturlig og kraftig Gengivelse.

En gros Eneforhandlere:

J. AXEL CHRISTENSEN & Co.
AKTIESELSKAB
NØRREVOLDGADE 62

KØBENHAVN
TLF. BYEN 4210

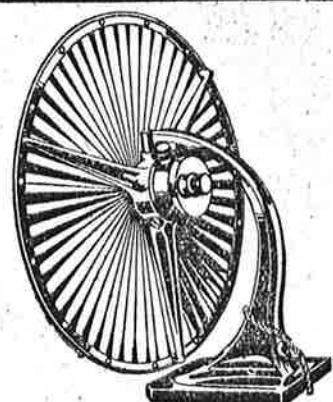

KJØP/SALG/BYTTE/MELDINGER

Til restaurering av Philips radiokabinett i ny-rokkoko stil søker jeg efter gummidrivhjul for Philips grammofon AG 1000/19 eller en hel grammofon hvor gummihjulet et ok.

Søker også likeretter rør 25Z5 til en EMPIRE radio, amerikansk.

Jeg trenger også en eldre krystall pick up, nåler, ca 1940-45.

Tor van der Lende, Stårpunktveien 42, 0891 Oslo 8, 02-42 39 89.

Geloso-VFO

Jeg søker skjema, håndbok e.l. samt rørene 6CL6 og 5763 til denne klassiske amatør-VFO. Kan noen hjelpe meg?

Tore Moe, Aamodtaleen 13, 2008 Fjerdingby, tlf 02-83 95 98 pr eller 02-60 50 90 jobb.

RCA AR-88

Det etterlyses skjema og opplysninger om denne mottager.

Arnliot Matsow, LA7CC, Vardeveien , 1450 Nesodden, tlf 02-911253/683040

Prior 3 Super

NRK Prior 3 super som ny selges.

Tor Gulden , tlf 02-60 17 06

Har du lyst på å prøve med en datamaskin? ABC 80 med mange program og lærebøker byttes i måleutstyr og eller kommunikasjonsmottakere.
Haakon Haug.





Returadresse:

NRHF,

Postboks 465, Sentrum, 0105 Oslo 1